

---

# Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας

## *Γραμμές Μεταφοράς*

---

1

## Εισαγωγή

---

- **Γραμμή μεταφοράς:**
  - το υλικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο σημείων με σκοπό τη μεταφορά ισχύος
- **Στόχος:** μικρή απόσβεση και παραμόρφωση
- Γραμμή μεταφοράς είναι και το καλώδιο που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από το εργοστάσιο σε μια πόλη
- Στα **τηλεπικοινωνιακά συστήματα** συνδέει την κεραία (εκπομπής ή λήψης) με τον πομπό ή το δέκτη
- Πότε και γιατί το μελετάμε ξεχωριστά;
  - Ο χρόνος διάδοσης της τάσης από την πηγή στο φορτίο κατά μήκος της γραμμής γίνεται συγκρίσιμος με το ρυθμό μεταβολής της τάσης της πηγής
  - στις υψηλές συχνότητες εμφανίζονται διάφορα φαινόμενα
  - η γραμμή μεταφοράς παύει να είναι ένα απλό καλώδιο

---

2

---

# Γραμμές Μεταφοράς

## *Βασικοί Τύποι*

---

3

## Γενικά

- Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία γραμμών μεταφοράς (καλωδίων) με διαφορετικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές
- **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**
  - εύκαμπτες ή άκαμπτες
  - θωρακισμένες ή όχι από παρεμβολές και υγρασία
  - διηλεκτρικό τον αέρα ή κάποιο άλλο
- **Ιδιότητες:**
  - ικανότητα μεταφοράς υψηλής ισχύος
  - ικανότητα μεταφοράς υψηλών συχνοτήτων
- **Γενική κατηγοριοποίηση**
  - παράλληλες γραμμές (χαμηλές συχνότητες)
  - ομοαξονικές γραμμές (κάτω από 18GHz)
  - κυματοδηγοί (πάνω από 1GHz)

---

4


## Κατηγοριοποίηση

1. **Παράλληλες Γραμμές**
  - Δισύρματες Γραμμές Ανοιχτού Τύπου
  - Δισύρματες Γραμμές Τύπου Ταινίας
2. **Συνεστραμμένου Ζεύγους**
3. **Θωρακισμένα Ζεύγη Καλωδίων**
4. **Ομοαξονικές Γραμμές**
  - Άκαμπτες Ομοαξονικές Γραμμές
  - Εύκαμπτες Ομοαξονικές Γραμμές
5. **Κυματοδηγοί**

5
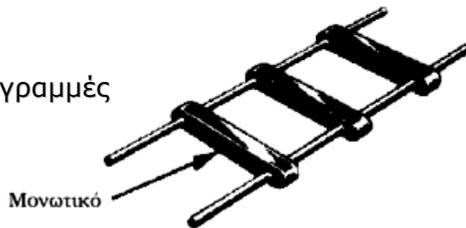
## Παράλληλες Γραμμές Ανοιχτού Τύπου


- Δύο αγωγοί σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους
  - απόσταση μερικών εκατοστών
  - συγκρατούνται ενδιάμεσα με μονωτικό υλικό
- **Εφαρμογές**
  - μεταφορά ισχύος
  - υπαίθριες τηλεφωνικές γραμμές
- **Πλεονεκτήματα**
  - απλότητα κατασκευής
- **Μειονεκτήματα** (ειδικά για ραδιοσυχνότητες)
  - απώλειες ακτινοβολίας
  - θόρυβος + παρεμβολές λόγω έλλειψης θωράκισης



6
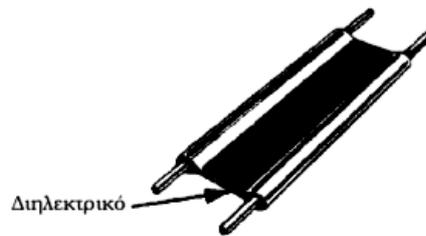
## Παράλληλες Γραμμές Τύπου Ταινίας

- Διαφέρουν από τις προηγούμενες επειδή έχει προστεθεί διηλεκτρικό μέσο με μικρές απώλειες
  - συνήθως πολυαιθυλένιο
- Εφαρμογή
  - σύνδεση κεραιάς με δέκτη τηλεόρασης (Αμερική)



7

## Συνεστραμμένου Ζεύγους (1/2)

- Δύο σύρματα χαλκού που περιβάλλονται από μονωτικό υλικό και είναι περιστραμμένα μεταξύ τους
  - το μήκος και ο τρόπος πλέξης επηρεάζουν την απόδοση
- Πλεονεκτήματα
  - χαμηλό κόστος
- Μειονεκτήματα
  - δεν ενδείκνυται για υψηλές συχνότητες
  - απώλειες του μονωτικού με την υγρασία (βροχή)
- Εφαρμογές
  - ευρεία χρήση στις ζεύξεις μεγάλων αποστάσεων
  - χρησιμοποιούνται επαναλήπτες
  - δίκτυα υπολογιστών
  - τηλεφωνικό δίκτυο



8


## Συνεστραμμένου Ζεύγους (2/2)

- Συνήθως ενώνονται πολλά ζεύγη μονωμένα και σχηματίζουν μία δέσμη σε προστατευτικό περίβλημα
  - η πλέξη μειώνει την παρεμβολή μεταξύ των ζευγών
  - φαινόμενο crosstalk και παράδειγμα από τηλεφωνία
- Το εύρος ζώνης εξαρτάται από το πάχος και την καλυπτόμενη απόσταση
  - λειτουργούν ως χαμηλοπερατό φίλτρο
- **Διάκριση**
  - Αθωράκιστο (UTP: Unshielded Twisted Pair)
    - » CAT5: 4 ζεύγη, 100 Mbps για 100 m
    - » Δίκτυα υπολογιστών
  - Θωρακισμένο (STP: Shielded Twisted Pair)
    - » Προστασία από θόρυβο και παρεμβολές

9
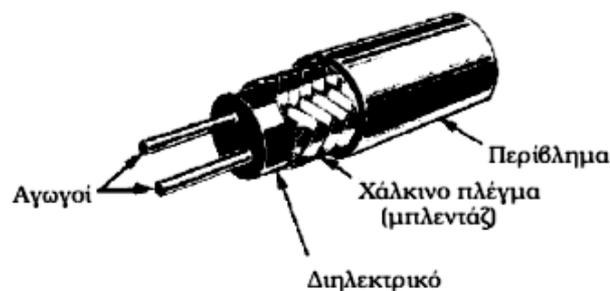
## Θωρακισμένα Ζεύγη Καλωδίων

- Δύο παράλληλοι **αγωγοί**
- Στερεό **διηλεκτρικό**
- **Χάλκινο πλέγμα** για προστασία από τυχόν διπλανά ΗΜ πεδία
- Εύκαμπτο **λαστιχένιο περίβλημα** για προστασία από υγρασία και μηχανικές καταπονήσεις



10


## Ομοαξονικές Γραμμές

- Δύο ομόκεντροι αγωγοί τους οποίους χωρίζει κάποιο διηλεκτρικό
- Γενικά πλεονεκτήματα έναντι παράλληλων γραμμών
  - καλύτερη θωράκιση
  - καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις
  - υψηλότερες ταχύτητες
- **Διάκριση**
  - άκαμπτες ομοαξονικές γραμμές
  - εύκαμπτες ομοαξονικές γραμμές

11
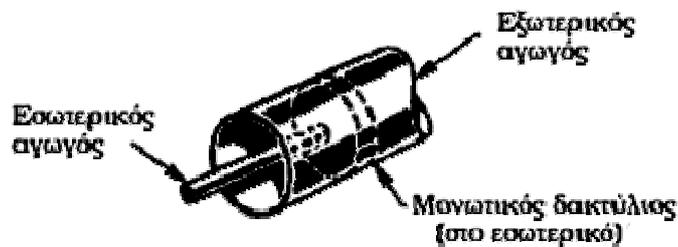
## Άκαμπτες Ομοαξονικές Γραμμές (1/2)

- Εσωτερικός αγωγός μέσα σε σωληνοειδή εξωτερικό αγωγό
  - ο εσωτερικός αγωγός μπορεί να είναι επίσης σωληνοειδής
  - διηλεκτρικό αέρας
  - πλαστικό περίβλημα
  - μονωτικοί δακτύλιοι ανά διαστήματα



12

## Άκαμπτες Ομοαξονικές Γραμμές (2/2)

### ■ Πλεονεκτήματα

- ελάχιστες απώλειες ακτινοβολίας
  - » τα ΗΜ πεδία της γραμμής περιορίζονται στο εσωτερικό της γραμμής
- προστασία από παρεμβολές


### ■ Μειονεκτήματα

1. ακριβή κατασκευή και ακαμψία του αγωγού
2. ο αέρας ως διηλεκτρικό μπορεί να παρουσιάσει διαρροές λόγω υγρασίας
  - » πολλές φορές εισάγεται **αέριο υπό πίεση** (άζωτο, ήλιο, αργό) για να μείνει ο χώρος στεγνός
3. στις υψηλές συχνότητες το μήκος της γραμμής περιορίζεται

13
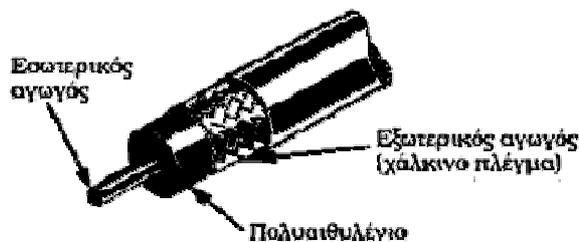
## Εύκαμπτες Ομοαξονικές Γραμμές

- Ο εξωτερικός αγωγός είναι χάλκινο πλέγμα που προσδίδει **ελαστικότητα**
- Οι δύο αγωγοί διαχωρίζονται από **πολυαιθυλένιο** ως διηλεκτρικό
  - όλα τα στερεά διηλεκτρικά έχουν μεγαλύτερες απώλειες από τον αέρα
  - το πολυαιθυλένιο έχει γενικά καλές ιδιότητες



14

## Κυματοδηγοί


- Μεταλλικοί σωλήνες ορθογωνικής, ελλειπτικής ή κυκλικής διατομής
- Ισχύουν αρκετά διαφορετικά φαινόμενα σε σχέση με τις άλλες γραμμές μεταφοράς

- **Πλεονεκτήματα**


- υψηλές συχνότητες (μικροκυματικές εφαρμογές)
- μεγάλη ισχύς (δεκάδες kW)

- **Μειονεκτήματα**

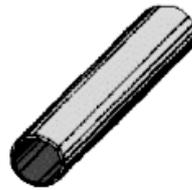- άκαμπτες διατάξεις
- σύνθετα διασυνδεδετικά κυκλώματα



Κυκλικής διατομής

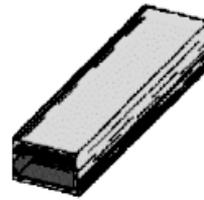

Ορθογωνικής διατομής

## Γραμμές Μεταφοράς

### Απώλειες

(χαλκού, διηλεκτρικού, επαγωγής & ακτινοβολίας)

## Απώλειες του Χαλκού

- **Προέλευση**
  - η αντίσταση του χαλκού
  - συγκρούσεις ηλεκτρονίων και παραγωγή θερμότητας
- **Αντίσταση του χάλκινου αγωγού**  $R = \frac{\rho l}{A}$ 
  - ανάλογη του μήκους
  - αντιστρόφως ανάλογη της επιφάνειας διατομής
- **Επιδερμικό φαινόμενο (skin effect)**
  - DC: η ροή των ηλεκτρονίων είναι ομοιόμορφη στη διατομή του αγωγού
  - AC: όσο αυξάνεται η συχνότητα (100MHz), η ροή παύει στο κέντρο και τα ηλεκτρόνια κινούνται στην επιφάνεια
  - εικονική μείωση της διατομής
  - αφαίρεση του εσωτερικού
  - επάλειψη με ασήμι

17

## Απώλειες του Διηλεκτρικού

- **Προέλευση**
  - θέρμανση του διηλεκτρικού υλικού
- **Παράγοντες**
  - η διαφορά δυναμικού (τάση) των αγωγών
  - η συχνότητα (επιδερμικό φαινόμενο, συχνότητες <18GHz)
- **Αέρας**
  - αμελητέες απώλειες
  - σπινθήρας
- **Στερεά διηλεκτρικά (για ελαστικότητα)**
  - μεγάλη διηλεκτρική σταθερά
  - αυξημένες απώλειες
  - το πολυαιθυλένιο είναι σχετικά καλό

18

## Απώλειες Επαγωγής & Ακτινοβολίας

---

- Σχετίζονται με τα ΗΜ πεδία του αγωγού και οδηγούν σε απώλεια ισχύος
  - **Απώλειες Επαγωγής**
    - το ΗΜ πεδίο του αγωγού επάγει ρεύμα σε κοντινά μεταλλικά αντικείμενα
  - **Απώλειες Ακτινοβολίας**
    - όταν η γραμμή έχει κατάλληλες διαστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ως **κεραία**
    - αντί να μεταφέρει την ΗΜ συχνότητα, την ακτινοβολεί μερικώς στο χώρο
  - **Λύσεις**
    - σωστός τερματισμός της γραμμής
    - θωράκιση και σωστή γείωση
      - » οι ομοαξονικές είναι πολύ καλύτερες από τις παράλληλες
      - » Προσφέρουν κατάλληλη θωράκιση και γείωση του εξωτερικού αγωγού
- 

19

---

## Γραμμές Μεταφοράς

*Κατανεμημένα Χαρακτηριστικά*

---

20

## Κατανεμημένα Χαρακτηριστικά

- Στα συνηθισμένα ηλεκτρικά κυκλώματα, κάθε στοιχείο (αντίσταση, πυκνωτής, πηνίο) βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο του κυκλώματος
- Σε μια γραμμή μεταφοράς, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
  - αντίσταση, χωρητικότητα, επαγωγή, αγωγιμότητα
  - βρίσκονται ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλο το μήκος της γραμμής
- Μιλάμε για **κατανεμημένα χαρακτηριστικά**
  - οι τιμές των μεγεθών εκφράζονται **ανά μονάδα μήκους**

21

## Μήκος Γραμμής

- **Μήκος Γραμμής**
  - Το φυσικό μήκος της γραμμής σε σύγκριση με το  $\frac{1}{4}$  του μήκους κύματος της συχνότητας που μεταφέρει
- 1. **Γραμμή Μικρού Ηλεκτρικού Μήκους**
  - φυσικό μήκος  $< \lambda/4$
  - ωμική αντίσταση και η ισχύς μεταφέρεται σχεδόν ολόκληρη στο φορτίο
  - νόμοι του Ohm και συγκεντρωμένα χαρακτηριστικά
- 2. **Γραμμή Μεγάλου Ηλεκτρικού Μήκους**
  - φυσικό μήκος  $> \lambda/4$
  - σύνθετη αντίσταση
  - κατανεμημένα χαρακτηριστικά
  - ξεχωριστές ιδιότητες και ανάλυση
- **Παράδειγμα:** γραμμή 3m @ 30kHz και 30GHz

22


## Επαγωγή (Inductance)

- Μηχανισμός αυτεπαγωγής σε έναν αγωγό
  - νόμος του Faraday
  - κανόνας του δεξιού χεριού
  - αυξομείωση των μαγνητικών γραμμών
  - αυτεπαγωγή που αντιστέκεται στις αλλαγές του ρεύματος
- Η γραμμή μεταφοράς έχει **επαγωγική συμπεριφορά**
  - κατανομημένη επαγωγή  $L$
  - μετράται σε Henry/m

23
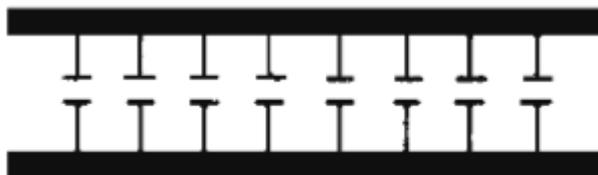
## Χωρητικότητα (Capacitance)

- Οι δύο αγωγοί συμπεριφέρονται σαν τις δύο πλάκες ενός πυκνωτή
- Το ενδιάμεσο υλικό δρα ως το διηλεκτρικό του πυκνωτή
- **Ερώτηση:** Από τι εξαρτάται;
- Η γραμμή μεταφοράς έχει **χωρητική συμπεριφορά**
  - κατανομημένη χωρητικότητα  $C$
  - μετράται σε Farad/m



24


## Αντίσταση (Resistance)

- Ο αγωγός έχει συγκεκριμένη αντίσταση
- Ερώτηση: Από τι εξαρτάται;
- Η γραμμή μεταφοράς έχει **ωμική συμπεριφορά**
  - κατανεμημένη αντίσταση  $R$
  - μετράται σε Ohms/m

25

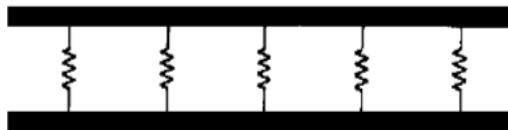
## Αγωγιμότητα (Conductance)

- Το διηλεκτρικό μεταξύ των δύο αγωγών δεν είναι τέλειος μονωτής
- Υπάρχει ένα μικρό ρεύμα διαρροής μεταξύ των αγωγών
- Αυτό αντιστοιχεί σε μια αντίσταση μεταξύ των αγωγών που εμφανίζεται σε παράλληλη σύνδεση κατά μήκος του αγωγού
- Καλείται αγωγιμότητα
  - κατανεμημένη **αγωγιμότητα  $G$**
  - γενικά είναι το αντίστροφο της αντίστασης
  - μετράται σε  $\text{Ohms}^{-1} / \text{m}$  ή Siemens/m (S/m)



26


## Ισοδύναμη Αναπαράσταση

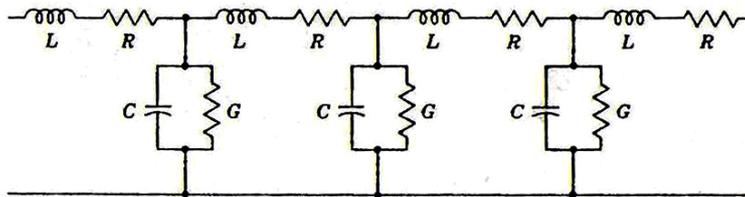

27

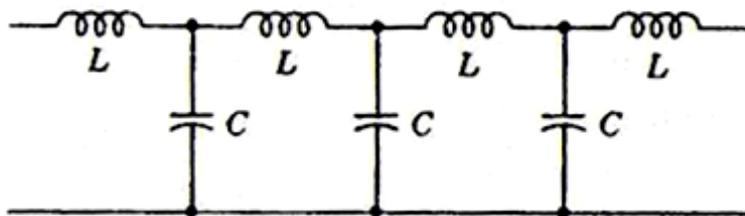
## Απλοποιημένη Ισοδύναμη Αναπαράσταση

- Στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων (υψηλές τιμές του  $\omega$ )
  - $\omega L \gg R$
  - $\omega C \gg G$



28

## Η/Μ Πεδία σε Παράλληλη Γραμμή

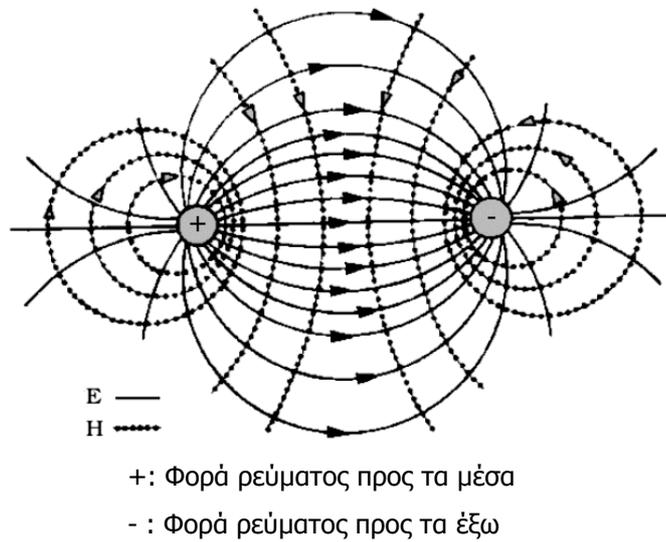

29

## Γραμμές Μεταφοράς

*Χαρακτηριστική Αντίσταση*

30


## Εισαγωγή

- **Ερώτημα:** πόση είναι η αντίσταση της γραμμής μεταφοράς;
- Εφόσον η γραμμή μεταφοράς περιέχει αντιστάσεις, επαγωγές και χωρητικότητες έχει σύνθετη αντίσταση εισόδου
- Η σύνθετη αντίσταση εξαρτάται από
  - τον τύπο της γραμμής
  - το μήκος
  - τον τρόπο τερματισμού (το είδος του φορτίου που βρίσκεται στην άλλη άκρη)
- **Ορισμός:** Χαρακτηριστική Αντίσταση Γραμμής Μεταφοράς  $Z_0$ 
  - η σύνθετη αντίσταση στην είσοδο μιας γραμμής αν θεωρήσουμε ότι έχει άπειρο μήκος
- Με βάση αυτόν το συμβατικό ορισμό απαλασσόμαστε από την έννοια του τερματισμού της γραμμής
- Η χαρακτηριστική αντίσταση είναι σημείο αναφοράς της γραμμής

31

## Χαρακτηριστική Αντίσταση

$$Z_0 = \frac{V}{I}$$

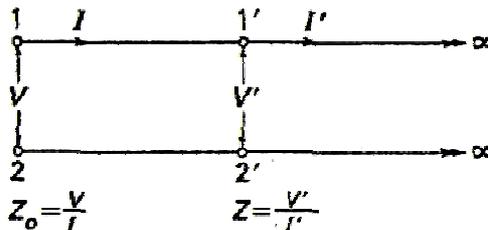

- Τα σημεία 1'-2' είναι τόσο μακριά από το τέλος της γραμμής όσο και τα σημεία 1-2
- Η σύνθετη εμπέδηση εισόδου στα 1'-2' είναι πάλι  $Z_0$ , αν και η τάση και το ρεύμα έχουν ελαφρώς μικρότερες τιμές από ότι στα 1-2
- **Ισοδύναμος Ορισμός:** Χαρακτηριστική Αντίσταση  $Z_0$  είναι η σύνθετη αντίσταση που μετράται στην είσοδο όταν η γραμμή είναι τερματισμένη σε σύνθετη αντίσταση ίση με  $Z_0$

32

## Υπολογισμός $Z_0$

- Συναρτήσει των  $R, G, C, L$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

- συνάρτηση της συχνότητας
- $R$ : ωμική αντίσταση
- $\omega L$ : Επαγωγική αντίδραση
- $\omega C$ : Χωρητική δεκτικότητα

- Γραμμή χωρίς απώλειες ( $R=G=0$ ):

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- δεν εξαρτάται από τη συχνότητα


33

## Τύποι $Z_0$

- Παράλληλη γραμμή:
  - $k$ : διηλεκτρική σταθερά ( $\epsilon_r$ )


$$Z_0 = \frac{276}{\sqrt{k}} \log \frac{2s}{d}$$

- $150\Omega < Z_0 < 600\Omega$

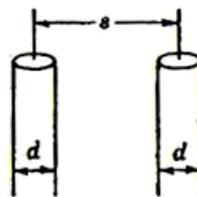

- Ομοαξονική γραμμή:
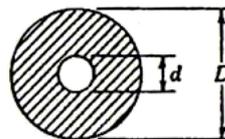
$$Z_0 = \frac{138}{\sqrt{k}} \log \frac{D}{d}$$




- $40\Omega < Z_0 < 150\Omega$

34
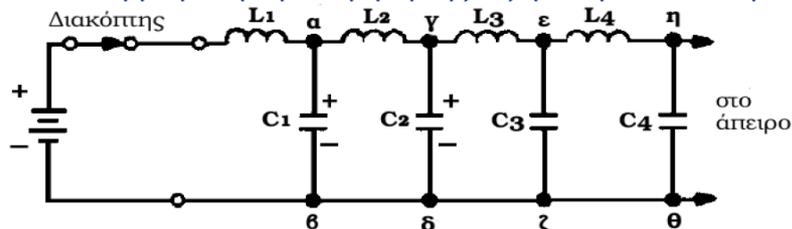
## Καθυστέρηση Διάδοσης Κύματος σε Γραμμή Μεταφοράς

- Ανάλυση με βάση τη θεώρησή της ως ηλεκτρικό κύκλωμα




- Χρονική στιγμή  $t=0$ : Ο διακόπτης κλείνει, η γραμμή είναι αρχικά αφόρτιστη, οι πυκνωτές δρουν ως βραχυκύκλωμα ενώ τα πηνία αντιστέκονται στην αύξηση του ρεύματος
- Χρονική στιγμή  $t=0^+$ : Ο  $C_1$  φορτίζεται μετά την διέλευση του ρεύματος από την επαγωγική αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης τα α-β και α-γ έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού
- Όταν ο  $C_1$  φορτιστεί πλήρως δρα ως ανοιχτοκύκλωμα και το ρεύμα διαρρέει το  $L_2$

$$V_c = \frac{Qc}{C} = \frac{I \cdot t}{C} \quad , \quad V_L = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = L \cdot \frac{I}{t} \quad \Rightarrow \quad v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

35
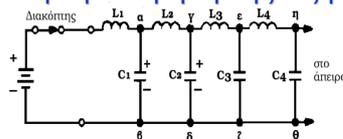
## Καθυστέρηση Διάδοσης Κύματος σε Γραμμή Μεταφοράς

- Ανάλυση με βάση τη θεώρησή της ως μέσο διάδοσης ΗΜ κυμάτων



- Ταχύτητα διάδοσης ΗΜ σε ένα μέσο διηλεκτρικού  $\kappa$ :

$$u_p = \frac{u_c}{\sqrt{\kappa}}$$

- Παράγοντας ταχύτητας  $u_f$  για ένα διηλεκτρικό μέσο είναι ο λόγος μείωσης της ταχύτητας σε σχέση με την ταχύτητα διάδοσης στο κενό

$$u_f = \frac{u_p}{u_c} = \frac{1}{\sqrt{\kappa}}$$

$$\kappa = 1.2 - 2.8 \Rightarrow u_f = (60\% - 90\%) u_c$$

- Το μήκος κύματος της συχνότητας  $f$  σε μια γραμμή μεταφοράς μειώνεται σε

$$\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}$$

36

---

## Γραμμές Μεταφοράς

### Ανακλάσεις

---

37

## Εισαγωγή

- Μια γραμμή μεταφοράς μπορούμε να την αναλύσουμε είτε ως κύκλωμα, είτε ως ένα μέσο διάδοσης ΗΜ πεδίων
  - τάση: ηλεκτρικό πεδίο
  - ρεύμα: μαγνητικό πεδίο
- Όταν ένα «κύκλωμα» συνδέεται σε ένα άλλο, τότε μπορούν να εμφανιστούν **ανακλάσεις**, όπως θα εμφανίζονταν αν το ΗΜ κύμα διερχόταν σε ένα άλλο μέσο
- Η ανάκλαση/μετάδοση εξαρτάται από τις δύο εμπεδήσεις
  - $Z_0$ : η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής
  - $Z_L$ : η σύνθετη αντίσταση του φορτίου (load)
- **Προσπίπτον ΗΜ πεδίο**: το πεδίο (ρεύμα/τάση) που μεταφέρει η γραμμή
- **Μεταδιδόμενο ΗΜ πεδίο**: το πεδίο που περνάει στο φορτίο
- **Ανακλώμενο ΗΜ πεδίο**: το πεδίο που επιστρέφει στη γραμμή

---

38

## Προσαρμογή Γραμμής

1.  $Z_L = Z_0$ 
    - η γραμμή είναι **προσαρμοσμένη (matched)** στο φορτίο
    - μη-συντονισμένη (non-resonant) ή επίπεδη (flat)
    - βέλτιστη μεταφορά ισχύος από τη γραμμή στο φορτίο
    - δεν υπάρχουν ανακλάσεις
  2.  $Z_L \neq Z_0$ 
    - **συντονισμένη (resonant)** γραμμή
    - ένα μέρος της τάσης/ρεύματος που μεταφέρεται (προσπίπτων) μεταδίδεται στο φορτίο (μεταδιδόμενο)
    - ένα μέρος ανακλάται (ανακλώμενο)
    - ένα μέρος της ισχύος δε μεταφέρεται στο φορτίο λόγω ανακλάσεων
    - στη γραμμή μεταφοράς λαμβάνουμε το άθροισμα του προσπίπτοντος κύματος και των ανακλάσεών του
- **Παρατήρηση:** η προσαρμογή συμβαίνει και στη σύνδεση πηγής - γραμμής μεταφοράς

39

## Συντελεστές Ανάκλασης

- **Λόγος ανάκλασης τάσεων**
1. γενικά είναι μιγαδικός αριθμός
  2.  $0 \leq |\rho| \leq 1$
  3. Αν  $\rho = 0$ , δεν υπάρχει ανάκλαση
  4. Αν  $|\rho| = 1$ , υπάρχει πλήρης ανάκλαση
  5. Αν  $\rho < 0$ , υπάρχει αλλαγή φάσης

$$\rho = \frac{V_r}{V_i} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

- **Λόγος ανάκλασης ρεύματος**

$$T = \frac{I_r}{I_i} = -\rho$$

- **Λόγος ανάκλασης ισχύος**


$$R = \frac{P_r}{P_i} = |\rho|^2$$

- ελαχιστοποιείται για  $Z_L = Z_0^*$
- τι σημαίνει αυτό για πραγματικό και μιγαδικό  $Z_0$ ;

40

## Ανάκλαση DC σε Ανοιχτό Κύκλωμα (1/2)

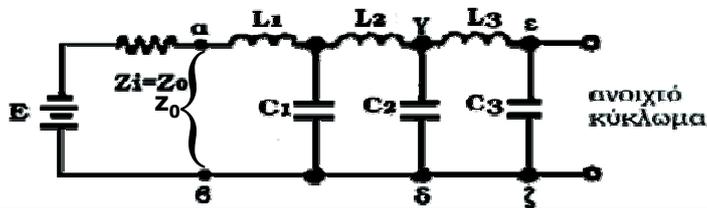
1. Μόλις φορτιστεί ο  $C_3$  σε  $E/2$ , το ρεύμα τείνει να μηδενιστεί
2. Το  $L_3$  αντιδρά παράγοντας επιπλέον ρεύμα προς την ίδια κατεύθυνση και φορτίζει τον πυκνωτή μέχρι  $E$ , δεδομένου ότι η αποθηκευμένη ενέργεια στο πηνίο ισοδυναμεί με αυτή στον πυκνωτή
3. Ο  $C_3$  γίνεται ανοιχτό κύκλωμα
4. Το ρεύμα στο  $L_2$  τείνει να μηδενιστεί, οπότε συνεχίζεται η ίδια διαδικασία προς τα πίσω
  - Το προσπίπτον κύμα μεταφέρει την τάση  $E/2$  και το ρεύμα από την πηγή στο ανοιχτό κύκλωμα
  - Το ανακλώμενο κύμα κινείται από το φορτίο στην πηγή



41
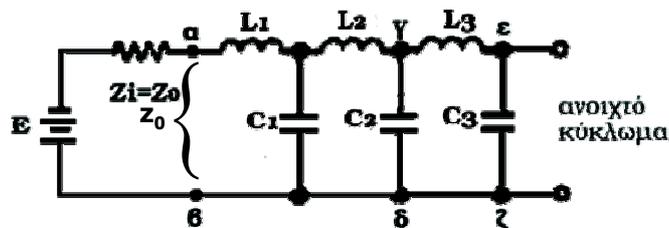
## Ανάκλαση DC σε Ανοιχτό Κύκλωμα (2/2)


- Η πηγή είναι προσαρμοσμένη στη γραμμή ( $Z_i=Z_0$ )
  - δε γίνεται ανάκλαση εκεί
- Ανοιχτό κύκλωμα:  $Z_L=\infty$
- $\rho=1$  : πλήρης ανάκλαση
  - η τάση ανακλάται συμφασικά  $V_r = V_i$
  - το ρεύμα ανακλάται με αντίθετη πολικότητα  $I_r = -I_i$
- Η τελική τάση (των πυκνωτών) είναι  $E$
- Το ρεύμα τελικά μηδενίζεται (αναμενόμενο λόγω ανοιχτού κυκλώματος)



42

## Ανάκλαση DC σε Βραχυκύκλωμα (1/2)

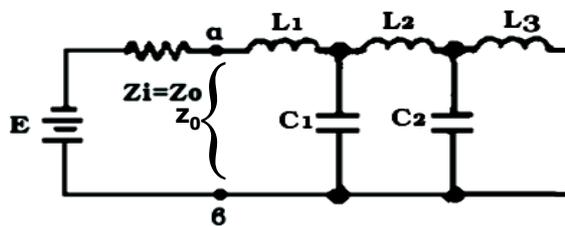
1. Ο  $C_2$  φορτίζεται μέσω του  $L_2$
2. Όταν φορτιστεί σε  $E/2$  γίνεται ανοιχτό κύκλωμα
3. Η αποθηκευμένη ενέργεια του  $L_3$  δεν απορροφάται από κάποιον επόμενο πυκνωτή και το πηνίο γίνεται πηγή ρεύματος αντίθετης πολικότητας
4. Ο πυκνωτής  $C_2$  εκφορτίζεται και βραχυκυκλώνει το  $L_2$  με τον  $C_1$
5. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την πηγή



43
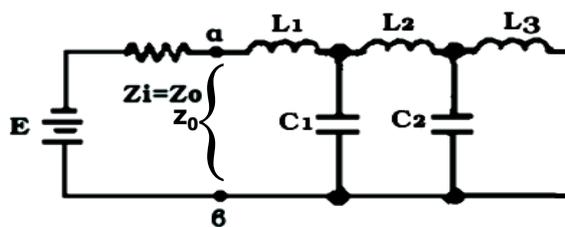
## Ανάκλαση DC σε Βραχυκύκλωμα (2/2)

- Βραχυκύκλωμα:  $Z_L = 0$
- $\rho = -1$  (γιατί;): **πλήρης ανάκλαση**
  - η τάση ανακλάται με αντίθετη πολικότητα  $V_r = -V_i$
  - το ρεύμα ανακλάται συμφασικά  $I_r = I_i$
- Η τελική τάση (των πυκνωτών) είναι 0 (αναμενόμενο λόγω βραχυκυκλώματος)
- Το ρεύμα τελικά είναι  $I = I_r + I_i = E/Z_0$




44

## Ανακλάσεις σε AC

- Αν στα άκρα μιας γραμμής μεταφοράς εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση, τότε αυτή μεταδίδεται κατά τρόπο αντιστοιχο της DC κατά μήκος της γραμμής
- Σε κάθε σημείο της γραμμής, η τάση μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με το χρόνο
- Αν «παγώσω» το χρόνο και δω την τάση κατά μήκος της γραμμής είναι επίσης ημιτονοειδής
- Πρόκειται για ένα κύμα που μεταδίδεται κατά μήκος της γραμμής
- Η ταχύτητα μετάδοσης είναι η ταχύτητα μετάδοσης  $v_p$  ( $< c$ )
- Στο άκρο της γραμμής συμβαίνουν ανακλάσεις με τους ίδιους κανόνες όπως και στην περίπτωση DC
- Τελικά, πάνω στη γραμμή υπάρχουν δύο ημιτονοειδή κύματα:
  - **προσπίπτον**: από την πηγή προς το φορτίο
  - **ανακλώμενο**: από το φορτίο προς την πηγή
- Η τελική τάση είναι το άθροισμά τους που καλείται **στάσιμο κύμα**

45

## Στάσιμο Κύμα

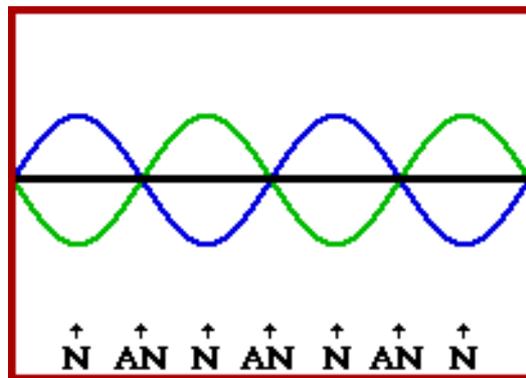


- **Προσοχή**: είναι animation (το στάσιμο κύμα-μαύρο- δεν είναι πάντοτε μηδέν)

46
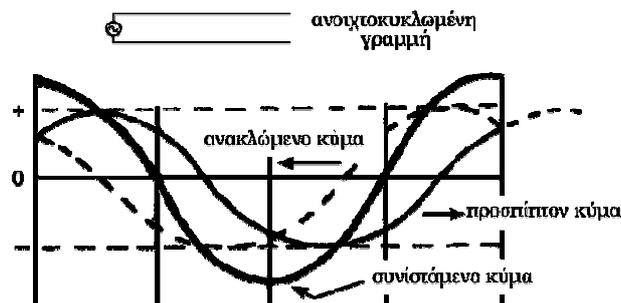
## Ανάκλαση AC σε Ανοιχτό Κύκλωμα (1/2)


- Όπως και στην περίπτωση DC, η τάση ανακλάται με την ίδια πολικότητα
- Το άθροισμα των δύο κυμάτων δημιουργεί ένα **στάσιμο κύμα τάσης**:
  - μεγιστοποιείται στο σημείο τερματισμού
  - μηδενίζεται σε απόσταση  $\lambda/4$  από τον τερματισμό
  - το μοτίβο επαναλαμβάνεται ανά  $\lambda/2$



47
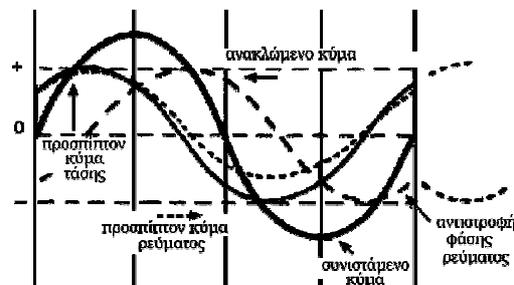
## Ανάκλαση AC σε Ανοιχτό Κύκλωμα (2/2)


- Η **ανάκλαση του ρεύματος** γίνεται με αντίθετη πολικότητα
- Στο σημείο τερματισμού το ολικό ρεύμα είναι πάντοτε μηδενικό (αναμενόμενο λόγω ανοιχτού κυκλώματος)
- Το άθροισμα των δύο κυμάτων δημιουργεί ένα **στάσιμο κύμα ρεύματος**:
  - μηδενίζεται στο σημείο τερματισμού
  - μεγιστοποιείται σε απόσταση  $\lambda/4$  από τον τερματισμό
  - το μοτίβο επαναλαμβάνεται ανά  $\lambda/2$



48
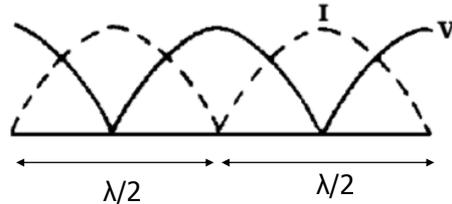
## Στάσιμο Κύμα σε Ανοιχτό Κύκλωμα

- Όταν μελετάμε τα στάσιμα κύματα, μας ενδιαφέρουν οι μέγιστες απόλυτες τιμές των μεγεθών




- Παρατηρήσεις:
  1. μέγιστο τάσης στον τερματισμό
  2. μηδενισμός τάσης σε  $\lambda/4$
  3. μέγιστο ρεύματος σε  $\lambda/4$
  4. μηδενισμός ρεύματος στον τερματισμό
  5. περιοδικότητα  $\lambda/2$

49
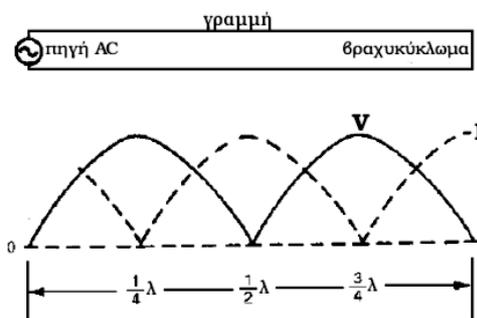
## Στάσιμο Κύμα σε Βραχυκύκλωμα

- Συμβαίνουν τα αντίθετα από ότι στο ανοιχτό κύκλωμα



- Παρατηρήσεις:
  1. μηδενισμός τάσης στον τερματισμό (βραχυκύκλωμα)
  2. μέγιστο τάσης σε  $\lambda/4$
  3. μέγιστο ρεύματος στον τερματισμό (βραχυκύκλωμα)
  4. μηδενισμός ρεύματος σε  $\lambda/4$
  5. περιοδικότητα  $\lambda/2$

50

## Στάσιμα Κύματα

- **Πλήρης ανάκλαση:** όπως είδαμε υπάρχουν σημεία που το στάσιμο κύμα μηδενίζεται



- **Καθόλου ανάκλαση:** η τάση/ρεύμα είναι ημιτονοειδής και η συμβατική αναπαράσταση του στάσιμου κύματος είναι ευθεία γραμμή
- **Μερική ανάκλαση:** δεν έχω σημεία μηδενισμού – η τάση κυμαίνεται μεταξύ  $V_{max}$  και  $V_{min}$



51

## Λόγος Στάσιμου Κύματος

- Για να προσδιορίσω πόσο κοντά βρίσκομαι σε μία από τις δύο ακραίες καταστάσεις (πλήρους και καθόλου ανάκλασης),
  - ορίζω το **λόγο στάσιμου κύματος (standing wave ratio)**

$$SWR = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+|\rho|}{1-|\rho|}$$

- **Παρατηρήσεις:**

1. Αφού  $0 \leq |\rho| \leq 1$ , τότε  $1 \leq |SWR| \leq \infty$
2. Χωρίς ανάκλαση:  $\rho = 0 \Leftrightarrow SWR = 1$
3. Πλήρης ανάκλαση:  $|\rho| = 1 \Leftrightarrow SWR \rightarrow \infty$
4. Ο  $SWR$  προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο υπολογισμού του  $\rho$

$$|\rho| = \frac{SWR - 1}{SWR + 1}$$

52

## Αντίσταση Γραμμής σε Απόσταση L (1/3)

- Νόμος του Ohm: σε κάθε σημείο της γραμμής, ισχύει ότι

$$Z_0 = \frac{V}{I}$$

- Ωστόσο, αυτό ισχύει **ξεχωριστά** για κάθε ένα από τα κύματα που μεταδίδονται μέσα στη γραμμή (προσπίπτον, ανακλώμενο)
- Πάνω στη γραμμή μεταδίδεται το άθροισμα των κυμάτων,
  - δεν ισχύει ο παραπάνω νόμος
  - η σύνθετη αντίσταση (εμπέδηση) της γραμμής είναι διαφορετική από σημείο σε σημείο
  - ανάλογα με τους μηδενισμούς και τα μέγιστα των στάσιμων κυμάτων ρεύματος και τάσης

53

## Αντίσταση Γραμμής σε Απόσταση L (2/3)

- Ορίζω την αντίσταση γραμμής **σε απόσταση l** από τον τερματισμό ( $x=0$ ) ( $V, I$  στάσιμων κυμάτων)

$$Z_{in}(l) = \frac{V(x)}{I(x)} \Big|_{x=-l}$$

- Αποδεικνύεται ότι

$$Z_{in}(l) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$

- όπου  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$

- και το  $\lambda$  είναι το μήκος κύματος κατά τη μετάδοση μέσα στη γραμμή και όχι στο κενό
- Δύσκολη η χρήση του τύπου
  - χρησιμοποιούνται γραφικοί τρόποι υπολογισμού του  $Z_{in}(l)$
  - π.χ. **χάρτης Smith**

54


## Επανάληψη: Συντονιστές RLC

- Θεωρούμε την περίπτωση  $R \approx 0$
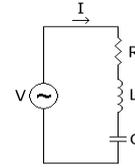
### 1. Κύκλωμα RLC σε σειρά

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

- Για  $\omega_0$ , η εμπέδηση σχεδόν μηδενίζεται (μόνο ωμική)
- Για  $\omega > \omega_0$ , επαγωγική συμπεριφορά ( $\text{Im}\{Z\} > 0$ )
- Για  $\omega < \omega_0$ , χωρητική συμπεριφορά ( $\text{Im}\{Z\} < 0$ )




$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
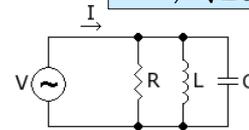
### 2. Κύκλωμα RLC παράλληλο

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

- Για  $\omega_0$ , η εμπέδηση σχεδόν απειρίζεται (μόνο ωμική)
- Για  $\omega > \omega_0$ , χωρητική συμπεριφορά
- Για  $\omega < \omega_0$ , επαγωγική συμπεριφορά




55

## Αντίσταση Γραμμής σε Απόσταση L (3/3)

- Η σύνθετη αντίσταση της γραμμής δεν είναι σταθερή κατά μήκος της γραμμής
- Ανάλογα
  - σε ποιο σημείο θα κόψω μια γραμμή μεταφοράς
  - και τον τρόπο τερματισμού της,
- η αντίσταση εισόδου της μπορεί να πάρει όλες τις δυνατές τιμές
  - κύκλωμα με μεγάλη ωμική αντίσταση (parallel LC)
  - κύκλωμα με μικρή ωμική αντίσταση (series LC)
  - κύκλωμα με επαγωγική συμπεριφορά
  - κύκλωμα με χωρητική συμπεριφορά

56

## Εμπέδηση Εισόδου σε Ανοιχτό Κύκλωμα

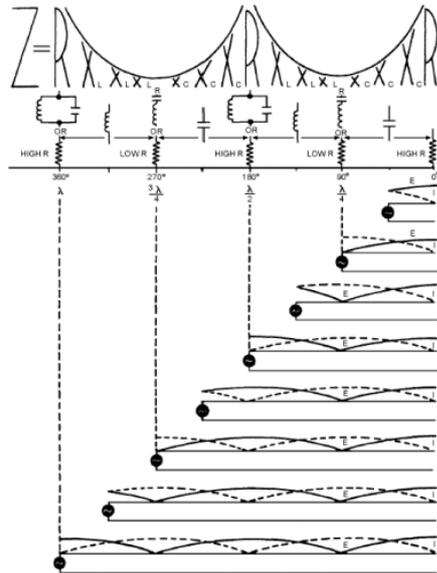


### ■ Παρατηρήσεις:

1. ανοιχτό κύκλωμα: άπειρη αντίσταση ή συμπεριφορά parallel LC
2.  $\lambda/4$ : αμελητέα αντίσταση ή συμπεριφορά series LC
3. αν μετακινηθώ λίγο από τα σημεία των ακρότατων είναι σα να φεύγω λίγο από τη συχνότητα συντονισμού και έχω χωρητική/επαγωγική συμπεριφορά
4. περιοδικότητα  $\lambda/2$
5. Τάση μέγιστη στα σημεία  $n\lambda/2$  (εμπέδηση θεωρητικά άπειρη) και μηδενική ( $n\lambda/2 + \lambda/4$ )

57
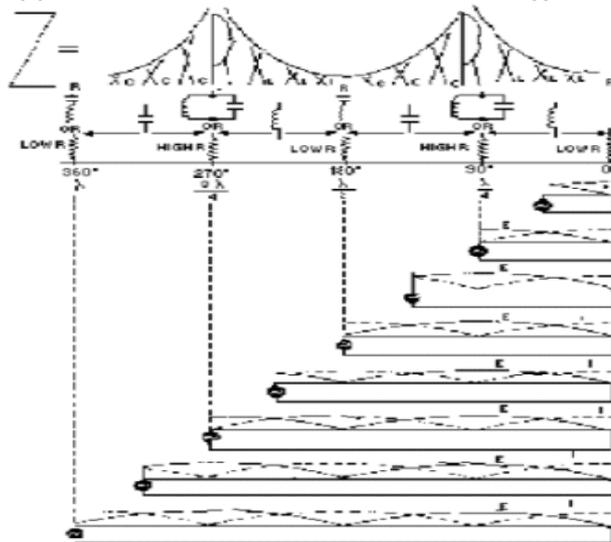
## Εμπέδηση Εισόδου σε Βραχυκύκλωμα

- Συμβαίνουν τα αντίθετα από ότι στο ανοιχτό κύκλωμα



58

## Τερματισμός Γραμμής (1/2)


### 1. Τερματισμός σε Βραχυκύκλωμα

$$Z_L = 0, \rho = -1, SWR \rightarrow \infty$$


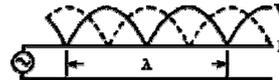
### 2. Τερματισμός σε Ανοιχτό κύκλωμα

$$Z_L \rightarrow \infty, \rho = 1, SWR \rightarrow \infty$$




### 3. Τερματισμός σε Ωμική Αντίσταση $Z_L \in R$

-  $Z_L = Z_0$ , προσαρμοσμένη γραμμή  $\rho = 0, SWR = 1$

-  $Z_L > Z_0$   $\rho > 0, SWR = \frac{Z_L}{Z_0}$



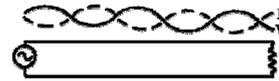-  $Z_L < Z_0$   $\rho < 0, SWR = \frac{Z_0}{Z_L}$



59

## Τερματισμός Γραμμής (2/2)

### 4. Τερματισμός σε Άεργο Φορτίο (πυκνωτή/πηνίο) $Z_L = jX$

$$|\rho| = 1, SWR = \infty$$

- πλήρης ανάκλαση
- οι θέσεις των μεγίστων / μηδενισμών του στάσιμου δε θα είναι στο σημείο τερματισμού αλλά μετακινημένα ανάλογα με την τιμή  $X$  (εμφανίζονται σε απόσταση  $\lambda/8$  στην περίπτωση της προσαρμογής)

### 5. Τερματισμός σε Μιγαδικό Φορτίο

- μερική ανάκλαση  $0 < |\rho| < 1, SWR > 1$

- μέρος της προσπίπτουσας ενέργειας ανακλάται
- το ανακλώμενο ρεύμα/τάση είναι τροποποιημένο κατά φάση και πλάτος
- οι ελάχιστες τιμές δεν είναι μηδενικές

60

## Επίδραση της Προσαρμογής

- Όταν το φορτίο δεν είναι **προσαρμοσμένο** στη γραμμή μεταφοράς, εμφανίζονται **προβλήματα**:
  - ανακλώμενα κύματα: βλάβη της γεννήτριας
  - στάσιμα κύματα: υπερθέρμανση και καταστροφή της γραμμής
  - εντονότερα προβλήματα θορύβου
  - φαινόμενα «ghosting»
  - απώλεια ισχύος: απαίτηση για μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής
- Υπάρχουν διάφορα κυκλώματα προσαρμογής


61

## Προσαρμογή με Μετασχηματιστή $\lambda/4$

- Πριν συνδεθεί το ( $\Omega$ μικό) φορτίο στη γραμμή παρεμβάλλεται γραμμή μήκους  $L = \lambda/4$  για την επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας
- και χαρακτηριστικής αντίστασης  $Z'_0 = \sqrt{Z_0 Z_L}$  που προκύπτει από:

$$Z_{in}(l) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} \quad \begin{matrix} l = \lambda/4 \\ \Rightarrow \\ Z_0 = Z'_0 \end{matrix} \quad Z_{in}(\lambda/4) = \frac{(Z'_0)^2}{Z_L}$$

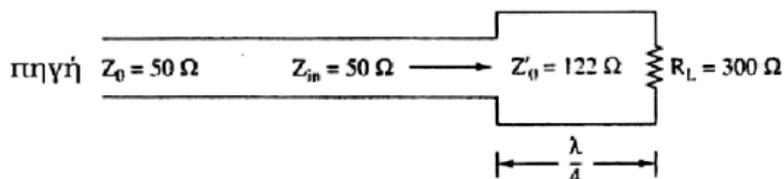- Για την προσαρμογή στη γραμμή πρέπει:  $Z_{in}(\lambda/4) = Z_0$



62


# Εφαρμογές

## ■ Εξομοίωση Συγκεντρωμένων Κυκλωμάτων


- Πράξη: βραχυκυκλωμένη γραμμή ηλεκτρικού μήκους  $\lambda/4$
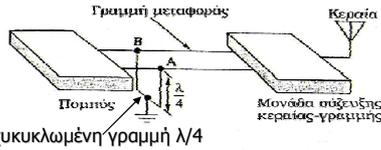
## Φίλτρα

- Καταστολή άρτιων αρμονικών μιας συχνότητας



Βραχυκυκλωμένη γραμμή  $\lambda/4$

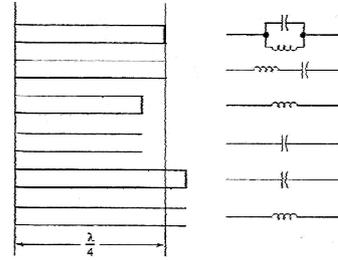

## ■ Μετατροπείς Baluns

- Ισορροπημένη (balanced) γραμμή: μεταφέρει 2 σήματα με διαφορά φάσης  $180^\circ$  αναφορικά με το έδαφος
- Μη ισορροπημένη (unbalanced) γραμμή: ένας αγωγός για το σήμα και ο άλλος στη γείωση
- Μετατροπέας (balanced to unbalanced): συνδέει μια balanced γραμμή σε unbalanced γραμμή ή κεραία καθώς και μιας ομοαξονικής γραμμής σε ένα δίπολο

