

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI – II



VLSI – II

1

1

Hardware Τεχνολογικές προκλήσεις

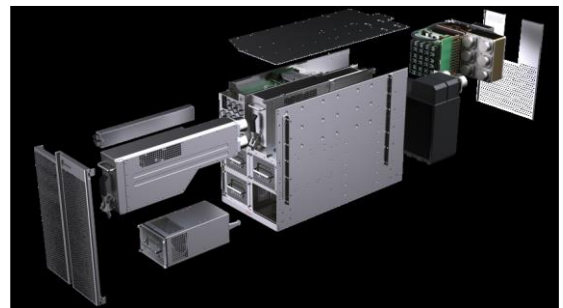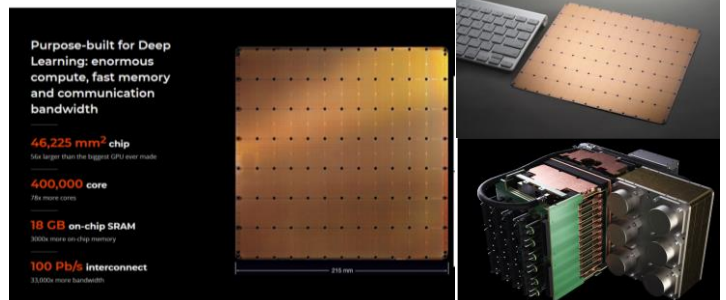- Cerebras → WSE 1.2 τρισεκατομμύρια transistors
 - 86 δις νευρώνες στον ανθρώπινο εγκέφαλο
 - 500 δις άστρα στον γαλαξία
 - ~\$1.2 trillion η χρηματιστηριακή αξία της Apple@2018!
- Κόστος, επιδόσεις, πολυπλοκότητα, ενέργεια/ισχύς,...




http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count

Πηγή: <https://www.cerebras.net/>

2

Εξέλιξη @2022

 

Cerebras Wafer-Scale Engine

Fabrication process
7nm

Silicon area
46,225mm²


Transistors
2.6 Trillion

AI-optimized cores
850,000

Memory (on-chip)
40GB

Memory bandwidth
20PB/s

Fabric bandwidth
220Pb/s

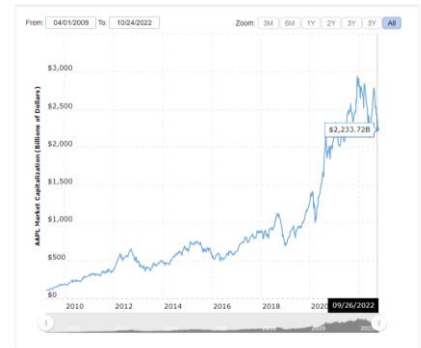

3


Εξέλιξη chips

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years


Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing - such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

50,000,000,000

 

Semiconductor device fabrication

 

MOSFET scaling (process nodes)

10 μm - 1971
6 μm - 1974
3 μm - 1977
1.5 μm - 1981
1 μm - 1984
800 nm - 1987
600 nm - 1990
350 nm - 1993
250 nm - 1996
180 nm - 1999
130 nm - 2001
90 nm - 2003
65 nm - 2005
45 nm - 2007
32 nm - 2009
22 nm - 2012
14 nm - 2014
10 nm - 2016
7 nm - 2018
5 nm - 2020
3 nm - 2022

Future
2 nm - 2024

Half-nodes

Density

CMOS

Device (multi-gate)


Moore's law

Transistor count




Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

4

 Ψηφιακά συστήματα μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης




   - Ολοκληρωμένα ψηφιακά συστήματα VLSI σε τεχνολογίες 90 nm, 65 nm, 45 nm, 28 nm, 22 nm
- Επεξεργαστές ειδικού σκοπού, telecom, video, secure/crypto,...
- Hardware για AI και machine learning ASIC, MPSoC, Ultrascale FPGAs,...
- GPUs, Jetson Xavier,...



5



Ένας επιταχυντής μηχανικής μάθησης

 

GF 22nm

6





Υλοποίηση με standard-cell library

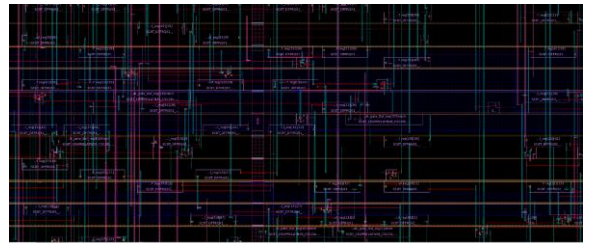 

7

Research on hardware for machine learning

    - Hardware accelerators for machine learning
 - ASIC designs @ 22 nm
 - Collaboration with KU, UAE
 - FPGA – MPSoC designs



8

European Chips Act



The need for EU action

Chips are strategic assets for the industrial value chains. With the digital transformation, new markets for the chip industry are emerging such as highly automated cars, smart Internet of Things, connectivity, space, defence and infrastructure.

1 trillion
microchips were
manufactured around the
world in 2020

10%
EU share of the global
microchips market

Recent global semiconductor shortages forced many companies in a range of sectors, from cars to household electronics. This underlines the critical importance of the semiconductor value chain as a very limited number of actors in a complex globalised market.

The findings of the Chips Package, launched by the European Commission, highlighted that industry capacity remained far below the demand for 2020. They identify the growing importance of a semiconductor supply chain for the EU economy and the need for a strategic approach to ensuring its resilience, especially in light of the current semiconductor supply crisis.

In the next stages of the Chips Package, Commissioner Brundage will lead a series of discussions with the European chip industry, to jointly create a vision of the EU chip ecosystem. This will include discussions on how to coordinate the EU's global supply network, design and testing.

Strengthening Europe's technological leadership

on demand. To enhance your preferences at any time, see our [privacy policy](#) or visit the link in the page footer.

Close

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en

9

Υποσυστήματα χειρισμού Δεδομένων

- Περίγραμμα Διάλεξης
 - Κυκλώματα για πρόσθεση/αφαίρεση
 - Ανιχνευτές 1/0
 - Συγκριτές
 - Μετρητές
 - Κωδικοποίηση
 - Ολισθητές
 - Πολλαπλασιασμός

10

10

 


Fig.75 Statistical profile of the temperature and voltage drop of a 16,642 node power grid across an Alpha 21264 CPU core: (a) temperature expected value, (b) standard deviation of the temperature, (c) expected value of the voltage drop, (d) standard deviation of the voltage drop


Kian Haghdad, Javid Jaffari, Mohab Anis

Power grid analysis and verification considering temperature variations

Microelectronics Journal Volume 43, Issue 3 2012 189 - 197

<http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2011.12.008>

11

 

`mov al, disp[bx][si]`

`ADD AL, -3`

12

Χρήσεις - Αθροιστές

Γενικού σκοπού

- ALUs
- Παραγωγή διευθύνσεων σε συστήματα μνήμης
- Ακέραιες μονάδες και
- Μονάδες πράξεων κινητής υποδιαστολής

Ειδικού σκοπού

13

13

Βάρη ψηφίων

$$\begin{array}{rcccccc}
 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\
 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 + & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcccccc}
 & 0 & 0 & 2^3 & 0 & 2^1 & 0 \\
 & 0 & 2^4 & 0 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\
 \hline
 & 2^5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2^0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccccc}
 0 & 0 & 8 & 0 & 2 & 0 \\
 0 & 16 & 0 & 4 & 2 & 1 \\
 \hline
 32 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 10 \\
 + \quad 23 \\
 \hline
 33
 \end{array}$$

14

Άθροιση δυαδικών

$$\begin{array}{r}
 \quad \\
 \quad 0 1 1 0 \\
 + \quad 0 1 1 1 \\
 \hline
 \quad \\
 \quad 1
 \end{array}$$

ακέραιοι χωρίς πρόσημο

15


Δυαδικός πολλαπλασιασμός

$$\begin{array}{rcl}
 101100 & \text{Πολλαπλασιαστέος} & \\
 \times 1011 & \text{Πολλαπλασιαστής} & \\
 \hline
 101100 & & \\
 101100 & \text{Μερικά γινόμενα} & \\
 000000 & & \\
 + 101100 & & \\
 \hline
 111100100 & \text{Γινόμενο} &
 \end{array}$$

$$(101100)_2 \times (1011)_2 = 44 \times 11 = 484 = (111100100)_2$$


16

 Αθροιστής Κυματισμού Κρατούμένου (Ripple Carry)



20

 Μεγαλύτερη Καθυστέρηση σε Αθροιστή Κυματισμού 4 Δυαδικών Ψηφίων



Θεωρήστε ότι θέλουμε να προσθέσουμε τους δυαδικούς 1111 και 0000 με κρατούμενο εισόδου 0.

Μετά από ικανό χρονικό διάστημα τα ενδιάμεσα κρατούμενα γίνονται 0 και η έξοδος 1111.

Έστω τώρα ότι το κρατούμενο εισόδου γίνεται 1.

Μετά από χρόνο ίσο με την χρονική καθυστέρηση ενός FA (T_{FA}), το κρατούμενο εξόδου του λιγότερο σημαντικού αθροιστή γίνεται 1, και το ψηφίο αθροίσματος 0. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι τώρα **1110**

Μετά από $2T_{FA}$, το κρατούμενο εξόδου του **δεύτερου** λιγότερο σημαντικού αθροιστή γίνεται 1, και το ψηφίο αθροίσματος 0. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι τώρα **1100**

Μετά από $3T_{FA}$, το κρατούμενο εξόδου του **τρίτου** λιγότερο σημαντικού αθροιστή γίνεται 1, και το ψηφίο αθροίσματος 0. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι τώρα **1000**

Μετά από $4T_{FA}$, το κρατούμενο εξόδου του **περισσότερου** σημαντικού αθροιστή γίνεται 1, και το ψηφίο αθροίσματος 0. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι τώρα **0000**

21

Επιτάχυνση Διάδοσης του Κρατουμένου

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i \\ &= a_i b_i + (a_i + b_i) c_i\end{aligned}$$


Το ψηφίο κρατουμένου εκφράζεται συναρτήσει νέων σημάτων ελέγχου.

$$\left. \begin{aligned}p_i &\triangleq a_i + b_i \\ g_i &\triangleq a_i b_i\end{aligned} \right\} \Rightarrow c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

$$k_i \triangleq \overline{a_i} \overline{b_i}$$

22

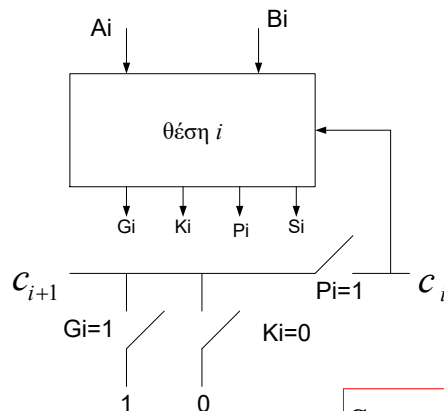Η Τεχνική Διάδοσης Κρατουμένου Manchester Carry Chain



$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

23

Η Τεχνική Πρόβλεψης Κρατούμενου (carry look ahead)

Ξεκινώντας από τον αναδρομικό ορισμό του κρατούμενου, εκτελούμε unrolling

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1 = g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_0) = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 c_2 = g_2 + p_2 (g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0)$$


$$= g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$

⋮

$$c_{i+1} = g_i + \sum_{j=0}^{i-1} \left(\prod_{k=j+1}^i p_k \right) g_j + \prod_{k=0}^i p_k c_0$$

24

Αθροιστής Πρόβλεψης Κρατούμενου

 

• $p_{n/2} \rightarrow n(n+2)/4$ πύλες.

• Αριθμός transistors
 $(n^3 + 9n^2 + 20n)/3$
 [(i+2)(i+5) tr ανά
 ψηφιακή θέση]

• Καθυστέρηση (με fanin)

$$T_D = t_L (0.25n^2 + 4.4n + 33.1)$$

t_L καθυστέρηση αντιστροφεία


25

Group Carry Look-Ahead

$$G_{i+3:i} = g_{i+3} + g_{i+2}p_{i+3} + g_{i+1}p_{i+2}p_{i+3} + g_i p_{i+1}p_{i+2}p_{i+3}$$


$$P_{i+3:i} = p_i p_{i+1} p_{i+2} p_{i+3}$$

$$c_{i+3} = G_{i+3:i} + P_{i+3:i}c_i$$

 

26


Πρόβλεψη Κρατούμένου Πολλών Επιπέδων

 

$$T = 4\log_4 n + 1$$


27

 - p, g → 1bit
- P, G → 4 bit = $4 * 1$ level = 1 ⇒ 4^1 bits
- P', G' → $4 * 4 = 16$, level = 2 ⇒ 4^2 bits
- P'', G'' → $4 * 4 * 4 = 64$, l=3 ⇒ 4^3 bits
- P''', G''' → $4 * 4 * 4 * 4 = 256$, l=4 ⇒ 4^4 bits



28

Ο Αθροιστής Carry-skip

 


$$T_d = 2T_{add} + \left(\left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil - 2 \right) T_{skip} = 4(r-1) + 2 \left(\left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil - 2 \right)$$



$$= 4(r-2) + 2 \left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil$$

n , μήκος λέξης αθροιστή
 r , μήκος μπλοκ

29

 

30

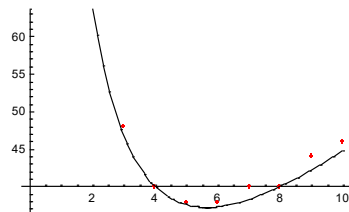 

$$T_d = 4(r-2) + 2\frac{n}{r}$$

31

Βέλτιστος Carry-Skip Σταθερού Μήκους Μπλοκ

$$T(r) = 4(r - 2) + 2\frac{n}{r}$$


$$\frac{dT}{dr} = 4 - 2\frac{n}{r^2} \quad \frac{dT}{dr} = 0 \Leftrightarrow r_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{n}{2}}$$

$$T_{\text{opt}} = 4\left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 2\right) + 2\frac{n}{\sqrt{\frac{n}{2}}} = 4\sqrt{2n} - 8$$

32

Αθροιστής Carry-Skip Πολλών Επιπέδων


r -bit adder blocks

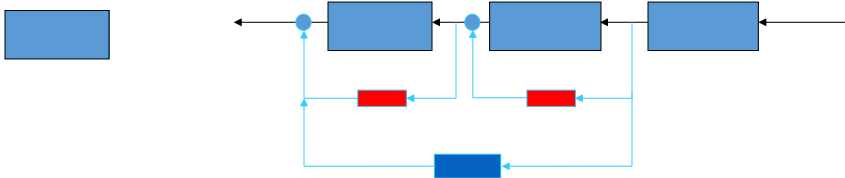

Καταργεί συνεχόμενες παρακάμψεις.

33

 Ο Αθροιστής Επιλογής Κρατουμένου (carry-select)




σειριακή εξάρτηση
carry-out από carry-in

$$T_d = 2 \left(\left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil - 1 \right) + T_{add}(r)$$

34

 Αθροιστής Επιλογής Κρατουμένου Δύο Επιπέδων




$$T_d = K + 2 \left\lceil \log_2 \left(\left\lceil \frac{n}{r} \right\rceil - 1 \right) \right\rceil$$

Η επιλογή των αποτελεσμάτων
γίνεται με δυαδικό δένδρο.
Ο κάθε αθροιστής έχει μήκος
 $r = n / 4$

35

Ο Αθροιστής Conditional-Sum

 - Ο **carry-select** με αθροιστές μήκους $r=1$ λέγεται αθροιστής **conditional sum**.
- Το κύκλωμα άθροισης χρησιμοποιεί κοινό hardware για τις δύο περιπτώσεις.



36

- $S = a \text{ xor } b \text{ xor } c$
- $S(c=1) = a \text{ xor } b \text{ xor } 1 = (a \text{ xor } b)'$
- $S(c=0) = a \text{ xor } b \text{ xor } 0 = (a \text{ xor } b)$
- $C_{out} = a b + b c + a c$
- $C_{out}(c=1) = a b + b + a = (a+1)b + a = a + b$
- $C_{out}(c=0) = ab$

37

Ο Αθροιστής Ling

- Τροποποίηση των βοηθητικών σημάτων του Carry Look Ahead.

$$h_i = c_i + c_{i-1}$$

$$t_i = p_i + g_i \quad (\text{σήμα Transmit})$$

38

Αρχή Λειτουργίας Αθροιστή Ling

$$\begin{aligned} c_{i-1}p_{i-1} &= c_{i-1}p_{i-1} + g_{i-1}p_{i-1} + c_{i-1}p_{i-1}p_{i-1} \\ &= c_{i-1}p_{i-1} + (g_{i-1} + c_{i-1}p_{i-1})p_{i-1} \\ &= c_{i-1}p_{i-1} + c_i p_{i-1} = (c_{i-1} + c_i)p_{i-1} = h_i p_{i-1} \end{aligned}$$

$$p_i = a_i \oplus b_i$$

$$\begin{aligned} c_i &= g_{i-1} + c_{i-1}p_{i-1} \\ &= h_i g_{i-1} + h_i p_{i-1} = h_i t_{i-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_i &= c_i + c_{i-1} = (g_{i-1} + p_{i-1}c_{i-1}) + c_{i-1} \\ &= g_{i-1} + c_{i-1} = g_{i-1} + h_{i-1}t_{i-2} \end{aligned}$$

$$s_i = p_i \oplus c_i = p_i \oplus h_i t_{i-1} = (t_i \oplus h_{i+1}) + h_i g_i t_{i-1}$$

39

Το Πλεονέκτημα του Αθροιστή Ling

- Unrolling του διαδιδόμενου σήματος για τέσσερις όρους (Ling):

$$h_i = g_{i-1} + g_{i-2} + g_{i-3}t_{i-2} + g_{i-4}t_{i-3}t_{i-2} + h_{i-4}t_{i-4}t_{i-3}t_{i-2}$$

- Unrolling του διαδιδόμενου σήματος για τέσσερις όρους (CLA):

$$c_i = g_{i-1} + g_{i-2}t_{i-1} + g_{i-3}t_{i-2}t_{i-1} + g_{i-4}t_{i-3}t_{i-2}t_{i-1} + c_{i-4}t_{i-4}t_{i-3}t_{i-2}t_{i-1}$$

- Ένας παράγοντας λιγότερος στους όρους πολλών παραγόντων $\Rightarrow$ μείωση fan-in

40

Συνδυασμένοι
(Hybrid)
Αθροιστές

Οι αθροιστές των επεξεργασιών
συνδυάζουν τεχνικές.

Συνήθως κάποια διασταύρωση carry look
ahead και carry select είναι αποδοτικότερη.

Τεχνολογία

Μήκος λέξης

41

Ασυμπτωτικές Πολυπλοκότητες Αθροιστών

Είδος Αθροιστή	Σύντηξη	Χρόνος	Εμβαδό
Κυματισμού (ripple)	RCA	$O(n)$	$O(n)$
Manchester	MCC	$O(n)$	$O(n)$
Constant width Carry Skip	CSK	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Variable width Carry Skip	VSK	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Carry Select	CSL	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Carry look ahead	CLA	$O(\log n)$	$O(n \log n)$
ELM	ELM	$O(\log n)$	$O(n \log n)$
Brent-Kung	B&K	$O(\log n)$	$O(n \log n)$
Signed Digit (βάση r)	SD- r	$O(b)$	$O(n)$
Carry-save	CSA	$O(1)$	$O(n)$

42

Πολυπλοκότητες Αθροιστών



ADDER CIRCUIT DESCRIPTION

Adder Type	Area ($\times 10^6 \lambda^2$)			No. of transistors			Max transistor size (n/p)		
	16-bit	32-bit	64-bit	16-bit	32-bit	64-bit	16-bit	32-bit	64-bit
RCA	0.40	0.80	1.60	596	1204	2420	3/3	3/3	3/3
MCC	0.48	0.96	1.90	642	1298	2610	4/4	4/4	4/4
CSK	0.82	1.62	3.22	682	1410	2866	4/4	4/4	4/4
VSK	0.81	1.76	3.44	706	1440	2900	3/3	3/3	3/3
CSL	0.76	1.45	2.75	914	1982	4128	5/7	6/10	8/13
CLA	1.14	2.27	4.55	1038	2132	4348	4/4	4/4	4/4
B&K	1.25	3.00	6.76	1072	2442	5444	3/3	3/3	3/3
ELM	1.08	2.36	5.38	892	2078	4752	3/5	5/7	8/12
CSA	1.05	2.03	3.90	1176	2360	4728	3/3	3/3	3/3
SD-4	1.36	2.71	5.41	1550	3166	6398	3/5	3/5	3/5
SD-8	1.11	2.42	4.61	1228	2812	5452	3/5	3/5	3/5
SD-16	1.09	2.17	4.32	1186	2490	5098	3/5	3/5	3/5
SD-32	0.97	2.25	4.16	1020	2572	4900	3/5	3/5	3/5
SD-64	1.12	2.23	4.07	1180	2530	4780	3/5	3/5	3/5
SD-128	1.27	2.11	3.78	1340	2364	4412	3/5	3/5	3/5

- C. Nagendra, M. J. Irwin and R. M. Owens, "Area-time-power tradeoffs in parallel adders," in *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing*, vol. 43, no. 10, pp. 689-702, Oct. 1996, doi: 10.1109/82.539001.



43

Απαιτήσεις εμβαδού αθροιστών

  

44


Καθυστερήσεις αθροιστών

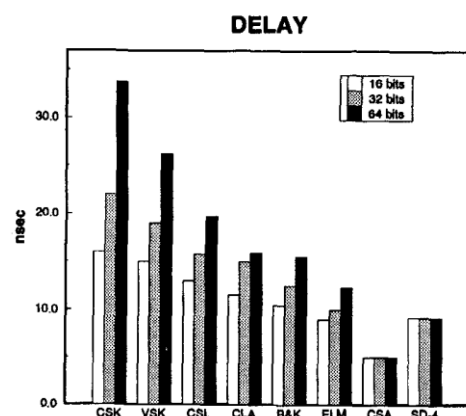 

Ταχύτεροι αθροιστές


45

Power vs delay

 

46

Στοιχεία Απαιτήσεων Ισχύος Αθροιστών

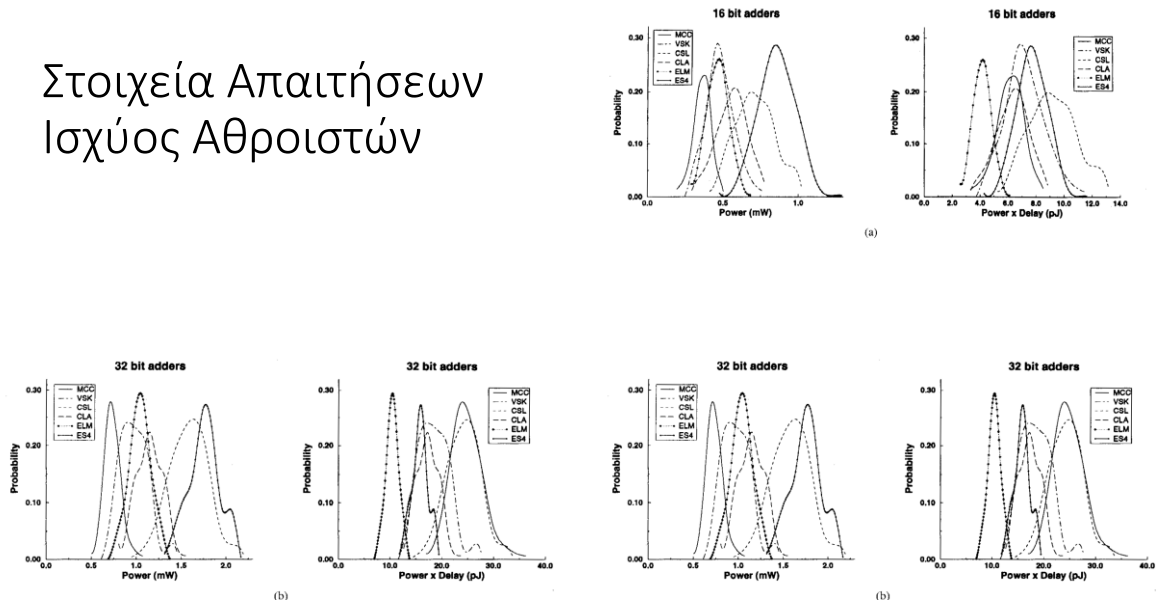

47

Γιατί Υπολογισμός Προθέματος (Prefix)

Το πρόβλημα υπολογισμού του κρατουμένου με τη χρήση βοηθητικών σημάτων μετασχηματίζεται σε **γνωστό πρόβλημα**.

Αντιμετωπίζει το σειριακό υπολογισμό του κρατουμένου $\Leftrightarrow$ CLA

Αντιμετωπίζει το πρόβλημα του fan-out στον carry look-ahead.

48

Κυκλώματα Παράλληλου Προθέματος (Parallel Prefix)

- Υπολογίζεται η παράσταση

$$a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_n$$

όπου a_i γνωστά

προσεταιριστικός αλλά όχι
αντιμεταθετικός τελεστής

Παράδειγμα:

$$(a_1 \circ a_2) \circ (a_3 \circ a_4) \circ (a_5 \circ a_6) = ((a_1 \circ a_2) \circ a_3) \circ ((a_4 \circ a_5) \circ a_6)$$

49

Ο Τελεστής Υπολογισμού Κρατουμένου

$\boxed{G} \quad \boxed{P} \quad \boxed{G}$

$$(P, G) \circ (\tilde{P}, \tilde{G}) \triangleq (P \cdot \tilde{P}, \underline{G + P \cdot \tilde{G}})$$

Εφαρμόζεται σε ζεύγη
σημάτων propagate, generate

$$P_{i:j} \triangleq \begin{cases} P_i, & i = j \\ P_i \cdot P_{i-1:j}, & i > j \end{cases}$$

$$G_{i:j} \triangleq \begin{cases} G_i, & i = j \\ G_i + P_i \cdot G_{i-1:j}, & i > j \end{cases}$$

Ορισμός σημάτων **group**
propagate, generate

$$(P_{i:j}, G_{i:j}) = (P_{i:m}, G_{i:m}) \circ (P_{m-1:j}, G_{m-1:j}), \quad i \geq m \geq j+1$$

Μη επικαλυπτόμενα groups

$$(P_{i:j}, G_{i:j}) = (P_{i:m}, G_{i:m}) \circ (P_{v:j}, G_{v:j}), \quad i \geq m, \quad v \geq j, \quad v \geq m-1$$

Επικαλυπτόμενα groups

50

Αρχή Λειτουργίας Αθροιστών Parallel Prefix

1

Πρόβλημα το fanout
των σημάτων
propagate ανά bit σε
CLA

2


Λύση $\Rightarrow$ Χρήση
propagate και
generate σημάτων
από επικαλυπτόμενα
groups

3

Αποδοτικός
υπολογισμός με
parallel prefix δίκτυα
τελεστή
κρατουμένου

51


Οργάνωση Αθροιστών Parallel Prefix

 

$$c_m = G_{m:0} + P_{m:0}c_0, \quad m > 0$$


52

 Αθροιστής Παράλληλου Προθέματος Brent-Kung



53

Κρατούμενα σε Brent-Kung

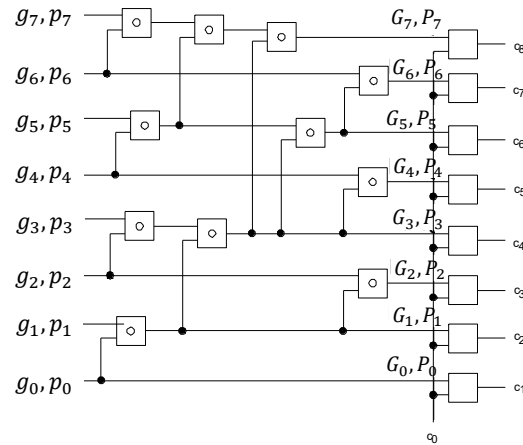


$$N_{ir} = 64n - 16\log_2 n - 32 \quad n = 2^k$$

$$T_{D,ADD} = t_L (2\log_2^2 n + 16\log_2 n + 17.8)$$


54

Αθροιστής Ladner- Fischer

 


55

Αθροιστής Kogge- Stone

 


56

Αθροιστής Han- Carlson

 


57

Άθροιση πολλών όρων

 


58

Άθροιση πολλών όρων

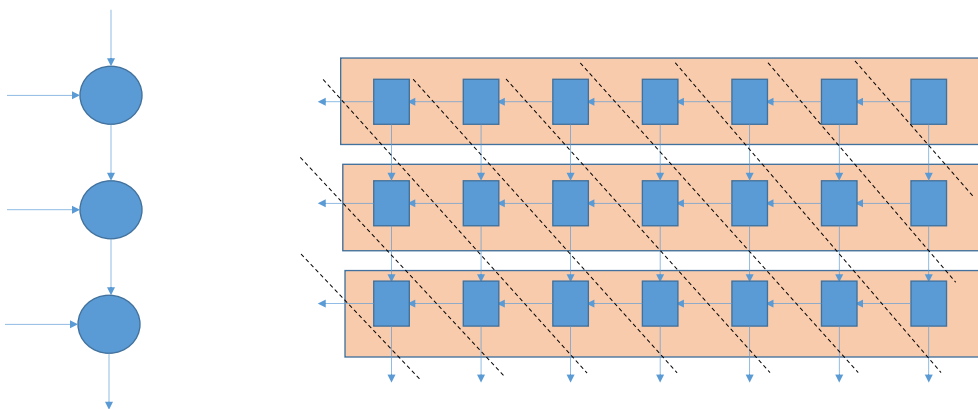

59

 Άθροιση Διατήρησης Κρατούμενου (carry save)



Carry Save Adder (CSA): delay 1

Carry Save Adder (CSA): delay 1

Carry propagate adder (CPA): delay depends on n
(can be implemented as any two-operand adder)

k is the number of operands

n is the wordlength

$$S = X + Y + Z + W$$


$$T = (k - 2)T_{CSA} + T_{CPA}$$

linear with k

depends on n

60

Δένδρα Carry Save Αθροιστών

 

(a)

(b)

61

Αριθμός επιπέδων σε δένδρα carry save


$$\text{levels} \approx \frac{\log \frac{k}{2}}{\log 2}$$

Αριθμός Όρων	Αριθμός Επιπέδων
3	1
4	2
$5 \leq k \leq 6$	3
$7 \leq k \leq 9$	4
$10 \leq k \leq 13$	5
$14 \leq k \leq 19$	6
$20 \leq k \leq 28$	7
$29 \leq k \leq 42$	8
$43 \leq k \leq 63$	9

$$n \rightarrow \left\lceil \frac{2n}{3} \right\rceil$$



$$h(n) = 1 + h\left(\left\lceil \frac{2n}{3} \right\rceil\right)$$

$$h(3) = 1$$

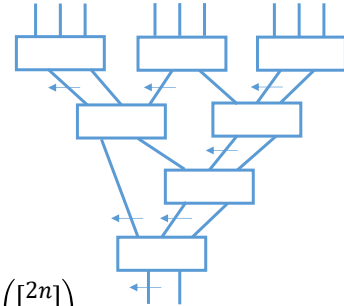

62

Counters και Compressors

  

63

Γενικευμένοι Counters


$$(k_{l-1}, k_{l-2}, \dots, k_0, m)$$

$$2^m - 1 \geq \sum_{i=0}^{l-1} k_i 2^i$$

$$2^m - 1 \geq k(2^l - 1)$$

Παράδειγμα:

Ένας (5,5,4) counter

 

64

Πρόσθεση 1 bit

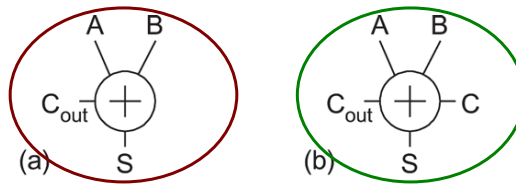


FIG 10.1 Half and full adders

- Ημιαθροιστής (Half adder) προσθέτει 2 εισόδους (A, B).
 - Απαιτούνται 2 bits για την αναπαράσταση του αποτελέσματος,
 - το άθροισμα S (Sum) και
 - το κρατούμενο Cout (Carry-out)
- Ο πλήρης αθροιστής (Full-adder) έχει τρεις εισόδους.
 - γιατί χρειάζεται αυτό;

65

65

Πρόσθεση 1 bit – Πίνακες Αληθείας

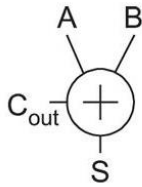


Table 10.1 Truth table for half adder			
A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 
 


Table 10.2 Truth table for full adder								
A	B	C	G	P	K	C _{out}	S	
0	0	0	0	0	1	0	0	
		1				0	1	
0	1	0	0	1	0	0	1	
		1				1	0	
1	0	0	0	1	0	0	1	
		1				1	0	
1	1	0	1	0	0	1	0	
		1				1	1	

VLSI – II

2011-2012

66

66

Συνάρτηση Generate

 


Table 10.2 Truth table for full adder								
A	B	C	G	P	K	C _{out}	S	
0	0	0	0	0	1	0	0	
		1				0	1	
0	1	0	0	1	0	0	1	
		1				1	0	
1	0	0	0	1	0	0	1	
		1				1	0	
1	1	0	1	0	0	1	0	
		1				1	1	

Στον full adder είναι χρήσιμος ο ορισμός των **Generate (G)**, **Propagate (P)** και των **Kill (K)** σημάτων.

Ο αθροιστής δημιουργεί (generates) κρατούμενο όταν το Cout είναι αληθές ανεξάρτητα από το Cin, οπότε: $G = A \cdot B$

67

67

Συναρτήσεις Kill & Propagate

 


Table 10.2 Truth table for full adder

A	B	C	G	P	K	C _{out}	S
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1

Ο αθροιστής «σκοτώνει» (kills) το carry όταν $A=B=0$ ανεξάρτητα από το C_{in} , οπότε: $K = \overline{A} \bullet \overline{B} = A + B$

Ο αθροιστής μεταδίδει (propagates) το carry-in όταν μία είσοδος είναι 1, δηλαδή: $P = A \oplus B$

68

68

Συναρτήσεις Ημιαθροιστή 1 bit

 


Table 10.1 Truth table for half adder

A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Από τον πίνακα αληθείας, η λογική του half adder είναι:

$$S = A \oplus B$$

$$C_{out} = A \bullet B$$

 


FIG 10.2 Half adder design

69

69

Συναρτήσεις Πλήρη Αθροιστή 1 bit


 


Table 10.2 Truth table for full adder

A	B	C	G	P	K	C _{out}	S
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1

Ομοίως από τον πίνακα αληθείας, η λογική του full adder είναι:
 
$$\begin{aligned}
 S &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \\
 &= (A \oplus B) \oplus C = P \oplus C \\
 C_{out} &= AB + AC + BC = \\
 &= AB + C(A + B) = \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{C}(\bar{A} + \bar{B}) = MAJ(A, B, C)
 \end{aligned}$$




Δηλαδή το carry παίρνει την τιμή της πλειοψηφίας των A, B, C π.χ. αν A=1, B=0, C=1 πλειοψηφούν οι '1'.

70

70

Κυκλωματικός Σχεδιασμός Αθροιστή 1 bit

 


Πλήρης αθροιστής με συνολικά **32 transistors**

71

71

 Εναλλακτικός Κυκλωματικός Σχεδιασμός Αθροιστή 1 bit (1/)




Μία πιο συμπαγής μορφή του adder βασίζεται στο γεγονός ότι το S μπορεί να παραγοντοποιηθεί έτσι ώστε να συμπεριλάβει και το Cout:

$$S = ABC + (A + B + C)\bar{C}_{out}$$

72

72

 Εναλλακτικός Κυκλωματικός Σχεδιασμός Αθροιστή 1 bit (1/)



73

Εναλλακτικός Κυκλωματικός Σχεδιασμός Αθροιστή 1 bit (1/)

 


FIG 10.4 Full adder for carry-ripple operation


➤ Τοποθέτηση του πιο αργού σήματος carry-in στις εσωτερικές εισόδους

— οι εσωτερικές χωρητικότητες να έχουν εκφορτιστεί/φορτιστεί όταν έρχεται το πιο αργό σήμα (carry)

➤ Εξάλειψη των αντιστροφών στην έξοδο C. Απαιτείται αντιστροφή των A και B στις ζυγές βαθμίδες. Συνολικά έχουμε λιγότερο υλικό δηλ, υλοποίηση με 24 αντί 28 transistors

74

 Εναλλακτικός Κυκλωματικός Σχεδιασμός Αθροιστή 1 bit (1/)



75

Κυκλωματικός Σχεδιασμός πύλες μετάδοσης και XOR (1/2)

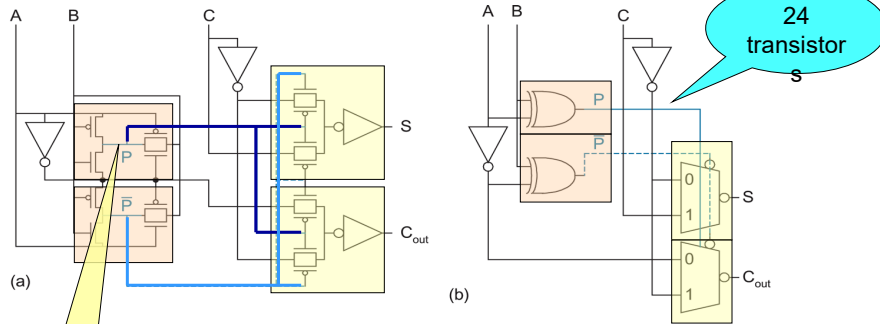


FIG 10.6 Transmission gate full adder

Δημιουργία
XOR: Όταν
 $A=1$ ο
inverter δεν
λειτουργεί

Χρήση των $P, \bar{P}$ για έλεγχο των 4 πυλών μεταφοράς

Λαμβάνουμε τα $P, \bar{P}$ αυτόχρονα. Με inverter αντί για XOR για παραγωγή του $\bar{P}$ θα υπήρχε καθυστέρηση

76

76

Κυκλωματικός Σχεδιασμός πύλες μετάδοσης και XOR (2/2)

 


FIG 10.6 Transmission gate full adder

FIG 10.7 Zhuang full adder

77

Κυκλωματικός Σχεδιασμός με CPL λογική

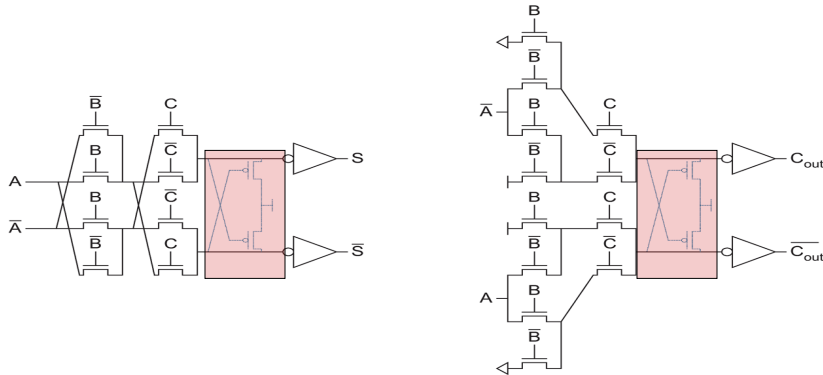


FIG 10.8 CPL full adder

- Τα αμυδρά p-τύπου τρανζίστορ επαναφέρουν την τάση στο V_{dd}
- Συγκρινόμενη με προσεκτική υλοποίηση του Σχ. 10.4c είναι ελαφρώς γρηγορότερη, συγκρίσιμη κατανάλωση και με μεγαλύτερη επιφάνεια

78

78

Κυκλωματικός Σχεδιασμός με dual rail domino λογική

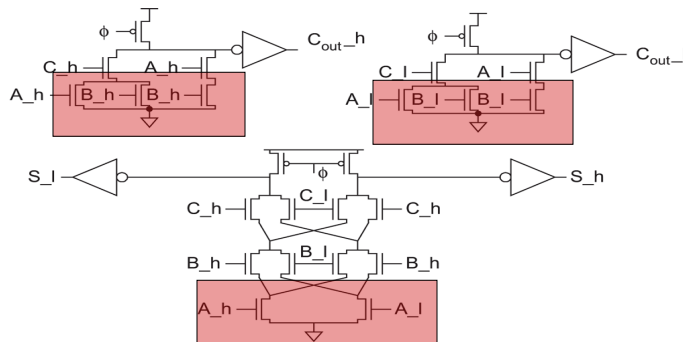


FIG 10.9 Dual-rail domino full adder

Οι δυναμικοί full adders χρησιμοποιούνται στους γρήγορους multipliers

- Χρήση **footless λογικής** – λείπει το n transistor για το ϕ
- Όταν στην προφόρτιση δεν δημιουργείται μονοπάτι προς την γη μπορεί να παραλειφθεί το transistor
 - Σε πολλές περιπτώσεις αυτό επιτυγχάνεται με πρόσθετο κύκλωμα.

79

79

Carry – Propagate Addition

 


FIG 10.10 Carry-propagate adder

80

80

Μετάδοση Κρατουμένου

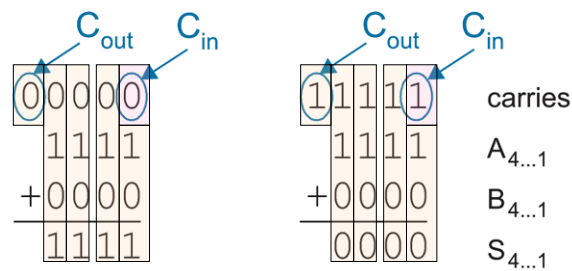


FIG 10.11 Example of carry propagation


Δύο παραδείγματα όπου τα carry και sum bits επηρεάζονται από το C_{in}

Η απλούστερη σχεδίαση είναι ο carry-ripple adder (RCA) όπου το carry-out ενός bit είναι συνδεδεμένο στο carry-in του επόμενου bit

81


81

Ripple Carry Adder

 

➤ Η καθυστέρηση είναι ο χρόνος για τη μετάδοση του carry μέσα από τα N στάδια

 ➤ Η πρόσθεση είναι αυτοδυϊκή πράξη (η συνάρτηση των συμπληρωματικών εισόδων είναι το συμπλήρωμα της συνάρτησης)



➤ Ένας αθροιστής που δέχεται συμπληρ. εισόδους παράγει μη συμπληρ. εξόδους (C, S)

➤ Η παράληψη των αντιστροφών μικραίνει το critical path

➤ Η χρήση NOT στις εισόδους και sum δεν είναι στο critical path

FIG 10.12 4-bit carry-ripple adder

82

82


Carry Generation & Propagation

$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k:j}$$

$$G_{i:i} = G_i = A_i B_i$$

$$P_{i:i} = P_i = A_i \oplus B_i$$

 

Το block (i:j) παράγει carry όταν το block (i:k) παράγει carry ή όταν το block [(k-1):j] παράγει carry και το block (i:k) το μεταδίδει

Για το bit 0 έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} C_0 = C_{in} \\ C_n = C_{out} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} G_{0:0} = C_{in} \\ P_{0:0} = 0 \end{array}$$

Το sum είναι:

$$S_i = P_i \oplus G_{i-1:0}$$

Το group μεταδίδει carry αν και το πάνω και το κάτω μέρος μεταδίδουν carry

83

83

Πρόσθεση με Λογική Γέννησης & Διάδοσης Κρατουμένου (1/2)

 


FIG 10.13 Addition with generate and propagate logic

➤ Η πρόσθεση μπορεί να απλοποιηθεί στη διαδικασία των παραπάνω τριών βημάτων

84

84

Πρόσθεση με Λογική Γέννησης & Διάδοσης Κρατουμένου (2/2)

 


FIG 10.13 Addition with generate and propagate logic

85

85

Διαμερισμός λογικής PG

 


FIG 10.14 Shared bitwise PG logic

- Ένα μέρος από hardware του Group PG logic μπορεί να μοιραστεί στην bitwise PG logic για απλοποίηση του Group PG logic

86

86

Carry-Ripple Addition (1/7)

- Το critical path του carry-ripple adder περνάει από carry-in σε carry-out κατά μήκος της αλυσίδας όλων των βαθμίδων
- Επειδή τα σήματα P, G θα έχουν ήδη υπολογιστεί τη στιγμή που θα έρθει το carry μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απλούστευση της συνάρτησης του Cout σε μία **AND-OR** πύλη


$$\begin{aligned}
 C_i &= A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1} \\
 &= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \\
 &= G_i + P_i C_{i-1}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 C_i &= G_{i,0} \\
 &\Rightarrow G_{i,0} = G_i + P_i \square G_{i-1,0}
 \end{aligned}$$

- Η πρόσθεση με κύμα μπορεί να παρουσιασθεί σαν ακραία μιας λογικής PG ομάδας όπου
 - Μια ομάδα 1-bit (εδώ το G_i) group συνδυάζεται με ένα (i)-bit ($G_{(i-1),0}=C_{i-1}$) group για να σχηματισθεί ένα (i+1)-bit group

87

87

Carry-Ripple Addition (2/7)

 


Το critical path περνάει μέσα από μια αλυσίδα από AND-OR πύλες και όχι από αλυσίδα από majority πύλες που έχουν μεγαλύτερη καθυστέρηση και επιφάνεια

FIG 10.15 4-bit carry-ripple adder using PG logic

88

Carry-Ripple Addition (3/7)

 

PG Logic για 16-bit adder

Χρήση διαγραμμάτων αυτού του είδους για σύγκριση διαφορετικών υλοποιήσεων αθροιστών. Δείχνει την καθυστέρηση της κάθε λογικής

FIG 10.16 Carry-ripple adder group PG network

89

Carry-Ripple Addition (4/7)

 


FIG 10.16 Carry-ripple adder group PG network

90

Carry-Ripple Addition (5/7)

Σε τέτοιου είδους διαγράμματα θα ισχύει αυτή η αντιστοίχιση

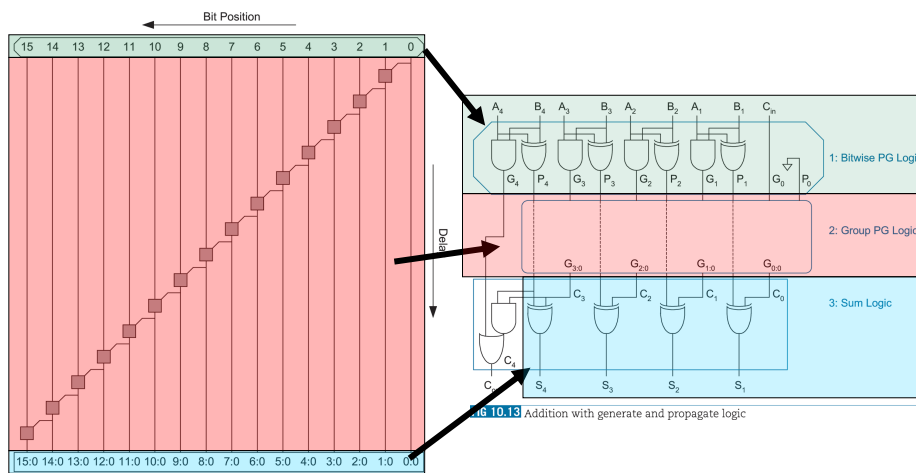


FIG 10.18 Carry-ripple adder group PG network

91

Carry-Ripple Addition (6/7)


 


FIG 10.16 Carry-ripple adder group PG network

92

Carry-Ripple Addition (7/7)

 

93

Manchester Carry Chain Adder (1/5)

 


FIG 10.18 Carry chain designs


Majority gate

Στατική Βαθμίδα: Το $\bar{C}_{in}$ μεταδίδεται μέσω της πύλης μεταφοράς G (Generate Carry) δημιουργεί το Nmos transistor όταν άγει και Kill (K') το Pmos

Δυναμική Βαθμίδα: Είναι γρηγορότερη και απαιτεί λιγότερη επιφάνεια

94

Manchester Carry Chain Adder (2/5)

 

➤ Πολλά επίπεδα της δυναμικής βαθμίδας συνδέονται και δημιουργούν την Manchester carry chain για έναν multi-bit Manchester adder

Η διάταξη αυτή επειδή έχει N transistors στη σειρά εισάγει **μεγάλη καθυστέρηση** γι αυτό το N είναι συνήθως μικρό (π.χ. N=4)

95

95

Manchester Carry Chain Adder (3/5)

 


FIG 10.19 Manchester carry chains

➤ Επίλυση του προηγούμενου προβλήματος με εισαγωγή inverter

➤ **Προφόρτιση:** Άγουν όλα τα φι ώστε η χωρητικότητα του κόμβου (AB) φορτίζεται από 4 τρανζίστορες στα οποία εφαρμόζεται το φ

➤ **Εκφόρτιση:** Η κατανεμημένη χωρητικότητα εκφορτίζεται μέσω 4 τρανζίστορ (3 του κόμβου AB και το η τρανζίστορ του αντιστροφέα)

96

96

Manchester Carry Chain Adder (4/5)

 


FIG 10.19 Manchester carry chains

$$C_0 = G_{0:0} = C_0$$

$$C_1 = G_{1:0} = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_{2:0} = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 C_0)$$

$$C_3 = G_{3:0} = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 C_0))$$

Ο Manchester carry chain μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένας buffer με 4 gray cells (συνήθως βέλτιστη επιλογή στο μέγεθος της αλυσίδας)

VLSI - II

97

97

Manchester Carry Chain Adder (5/5)

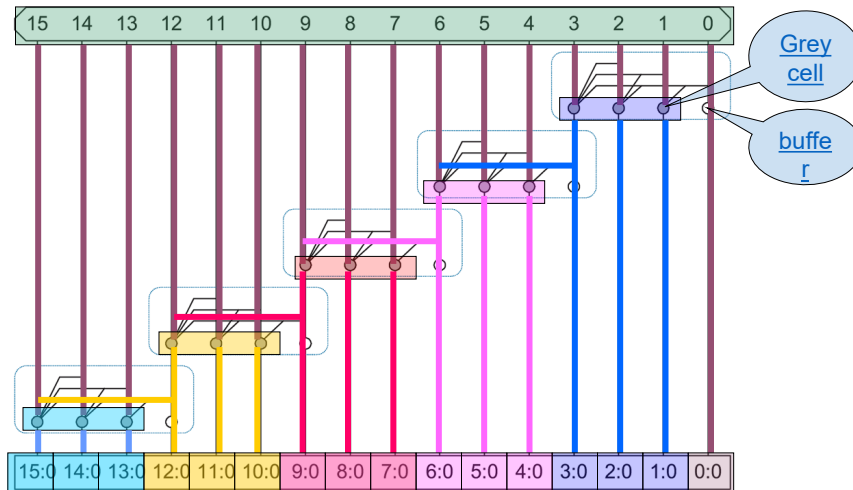


FIG 10.21 Manchester carry chain adder group PG network
Καλύτερος από τον carry-ripple (N/3 slots) – όμως αργός για μεγάλους adders

VLSI – II

98

98

Carry-Skip Adder (1/12)

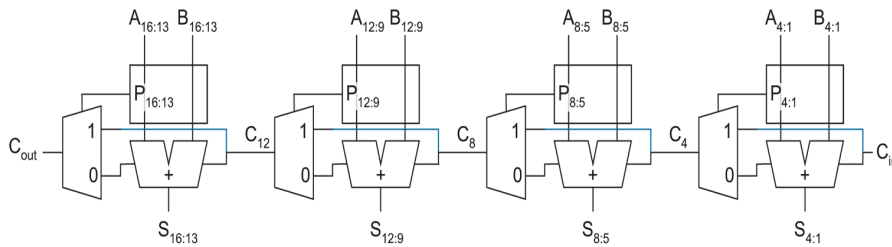



FIG 10.22 Carry-skip adder

➤ Υπολογίζει το group propagate (P4:1, P8:5, P12:9, P16:13) για κάθε αλυσίδα από carry (τεσσάρων bit εδώ) και το χρησιμοποιεί για να παρακάμψει μεγάλους carry ripple adders => **μείωση critical path**

99


99

Carry-Skip Adder (2/12)

 

100

Carry-Skip Adder (3/12)

 

101

Carry-Skip Adder (4/12)

 


FIG 10.22 Carry-skip adder

- Αρχικά τα 4 group propagate blocks ταυτόχρονα υπολογίζουν το P4:1, P8:5, P12:9, P16:13
- Παράλληλα ο carry ripple που αντιστοιχεί στα ψηφία 4:1 και του είναι γνωστό το Cin υπολογίζει τα S4:1 και το C4
- Όταν P4:1=1 δηλαδή ο block αθροιστής (4:1) κάνει propagate τότε ο MUX επιλέγει το Cin, δηλαδή το Cin διαδίδεται στην έξοδο του block.
- Όταν το P4:1=0 τότε ο MUX επιλέγει την έξοδο του ripple carry

102

102

Carry-Skip Adder (5/12)

 



FIG 10.22 Carry-skip adder

- Το critical path (συνολική καθυστέρηση) μπορεί να οριστεί με βάση την χειρότερη περίπτωση για την εύρεση του carry-out (το πιο αργό σήμα)
- Με βάση τα προηγούμενα η χειρότερη περίπτωση είναι να χρειαστεί να περάσει το carry-out από όλους τους multiplexers δηλαδή να έχουμε συνεχώς Propagate εκτός του πρώτου (4:1)

103

103


Carry-Skip Adder (6/12)

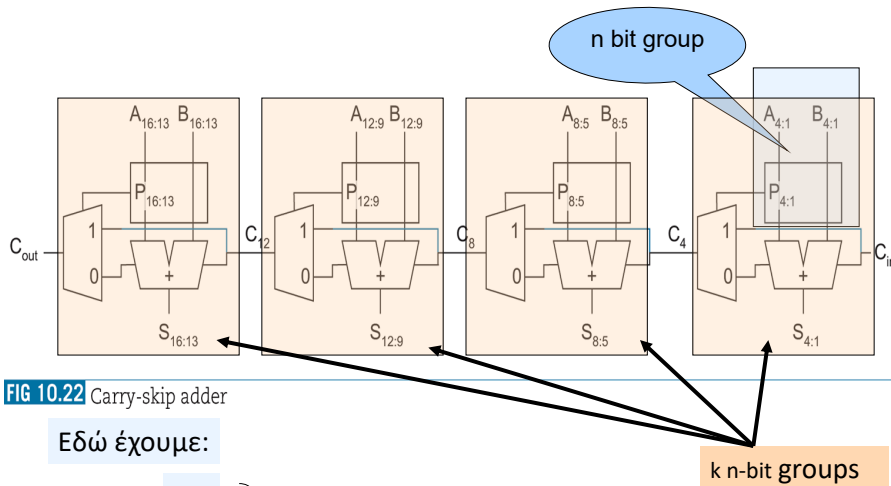

104

104

Carry-Skip Adder (7/12)

 

105

105

Carry-Skip Adder (8/12)

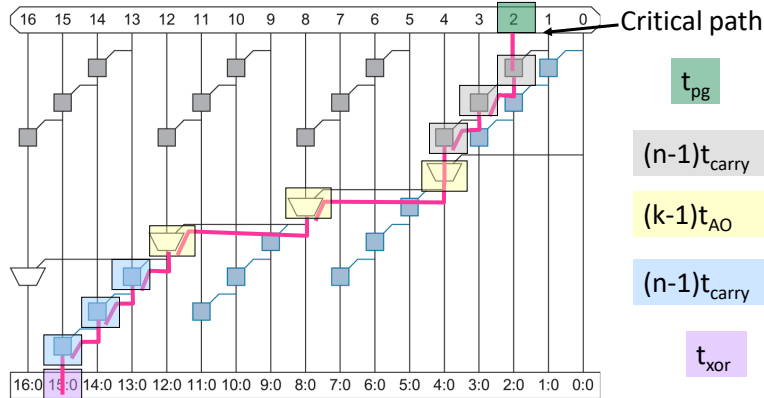


FIG 10.23 Carry-skip adder PG network

Συνολικά η καθυστέρηση είναι:

$$t_{skip} = t_{pg} + (n-1)t_{carry} + (n-1)t_{carry} + (k-1)t_{AO} + t_{xor} \Rightarrow$$

$$t_{skip} = t_{pg} + 2(n-1)t_{carry} + (k-1)t_{AO} + t_{xor}$$

106

106

Carry-Skip Adder (10/12)

 



FIG 10.24 Variable group size carry-skip adder PG network

➤ Το critical path εξαρτάται από το μέγεθος του 1^{ου} και τελευταίου block. Μία βελτίωσή του είναι η προσθήκη λιγότερων bits στο 1^ο και τελευταίο block και περισσότερα bits στα ενδιάμεσα blocks

108

108

Carry-Skip Adder (11/12)

 

Ο Μux παρουσιάζει περίπου την ίδια καθυστέρηση με μία AND-OR πύλη => μπορούσαν να αντικατασταθούν γιατί αντιστοιχούν εδώ στην ίδια λογική

FIG 10.24 Variable group size carry-skip adder PG network

- Αύξηση του critical path και προβλήματα στον adder
 - Στην πρόσθεση $111\dots111+000\dots000+C_{in}$ και $C_{in}=0$ δεν παρουσιάζεται πρόβλημα
 - Αν όμως $C_{in}=1$ κάθε block παράγει carry. Αν το $C_{in}=0$ θα πρέπει να μεταδοθεί μέσω των N βαθμίδων
- Το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει στους domino skip adders, CLA και carry select adders

109

109

Carry-Skip Adder (12/12)

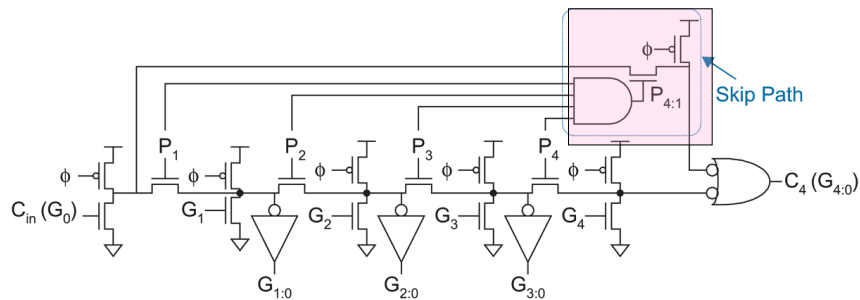


FIG 10.25 Carry-skip adder Manchester stage

- Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την χρήση domino λογικής επειδή όλα τα κρατούμενα μηδενίζονται κατά τη διάρκεια της προφόρτισης
- Ο carry-skip adder με τη βαθμίδα Manchester επιλύει το πρόβλημα που δημιουργούν οι AND-OR πύλες

110

110

Carry-Lookahead Adder (1/7)

 


FIG 10.26 Carry-lookahead adder

- Ο Carry-lookahead Adder είναι παρόμοιος με τον carry-skip
- Υπολογίζονται στα ορθογώνια **group generate** και τα **group propagate** σήματα (γρηγορότερο από το ripple carry) ώστε να μην χρειαστεί να περάσει από τον ripple-carry για να προσδιορίσει αν δημιουργεί carry

VLSI – II

111

2011, 2012

111

Carry-Lookahead Adder (2/7)

 


FIG 10.26 Carry-lookahead adder

Critical path

- Ο Carry-lookahead Adder παρουσιάζει καλύτερο critical path από τον carry-skip επειδή δε χρειάζεται να περάσει από όλους τους ripple carry

VLSI – II

112

2011, 2012

112

Carry-Lookahead Adder (3/7)

 


FIG 10.27 Carry-lookahead adder group PG network

VLSI – II

113

113

Carry-Lookahead Adder (4/7)

 


FIG 10.27 Carry-lookahead adder group PG network

Critical path του Carry-Lookahead Adder

$$t_{cla} = t_{pg} + t_{pg(n)} + [(n-1) + (k-1)]t_{AO} + t_{xor}$$

VLSI – II

114

114

Carry-Lookahead Adder (5/7)

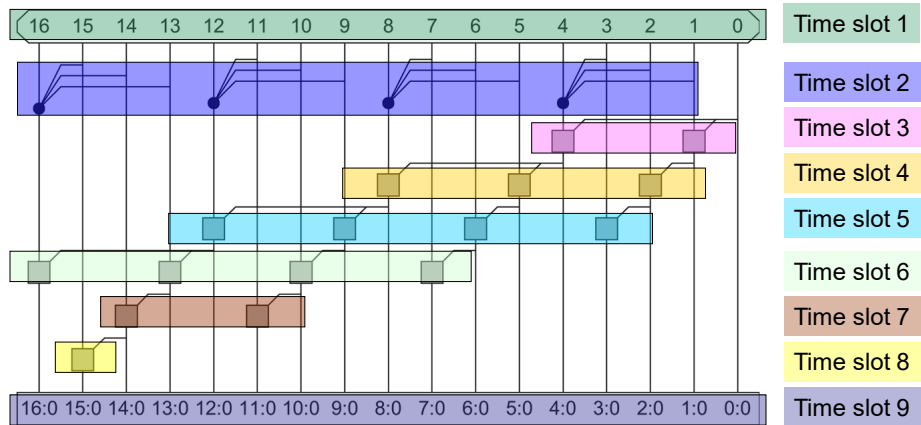


FIG 10.27 Carry-lookahead adder group PG network

➤ Οι χρονικές στιγμές δε διαρκούν όλες το ίδιο

VLSI – II

115

115

Carry-Lookahead Adder (6/7)

 


FIG 10.28 Improved CLA group PG network


➤ Για βελτίωση του critical path γίνεται συνδυασμός των high valency κελιών και της βαθμίδας Manchester

VLSI – II

116

116

Carry-Select Adder (1/12)

 


➤ Γίνεται προϋπολογισμός των εξόδων για τις πιθανές εισόδους

VLSI – II

118

118

Carry-Select Adder (2/12)

 


ύστερα με ένα MUX γίνεται η επιλογή της σωστής εξόδου S ανάλογα με το Carry in

VLSI – II

119

119

Carry-Select Adder (3/12)

 

➤ Ένας αθροιστής υπολογίζει το άθροισμα σε περίπτωση που το carry-in είναι 0

➤ Ένας δεύτερος αθροιστής υπολογίζει το άθροισμα σε περίπτωση που το carry-in είναι 1


➤ Εκτός από το πρώτο group που έχουμε έναν αθροιστή επειδή το Carry-in είναι ήδη γνωστό, συνήθως 0

VLSI – II

120

120

Carry-Select Adder (4/12)

 


➤ Με βάση το πραγματικό carry που έρχεται από την προηγούμενη βαθμίδα ο Multiplexer επιλέγει το κατάλληλο άθροισμα που έχει προϋπολογιστεί

VLSI – II

121

121

Carry-Select Adder (5/12)

 


VLSI – II

122

122

Carry-Select Adder (6/12)

 


VLSI – II

123

123

Carry-Select Adder (7/12)

 

Critical path delay of the carry-select adder


$$t_{select} = t_{pg} + [n + (k-2)]t_{AO} + t_{mux}$$

VLSI - II

124

124

Carry-Select Adder (8/12)

 


VLSI - II

125

125

Carry-Select Adder (9/12)

 


VLSI – II

2011, 2012

126

126

Carry-Select Adder (10/12)

 

Στον συγκεκριμένο 16-bit Full Adder έχουμε

$n=4$ } $N=16 \text{ bits } (k \cdot n)$
 $k=4$ }

Critical path του carry-select

$$t_{select} = t_{pg} + nt_{AO} + (k-2)t_{AO} + t_{mux}$$

[Click for critical path delay details](#)


VLSI – II

2011, 2012

127

127

Carry-Select Adder (11/12)

 


VLSI - II

2011-2012

128

Carry-Select Adder (12/12)

 


VLSI - II

129


129

 - Το κύκλωμα άθροισης χρησιμοποιεί κοινό hardware για τις δύο περιπτώσεις.



130


Conditional-Sum Adder (1/7)

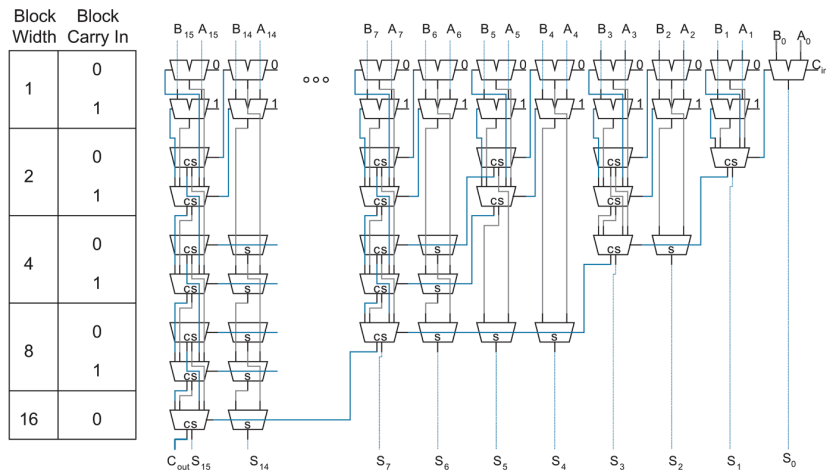

➤ Η λειτουργία του στηρίζεται στην λειτουργία του carry select adder

136

Conditional-Sum Adder (2/7)

 

➤ Στις 2 πρώτες γραμμές οι full adders υπολογίζουν το sum και carry-out για κάθε bit υποθέτοντας για carry-in 0 και 1 αντίστοιχα


VLSI – II

137

2011-2012

137

Conditional-Sum Adder (3/7)

 


➤ Στις επόμενες 2 γραμμές τα ζεύγη από Multiplexers επιλέγουν το sum και carry-out από το ανώτερο επίπεδο για κάθε block που αποτελείται από 2 bit, υποθέτοντας πάλι για carry-in 0 και 1.

VLSI – II

138

138

Conditional-Sum Adder (4/7)

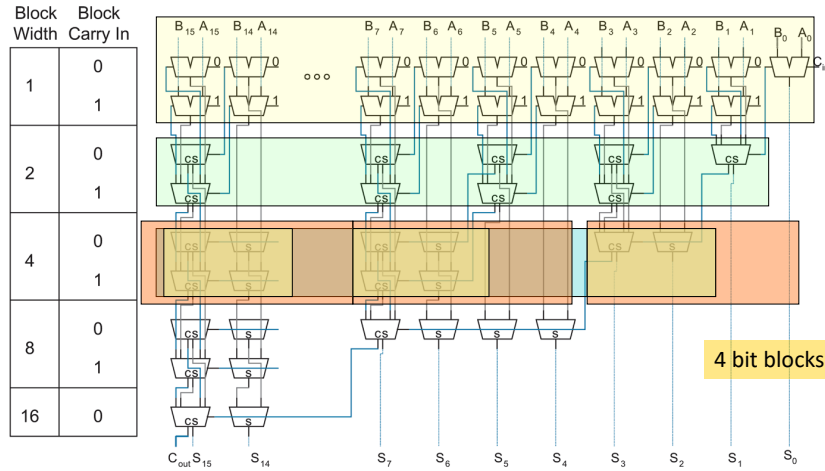


➤ Στις επόμενες 2 γραμμές τα ζεύγη από Multiplexers επιλέγουν το sum και carry-out 2-bits από το προηγούμενο επίπεδο για κάθε 4-bit block

VLSI – II

139

139

Conditional-Sum Adder (5/7)

 


➤ Ομοίως ισχύει και για τα επόμενες 2 γραμμές οι οποίες επιλεγούν sum και carry για block 8-bits

VLSI – II

140

140

Conditional-Sum Adder (6/7)

 

➤ Τέλος η τελευταία γραμμή επιλέγει το τελικό Carry-out και το sum για block 16-bit.


VLSI – II

141

2011-2012

141

Conditional-Sum Adder (7/7)

 

Ο **carry select adder** υπολογίζει το άθροισμα 2 16-bit αριθμών σε **7 times slots** [\(click for details\)](#) ενώ ο **conditional sum adder** σε **5 times slots**


VLSI – II

142

2011-2012

142

Conditional-Sum Adder

 


Ο conditional sum adder περιέχει $2N$ full adders και $2N \log_2 N$ multiplexers

VLSI – II

152

152

Conditional-Sum Adder- Βελτιώσεις

 

➤ Όπως με τον carry-select adder έτσι και ο Conditional Sum Adder μπορεί να βελτιωθεί υπολογίζοντας το sum με XORs και αντικαθιστώντας τους multiplexers με AND-OR πύλες.

➤ Αυτό μας οδηγεί σε Sklansky tree adder (αναλύεται παρακάτω)

VLSI – II

153

153

Tree Adders


- Για τους αθροιστές μεγάλου μήκους ($N > 16$ bits), η καθυστέρηση εξαρτάται από την καθυστέρηση του διάδοσης του κρατούμενου διαμέσου των σταδίων πρόβλεψης
- Μπορεί να κατασκευαστεί ένα πολυεπίπεδο δένδρο δομών πρόβλεψης => η καθυστέρηση διάδοσης του κρατούμενου να είναι $\log N$
- Τέτοιοι αθροιστές αναφέρονται συνήθως ως **αθροιστές δένδρου**
- Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατασκευής του δένδρου πρόβλεψης με συμβιβασμούς ανάμεσα στο
 - πλήθος των επιπέδων λογικής
 - πλήθος των λογικών πυλών
 - μέγιστο βαθμό οδήγησης εξόδου κάθε πύλης και
 - ποσότητα καλωδίωσης μεταξύ των σταδίων
- Τρία θεμελιώδη δένδρα είναι οι αρχιτεκτονικές: **Brent-Kung, Sklansky και Kogge-Stone**

VLSI – II

154

154

Brent Kung (1/3)

 


Υπολογισμός σε μορφή δέντρου των απαραίτητων G των ενδιάμεσων bit για το τελικό αποτέλεσμα

VLSI – II

155

155

Brent Kung (2/3)

 


VLSI – II

156

156

Brent Kung (3/3)

 


VLSI – II

157

157

Sklansky (1/4)

 


➤ Υπολογίζει πολλά μαζί Generate μειώνοντας έτσι την καθυστέρηση σε σχέση με τον Brent-Kung tree adder

VLSI – II

158

158

Sklansky (2/4)

 

Max fan-out=8

Ο βαθμός οδήγησης εξόδου x2 σε κάθε στάδιο [8, 4, 2, 1]


Χρήση Buffers λόγω μεγάλου fan-out. Αλλιώς θα έχει μεγάλη καθυστέρηση

VLSI – II

159

159

Sklansky (3/4)

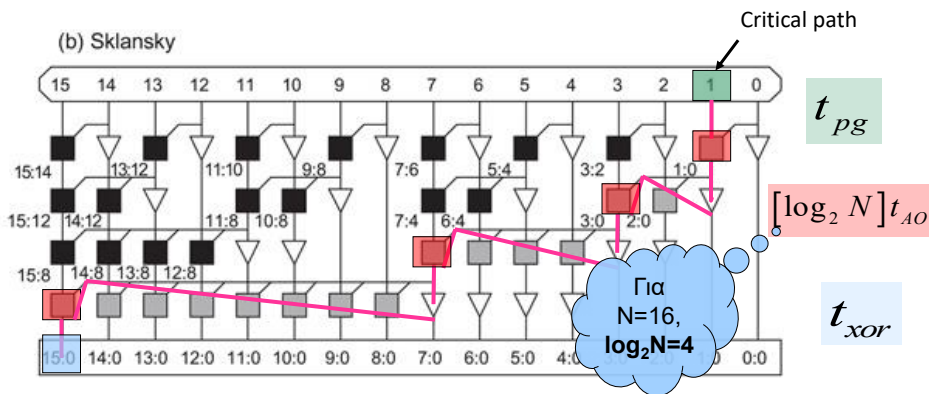

Critical path delay του Sklansky (ισχύει και για [Kogge-Stone tree adder](#)):


$$t_{tree} = t_{pg} + [\log_2 N] t_{AO} + t_{xor}$$

VLSI – II

160

160

Sklansky (4/4)

 


- Απαιτεί $\log_2 N$ επίπεδα για τον τελικό υπολογισμό (μικρότερο delay από τον Brent-Kung)
- Καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τον Brent-Kung
- Δεν έχει πρόβλημα πυκνότητας καλωδίων

VLSI – II

161

161

Kogge-Stone (1/3)

 


Μειώνει το max fan-out σε 2 (μία από τις διαδρομές με max fan-out)

VLSI – II

162

162

Kogge-Stone (2/3)

 

Critical path delay του Kogge-Stone tree adder (ισχύει και για [Slansky](#)):


$$t_{tree} = t_{pg} + [\log_2 N] t_{AO} + t_{xor}$$

VLSI – II

163

163

Kogge-Stone (3/3)

 


- Απαιτεί $\log_2 N$ επίπεδα για τον τελικό υπολογισμό
- Καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια (μεγάλος αριθμός από black cells)
- Έχει μεγάλο αριθμό καλωδίων για τα οποία πρέπει να ευρεθούν διαδρομές (πρόβλημα)

VLSI – II

164

164

Han – Carlson (1/4)

 


- Οι Han-Carlson trees είναι μία οικογένεια από δίκτυα μεταξύ Kogge-Stone και Brent-Kung
- Στο διάγραμμα χρησιμοποιεί την τεχνική Brent-Kung
- Μείωση επιπέδων με χρήση τεχνικής (μακριών καλωδίων) του Kogge-Stone

VLSI – II

165

165

Han – Carlson (2/4)

 


VLSI – II

166

166

Han – Carlson (3/4)

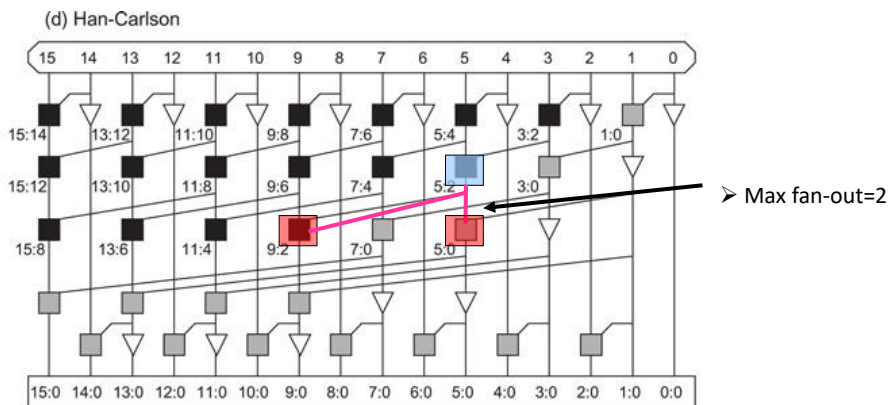


➤ Μία από τις διαδρομές με max fan-out

VLSI – II

167

167

Han – Carlson (4/4)

 


- Έχει ικανοποιητική καθυστέρηση
- Δεν καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια (αριθμός πυλών)
- Δεν έχει μεγάλη πυκνότητα καλωδίων

VLSI – II

168

168

Knowles (1/4)

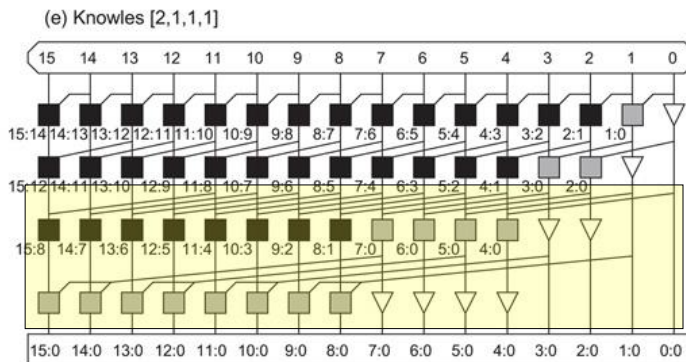


- Είναι συνδυασμός Kogge-Stone και Slansky.
- Το πρόβλημα του μεγάλου [fan-out που παρουσιάζει ο Slansky](#) επιλύεται με τη μέθοδο [\(μεγάλων καλωδίων\) Kogge-Stone](#)

VLSI – II

169

169

Knowles (2/4)

 


Μία από τις διαδρομές με max fan-out

VLSI – II

170

170

Knowles (3/4)

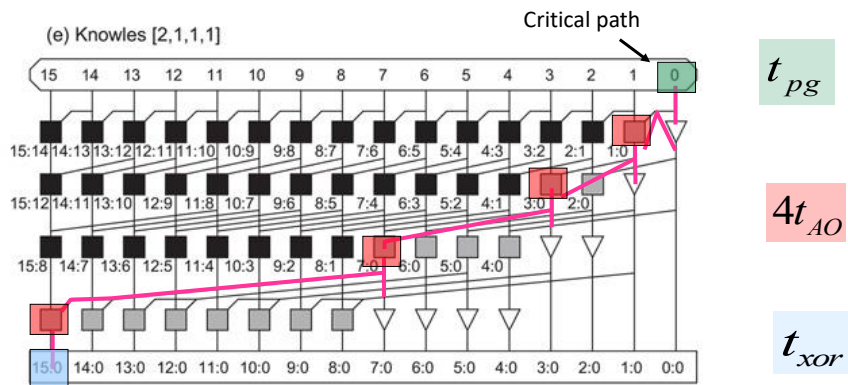


Μία από τις διαδρομές με την μέγιστη καθυστέρηση

VLSI – II

171

171

Knowles (4/4)

 


- Απαιτεί $\log_2 N$ επίπεδα για τον τελικό υπολογισμό (η μικρότερη καθυστέρηση)
- Καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια (αριθμός πυλών)
- Δεν έχει μεγάλο πρόβλημα πυκνότητας καλωδίων

VLSI – II

172

172

Lander – Fischer (1/4)

 

- Οι Ladner-Fischer trees είναι οικογένεια δικτύων μεταξύ [Slansky](#) και [Brent-Kung](#)


- Αρχικά γίνονται οι υπολογισμοί όπως στους Brent-Kung trees
- Ενώ οι υπόλοιποι υπολογισμοί γίνονται με τη μέθοδο των Slansky trees

VLSI – II

173

173

Lander – Fischer (2/4)

 


Η διαδρομή με max fan-out

VLSI – II

174

174

Lander – Fischer (3/4)

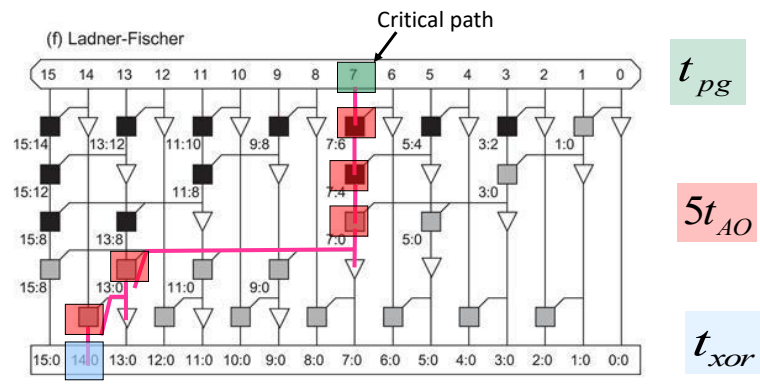


VLSI – II

175

175

Lander – Fischer (4/4)

 

- Απαιτεί $2\log_2 N - 1$ επίπεδα για τον τελικό υπολογισμό (όχι τόσο καλή καθυστέρηση)
- Καταλαμβάνει πολύ μικρή επιφάνεια
- Δεν έχει πρόβλημα πυκνότητας καλωδίων

VLSI – II

176

176

Ομαδοποίηση tree adders (1/2)

Θέτοντας $L = \log_2 N$ γίνεται η περιγραφή του κάθε tree με 3 μεταβλητές:

(l, f, t) στο σύνολο $[0, L-1]$

Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών με μεταβλητές:

- Λογικά επίπεδα: $L + l$
- Fan-out: $2^f + 1$
- Διαδρομή Καλωδίων: 2^t



VLSI – II

177

177

Ομαδοποίηση tree adders (2/2)

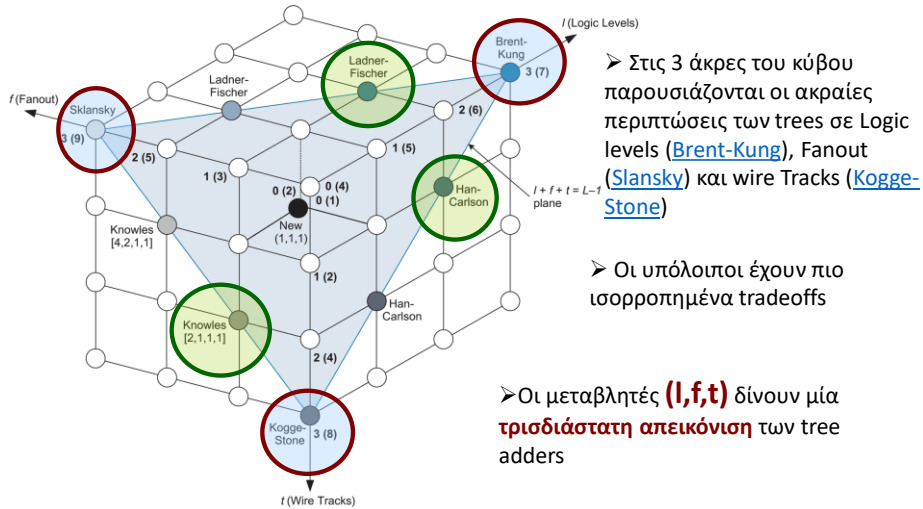



FIG 10.35 Taxonomy of prefix networks

VLSI – II

178

178

 Σύνοψη – Αθροιστών (Επιφάνεια – Καθυστέρηση μετά από σύνθεση)




VLSI – II

192

192

Πρόσθεση Πολλών Εισόδων (Multi-input Adders)

 - Υποθέστε ότι θέλουμε να προσθέσουμε k N -bit λέξεις
 - Παράδειγμα: $0001 + 0111 + 1101 + 0010 = 10111$
- Άμεση λύση: $k-1$ N -input CPAs
 - Μεγάλη επιφάνεια
 - Μεγάλη καθυστέρηση




193

193

Carry Save Addition

 - Ένας A full adder αθροίζει 3 εισόδους και παράγει 2 εξόδους (άθροισμα & κρατούμενο)
 - Το κρατούμενο έχει διπλάσιο βάρος από το άθροισμα
 - $X+Y+Z = S + 2C$
- Χρήση παράλληλων N full adders – η δομή καλείται *carry save adder* ή *[3:2] adders*
 - Παράγει N sums και N carry εξόδους




VLSI – II

194

194

Εφαρμογή Carry Save Addition (CSA)

 - Χρήση $k-2$ βαθμίδων από CSAs
 - Δεν υπάρχει μετάδοση του κρατουμένου
- Χρήση ενός τελικού CPA για τον υπολογισμό του αποτελέσματος
 - Μπορεί να είναι οτιδήποτε: RCA, Carry select, Carry Skip
- Χρήση σε πολ/στές για άθροιση πολλαπλών λέξεων μερικών γινομένων !!!**




VLSI – II


195

195


CSA – Κυκλωματική Δομή

 


(a)

 

(b)

 

(c)

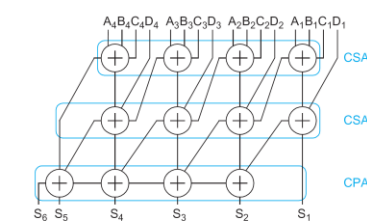

(d)



- Χρήση $k-2$ βαθμίδων από CSAs
 - Δεν υπάρχει μετάδοση του κρατουμένου
- Χρήση ενός τελικού CPA για τον υπολογισμό του αποτελέσματος
 - Μπορεί να είναι οτιδήποτε: RCA, Carry select, Carry Skip
- Χρήση σε πολ/στές για άθροιση πολλαπλών λέξεων μερικών γινομένων !!!**

VLSI – II

196

196

Αφαίρεση

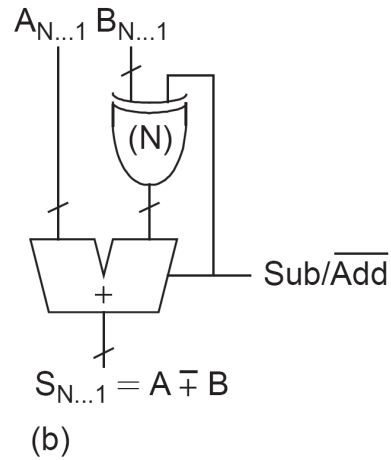 

VLSI – II

197

197

Περίγραμμα Διάλεξης

- Πρόσθεση / Αφαίρεση
- Ανιχνευτές 1/0
- Συγκριτές
- Μετρητές
- Κωδικοποίηση
- Ολισθητές
- Πολλαπλασιασμός

VLSI – II

198

198

Συγκριτές

- 0's ανιχνευτής : $A = 00...000$
- 1's ανιχνευτής : $A = 11...111$
- Συγκριτής ισότητας: $A = B$
- Συγκριτής μέτρου: $A < B$



VLSI – II

199

199

1's & 0's Ανιχνευτές (1/3)

  - 1's detector: N-input AND gate
- 0's detector: NOTs + 1's detector (N-input NOR)




200

200

1's & 0's Ανιχνευτές (2/3)

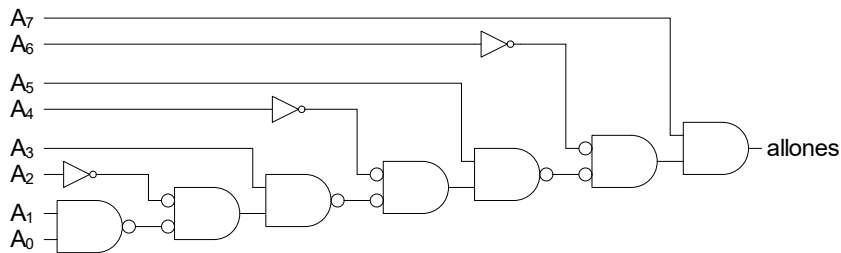- Αν η λέξη που ελέγχεται έχει μια απόκλιση ως προς το χρόνο άφιξης των εξόδων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία ασύμμετρη σχεδίαση
- Εδώ, η καθυστέρηση από την τελευταία έξοδο που αλλάζει, A7, είναι μια καθυστέρηση ενός κύκλου




201

201

1's & 0's Ανιχνευτές (3/3)

 - Χρήση δομής ψευδο-nMOS ή δυναμική NOR για υλοποίηση του καλωδιωμένο-OR
- Ικανοποιητικό για λέξεις ως και 16 bit
- Για μεγαλύτερου μεγέθους λέξεις, οι πύλες μπορούν να χωριστούν σε δομικές μονάδες των 8 με 16 bit
 - μείωση καθυστέρησης παρασιτικών στοιχείων
 - αποφυγή προβλημάτων με το ρεύμα διαρροής της περιοχής υποκατωφλίου.




202

202

Συγκριτής ισότητας

 - Έλεγχος ισότητας ανά ψηφίο (XNOR, aka equality gate)
- 1's ανιχνευτής




203

203

Συγκριτής μέτρου (1/3)

 - Για μη προσημασμένους αριθμούς A και B, υπολογίζουμε το $B - A = B + A' + 1$
 - Αν το κρατούμενο εξόδου δεν είναι μηδέν, τότε $A \leq B$
 - Ένας ανιχνευτής του 0 δείχνει ότι οι αριθμοί είναι ίσοι. Το




VLSI - II

204

204

Συγκριτής μέτρου (2/3)

 

Relation	Unsigned Comparison	Signed Comparison
$A = B$	Z	Z
$A \neq B$	$\bar{Z}$	$\bar{Z}$
$A < B$	$C \cdot \bar{Z}$	$\bar{S} \cdot \bar{Z}$
$A > B$	C	S
$A \leq B$	C	$\bar{S}$
$A \geq B$	$\bar{C} + Z$	$S + Z$

VLSI – II

205

205

Συγκριτής μέτρου (3/3)

- Η σύγκριση προσημασμένων αριθμών σε συμπλήρωμα ως προς 2 είναι πιο σύνθετη λόγω της εμφάνισης υπερχείλισης
- Αντί να ελέγχεται το κρατούμενο εξόδου, πρέπει να καθοριστεί **αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό** (Negative –N)
 - πιο σημαντικό δυαδικό ψηφίο του αποτελέσματος
- **και αν υπάρχει υπερχείλιση** (Overflow –V)
 - $V = 1$, αν οι είσοδοι έχουν διαφορετικά πρόσημα (τα MSBs είναι διαφορετικά) και το πρόσθετο εξόδου είναι διαφορετικό από το πρόσθετο του B
- Το πραγματικό πρόσθετο της διαφοράς $B-A$ είναι το $(N \text{ XOR } V)$
 - η υπερχείλιση αναστρέφει το πρόσθετο
- Αν το πρόσθετο είναι αρνητικό γνωρίζουμε ότι $A > B$
 - Οι άλλες σχέσεις μεταξύ των A και B μπορούν να εξαχθούν από το σήμα που δίνει το πρόσθετο και το σήμα Z.

VLSI – II

206

206

Signed vs. Unsigned


Relation	Unsigned Comparison	Signed Comparison
$A = B$	Z	Z
$A \neq B$	$\bar{Z}$	$\bar{Z}$
$A < B$	$C \cdot \bar{Z}$	$\bar{S} \cdot \bar{Z}$
$A > B$	C	S
$A \leq B$	C	$\bar{S}$
$A \geq B$	$\bar{C} + Z$	$S + Z$

VLSI – II

207

207

Καταχωρητές ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης (LFSR)

 

Πίνακας 10.6 Ακολουθία LFSR			
Κύκλος	Q[1]	Q[2]	Q[3] / Y
0	1	1	1
1	0	1	1
2	0	0	1
3	1	0	0
4	0	1	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

επαναλαμβάνεται χωρίς τέλος

- Ένας (LFSR –Linear Feedback Shift Register) αποτελείται από N καταχωρητές συνδεδεμένους σε σειρά
- Η είσοδος έρχεται από μια πύλη XOR συγκεκριμένων ψηφίων
- Αυτός ο LFSR είναι ένας μέγιστου μήκους καταχωρητή ολίσθησης
 - η έξοδος του διέρχεται διαδοχικά από όλους τους $2^n - 1$ συνδυασμούς
- Οι είσοδοι της πύλης XOR ονομάζονται **ακολουθία λήψεων** και συχνά προσδιορίζονται από ένα **χαρακτηριστικό πολυώνυμο**
 - χαρακτηριστικό πολυώνυμο $1+x^2+x^3$ (οι είσοδοι από το 2^ο και 3^ο καταχωρητή)

208

208

Καταχωρητές ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης

- Η έξοδος Y προκύπτει από την ακολουθία 7 bit [1110010]
 - παράδειγμα μιας ψευδοτυχαίας ακολουθίας
- Οι LFSRs χρησιμοποιούνται ως:
 - μετρητές υψηλής ταχύτητας
 - γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών
- Οι ψευδοτυχαίες ακολουθίες είναι βολικές για ενσωματωμένη αυτοδοκιμή και έλεγχο του ρυθμού μετάδοσης λαθών σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις

VLSI – II

209

209

Περίγραμμα Διάλεξης

- Πρόσθεση / Αφαίρεση
- Ανιχνευτές 1/0
- Συγκριτές
- Μετρητές
- Κωδικοποίηση
- **Ολισθητές**
- Πολλαπλασιασμός

VLSI – II

210

210

Ολισθητές (Shifters)

- Λογική ολίσθηση (Logical Shift):

- Shifts number left or right and fills with 0's
 - 1011 LSR 1 = 0101 1011 LSL = 10110

- Αριθμητική Ολίσθηση (Arithmetic Shift):

- Shifts number left or right. Rt shift sign extends
 - 1011 ASR1 = 1101 1011 ASL1 = 0110

- Περιστροφή (Rotate):

- Shifts number left or right and fills with lost bits
 - 1011 ROR1 = 1101 1011 ROL1 = 0111


VLSI – II

211

211

Ολισθητής Χοάνης (Funnel Shifter)

Shift Type	Z	Offset
Logical Right	$0..0, A_{N-1}..A_0$	k
Logical Left	$A_{N-1}..A_0, 0..0$	$\bar{k}$
Arithmetic Right	$A_{N-1}..A_{N-1}, A_{N-1}..A_0$	k
Arithmetic Left	$A_{N-1}..A_0, 0..0$	$\bar{k}$
Rotate Right	$A_{N-2}..A_0, A_{N-1}..A_0$	k
Rotate Left	$A_{N-1}..A_0, A_{N-1}..A_1$	$\bar{k}$

 


- Δημιουργεί μία λέξη $2N-1$ bits και επιλέγει ένα υπό-πεδίο Y των N bits
 - Ο πίνακας δείχνει τη χρήση των εισόδων για ολίσθηση μιας λέξης A των N bit κατά k bit.

212

212

Array Funnel Shifter

 - N N-input multiplexers
 - Use 1-of-N hot select signals for shift amount
 - nMOS pass transistor design (V_t drops!)




VLSI – II

213

213

Logarithmic Funnel Shifter

- Η προηγούμενη διάταξη λειτουργεί καλά για μεσαίου μεγέθους ολισθητές αλλά έχει υψηλή παρασιτική χωρητικότητα σε μεγαλύτερους ολισθητές
- Λογαριθμικός ολισθητής χόανης – **Βασίζεται σε πολλαπλά επίπεδα μικρότερων πολυπλεκτών**
 - το πρώτο επίπεδο ολισθαίνει κατά $N/2$, το δεύτερο κατά $N/4$ κοκ, μέχρι το τελευταίο επίπεδο να ολισθήσει κατά 1 – δε χρειάζεται κωδικοποιητής
- Οι πύλες XOR στις εισόδους ελέγχου αναστρέφουν υπό συνθήκη το μέγεθος που υφίσταται ολίσθηση, όταν πρόκειται για αριστερές ολισθήσεις

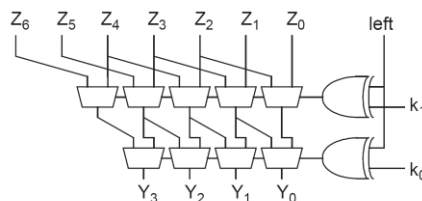


VLSI – II

214

214

32-bit Logarithmic Funnel Shifter

 


VLSI – II

215

215

Γεννήτρια λέξεων

 


VLSI – II

216

216

32-bit Logarithmic Funnel

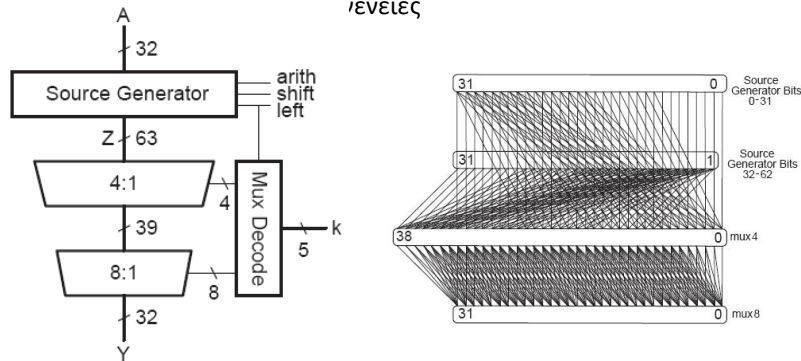- Μεγάλοι πολυπλέκτες για μείωση καθυστέρησης και κατανάλωσης
- Λέξεις με εϊ



VLSI – II

217

217

Περιστροφικός Ολισθητής – Barrel Shifter


- Εκτελεί δεξιές περιστροφές
- Χειρίζεται τις αριστερές περιστροφές χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό του ποσού ολίσθησης
- Οι ολισθήσεις γίνονται με περιστροφές όταν έχουν το κατάλληλο κύκλωμα για masking
- Υλοποιούνται σε δομή πίνακα αλλά και λογαριθμική
- Η λογαριθμική είναι κατάλληλη για μεγάλες ολισθήσεις

VLSI – II


218

218


Λογαριθμικός Barrel Shifter

 

Right shift only

 

Right/Left shift

 


Right/Left Shift & Rotate

VLSI – II

219

219

Κύκλωμα μάσκας Barrel Shifter

 


VLSI – II

220

220

32-bit Logarithmic Barrel

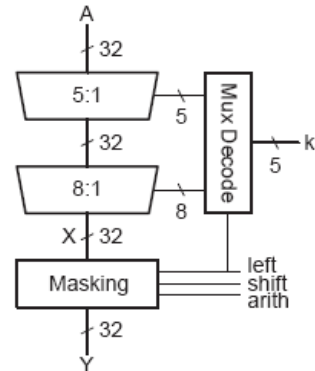- Datapath never wider than 32 bits
- First stage preshifts by 1 to handle left shifts



VLSI – II

221

221

Περίγραμμα Διάλεξης

- Πρόσθεση / Αφαίρεση
- Ανιχνευτές 1/0
- Συγκριτές
- Μετρητές
- Κωδικοποίηση
- Ολισθητές
- Πολλαπλασιασμός

VLSI – II

2011, 2012

222

222

Πολλαπλασιασμός (1/2)

- Ο πολλαπλασιασμός είναι μια λιγότερο συνηθισμένη πράξη απ' ότι η πρόσθεση
 - είναι όμως βασική για μP, ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος και γραφικά
- Η βασικότερη μορφή αφορά στο σχηματισμό του γινομένου δύο μη προσημασμένων (θετικών) δυαδικών αριθμών
 - μπορεί να γίνει με την παραδοσιακή τεχνική στη βάση του 2
 - παράδειγμα, ο πολ/σμός δύο θετικών αριθμών των 4 bit

$$\begin{array}{r}
 011001 : 25_{10} \\
 \times 100111 : 39_{10} \\
 \hline
 011001 \\
 011001 \\
 000000 \\
 000000 \\
 +011001 \\
 \hline
 001111001111 : 975_{10}
 \end{array}$$

multiplicand
 multiplier
 partial products
 product

VLSI – II

223

223

Πολλαπλασιασμός (2/2)

- Ο πολλαπλασιασμός $M \times N$ bit μπορεί να θεωρηθεί ως:
 - Σχηματισμός N μερικών γινομένων M bits το καθένα
 - Κατάλληλη ολίσθηση και μερικών γινομένων
 - Παραγωγή αποτελέσματος P **$M+N$ bits**
- Ο δυαδικός πολλαπλασιασμός ισοδυναμεί με τη λογική πράξη AND
 - τα μερικά γινόμενα είναι το AND των ψηφίων του πολ/στή και του πολ/στέου
- Κάθε στήλη μερικών γινομένων πρέπει να προστεθεί και κάθε κρατούμενο περνά στην επόμενη στήλη
- Ορίζουμε τον πολλαπλασιαστέο ως $Y = (y_{M-1}, y_{M-2}, \dots, y_1, y_0)$ και τον πολλαπλασιαστή ως $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, \dots, x_1, x_0)$
- Για πολλαπλασιασμό μη προσημασμένων αριθμών ισχύει
$$\left(\sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$


VLSI – II

224

224

Πολλαπλασιασμός –Γενική μορφή

 - Multiplicand: $Y = (y_{M-1}, y_{M-2}, \dots, y_1, y_0)$
- Multiplier: $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, \dots, x_1, x_0)$
- Product:
$$P = \left(\sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$




VLSI – II

225

225

Διάγραμμα κουκίδων (Dot Diagram)

 

- Πολ/σμοί μεγάλων αριθμών απεικονίζονται ευκολότερα με τα διαγράμματα κουκίδων
- Κάθε κουκίδα αντιπροσωπεύει μια θέση για ένα ψηφίο που μπορεί να είναι 0 ή 1
- Τα μερικά γινόμενα αναπαριστώνται από ένα οριζόντιο κουτί γραμμής κουκίδων, ολισθημένο σύμφωνα με το βάρος τους
- Τα δυαδικά ψηφία του πολ/στή που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μερικών γινομένων φαίνονται στα δεξιά

VLSI – II

226

226

Γενικές αρχές υλοποίησης πολ/σμού (1/2)

- Πλήθος τεχνικών για την εκτέλεση του πολλαπλασιασμού
- Η επιλογή βασίζεται πάνω σε μετρικές σχεδιασμού
 - η καθυστέρηση, ο ρυθμός λειτουργίας (throughput), επιφάνεια και πολυπλοκότητα
- Η προφανής λύση είναι η χρήση αθροιστή διάδοσης κρατουμένου (CPA) $M+1$ bits σε δομή αλυσίδας
 - Χρειάζεται $N-1$ CPAs και είναι αργή, ακόμα κι αν χρησιμοποιηθεί ένας γρήγορος CPA
- Αποδοτικότερες δομές με χρήση ορισμένου τύπου πίνακες ή δένδρα αθροιστών για την πρόσθεση των μερικών γινομένων

VLSI – II

227

227

Γενικές αρχές υλοποίησης πολ/σμού (2/2)


- Κλασσική δομή πίνακα για μη προσημασμένους αριθμούς
- Τροποποίηση πίνακα για προσημασμένους αριθμούς σε συμπλήρωμα ως προς 2 – αλγόριθμος Baugh-Wooley
- Κωδικοποίησης Booth για μείωση πλήθους μερικών γινομένων
- Δένδρα Wallace για μείωση λογικών επιπέδων πρόσθεσης
 - Τα δένδρα Wallace οδηγούν σε πολύπλοκα layouts και έχουν μεγάλου μήκους, μη κανονικές διασυνδέσεις
- Υβριδικές δομές πινάκων / δένδρων

VLSI – II

228

228

 Πολ/στής τύπου πίνακα (Array Multiplier) (1/3)




- Χρήση CSAs για την πρόσθεση των μερικών γινομένων
- Κάθε κύτταρο περιέχει μια πύλη AND δύο εισόδων
 - σχηματίζει ένα μερικό γινόμενο,
- και έναν αθροιστή CSA – πρόσθεση μερικού γινομένου στο τρέχον άθροισμα

229

229

 Πολ/στής τύπου πίνακα (Array Multiplier) (2/3)




- Κάθε γραμμή χρησιμοποιεί CSAs για πρόσθεση μερικού γινομένου στο αποτέλεσμα της προηγούμενης και παραγωγή ένα τρέχοντος αθροίσματος-κρατουμένου
- Τα N LSBs είναι διαθέσιμα ως έξοδοι αθροίσματος κατευθείαν από τους CSA
- Τα MSBs παράγονται σε **πλεονάζουσα μορφή αθροίσματος-κρατουμένου**
 - χρήση M -bit CPA για μετατροπή σε κανονική δυαδική μορφή

VLSI – II

230

230

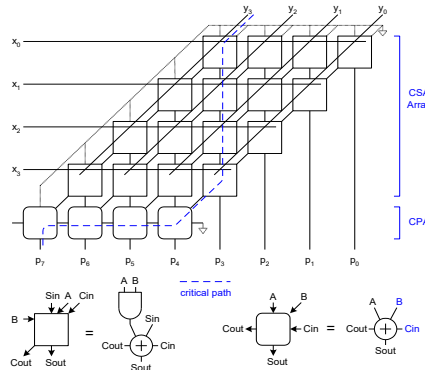Πολ/στής τύπου πίνακα (Array Multiplier) (3/3)




- Υποθέτοντας ότι σε έναν CSA η έξοδος κρατούμενου είναι γρηγορότερη από αυτή του αθροίσματος, **το κρίσιμο μονοπάτι σημειώνεται με τη διακεκομμένη γραμμή**
- Μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί pipeline
 - καταχωρητές ανάμεσα στις γραμμές
- Χρήση ενός μόνο τύπο κυττάρου => **εύκολη σχεδίαση & παραγωγή layout**

231

231

Rectangular Array

 

- Ίδιοι αθροιστές μετατοπισμένοι για να ταιριάζουν σε ένα ορθογώνιο σχήμα

232

232

Πολ/σμός σε συμπλήρωμα ως προς 2 (1/4)

- Στον πολ/σμό σε συμπλήρωμα ως προς 2 κάποια μερικά γινόμενα είναι αρνητικά και πρέπει να αφαιρεθούν
 - Το πιο MSB ενός αριθμού σε συμπλήρωμα ως προς 2 έχει αρνητική αξία

$$P = \left(-y_{M-1} 2^{M-1} + \sum_{j=0}^{M-2} y_j 2^j \right) \left(-x_{N-1} 2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} x_i 2^i \right)$$

$$= \sum_{i=0}^{N-2} \sum_{j=0}^{M-2} x_i y_j 2^{i+j} + x_{N-1} y_{M-1} 2^{M+N-2} - \left(\sum_{i=0}^{N-2} x_i y_{M-1} 2^{i+M-1} + \sum_{j=0}^{M-2} x_{N-1} y_j 2^{j+N-1} \right)$$


- Δύο από τα μερικά γινόμενα έχουν αρνητικό βάρος => πρέπει να αφαιρεθούν και όχι να προστεθούν
- Ο αλγόριθμος **Baugh-Wooley** χειρίζεται την αφαίρεση λαμβάνοντας το συμπλήρωμα ως προς 2 των όρων που πρόκειται να αφαιρεθούν
 - Αναστρέφοντας τα δυαδικά ψηφία και προσθέτοντας το 1

VLSI - II

233

233

Πολ/σμός σε συμπλήρωμα ως προς 2 (2/4)

 


- Το επάνω παραλληλόγραμμο αντιστοιχεί στο μη προσημασμένο πολλαπλασιασμό των δυαδικών ψηφίων, εκτός από τα MSBs
- Η επόμενη γραμμή έχει ένα μόνο ψηφίο, που αντιστοιχεί στο γινόμενο MSBs
- Οι δύο επόμενες γραμμές είναι οι ανεστραμμένοι όροι που πρόκειται να αφαιρεθούν
 - Κάθε όρος έχει μηδενικά που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος του που με την αναστροφή γίνονται μονάδες
- Μια επιπλέον μονάδα προστίθεται LSB για λήψη συμπληρώματος ως προς 2

234

234

Πολ/σμός σε συμπλήρωμα ως προς 2 (3/4)

 


- Η καθυστέρηση εξαρτάται από τον αριθμό των γραμμών των μερικών γινομένων που θα προστεθούν
- Ο τροποποιημένος πολλαπλασιαστής Baugh-Woolley μειώνει τον αριθμό των μερικών γινομένων προ-υπολογίζοντας τα αθροίσματα των σταθερών 1 και μεταθέτοντας κάποιους προς τα πάνω σε επιπλέον στήλες

235

235

Πολ/σμός σε συμπλήρωμα ως προς 2 (4/4)

 

236

236

Κωδικοποίηση Booth

- Με τον κλασσικό αλγόριθμο κάθε ψηφίο του πολ/στή παράγει ένα μερικό γινόμενο που πρέπει να προστεθεί =>
 - μεγάλο πλήθος προσθέσεων μερικών γινομένων (για μεγάλους ποσ/στές)
 - αύξηση της καθυστέρησης
- Ο αλγόριθμος του Booth κωδικοποιεί τον πολ/στή ώστε να δημιουργήσει πολλές και μεγάλου μήκους ακολουθίες από "00...00"
- Τα παραγόμενα μερικά γινόμενα έχουν μηδενική τιμή (είναι "00...00")
- Σημαντική μείωση των προσθέσεων & των χρησιμοποιούμενων αθροιστών

237

237

Κωδικοποίηση Booth – Βασική ιδέα

- Έστω μια δυαδική ακολουθία

Θέση		$i+k$	$i+k-1$	$i+k-2$	...	$i+1$	i	$i-1$	...	...
Τιμή	0	1	1	...	1	1	0			

k συνεχόμενοι "1"

➤ Με βάση τη σχέση $2^{i+k} - 2^i = 2^{i+k-1} + 2^{i+k-2} + \dots + 2^{i+1} + 2^i$

Θέση		$i+k$	$i+k-1$	$i+k-2$	...	$i+1$	i	$i-1$	...	...
Τιμή	1	0	0	0	0	-1	0			

Πρόσθεση

Αφαίρεση

k συνεχόμενα "0"

➤ Απαιτούνται κατάλληλες ολισθήσεις και **1 πρόσθεση (+A) και 1 αφαίρεση (-A) αντί k προσθέσεις (A+A+...+A)** του πολ/στέου A

➤ Η διαδικασία είναι πιο κατανοητή αν 2 dummy bits $b_n = b_{-1} = 0$ εισαχθούν στο $B = b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_1, b_0$

238

238

Πίνακας κωδικοποίησης Booth (1/2)

Multiplier		
Bit i	Bit i+1	Λειτουργία
0	0	0 x multiplicand (0xA)
0	1	+1 x multiplicand (+1xA)
1	0	-1 x multiplicand (-1xA)
1	1	0 x multiplicand (0xA)

➤ Χρησιμοποιεί μόνο τους όρους 0, +A, -A και κατάλληλες ολισθήσεις

➤ Με βάση τον παραπάνω πίνακα ο αριθμός 0011110 (+30) κωδικοποιείται σε 0+1000-10 (32-2=30)

239

239

Πίνακας κωδικοποίησης Booth (2/2)

Worst case	0	1	0	1	0	1	0	1
Κωδικοποίηση	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1
Best case	0	0	1	1	1	1	0	0
Κωδικοποίηση	0	+1	0	0	0	-1	0	0

240

240

Πολλαπλασιασμός Booth – Παράδειγμα

<pre> 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2's 0 1 0 1 0 1 1 complement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 </pre> Συμβατικός		<pre> 0 1 0 1 0 1 1 0 + 1 0 0 0 - 1 0 ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 </pre> Booth
---	---	---

241

241

Κωδικοποίηση Booth – Radix 4 (1/3)

- Η προηγούμενη κωδικοποίηση επιταχύνει τον πολλαπλασιασμό υπερπηδώντας ακολουθίες από συνεχόμενους "1.....1"
- Η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο συνδυάζοντας 3-αδες ψηφίων του πολ/στή
 - Στην ουσία εξετάζει ένα ζεύγος ψηφίων λαμβάνοντας υπόψη το αμέσως προηγούμενο ψηφίο δεξιά
- Οδηγεί στην **παραγωγή το πολύ $n/2$ μερικών γινομένων** για έναν n-bit πολ/στή
- Όπως και η προηγούμενη κωδικοποίηση ισχύει για προσημασμένους και μη προσημασμένους αριθμούς

242

242

Πίνακας κωδικοποίησης Booth radix 4 (2/3)


Ζεύγος ψηφίων πολ/στή		Ψηφίο δεξιά	Λειτουργία	Εξήγηση
2^1	2^0			
$i+1$	i	$i-1$		
0	0	0	0xA	No string
0	0	1	+1xA	End of string
0	1	0	+1xA	Single 1 (+2-1)
0	1	1	+2xA	End of string
1	0	0	-2xA	Beginning of string
1	0	1	-1xA	End/ beginning of string
1	1	0	-1xA	Beginning of string
1	1	1	0xA	String of 1s

243

243

Κωδικοποίηση Radix-4 (3/3)


Ζεύγος ψηφίων πολ/στή			Λειτουργία	Εξήγηση
2^1	2^0			
$i+1$	i	$i-1$		
0	0	0	0xA	No string
0	0	1	+1xA	End of string
0	1	0	+1xA	Single 1 (+2-1)
0	1	1	+2xA	End of string
1	0	0	-2xA	Beginning of string
1	0	1	-1xA	End/ beginning of string
1	1	0	-1xA	Beginning of string
1	1	1	0xA	String of 1s

 

244

244

Πολλαπλασιασμός Booth – Παράδειγμα

 


245

245

Κυκλώματα Κωδικοποίησης & Επιλογής Booth

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
x_{2i+1}	x_{2i}	x_{2i-1}	PP_i	$SINGLE_i$	$DOUBLE_i$	NEG_i
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

 

- Το κύκλωμα κωδικοποίησης παράγει τα σήματα (single, double, neg)
- Το κύκλωμα επιλογής δέχεται τα σήματα (single, double, neg) και τον πολ/στεο Y επεκταμένο ως προς το μηδέν σε N+1 bits –έξοδος τιμές 0, Y, 2Y
- Αν το μερικό γινόμενο είναι αρνητικό (neg=1) χρησι-
complement


VLSI – II

246

246

Επέκταση προσήμου

 16-bit πίνακας μερικών γινομένων Booth
τάξης-4 για πολ/στή μη προσημασμένων
αριθμών




- Ακόμα και σε μη προσημασμένους αριθμούς τα αρνητικά μερικά γινόμενα πρέπει να επεκταθούν ως προς το πρόσημο για να προστεθούν σωστά
- Κάθε μερικό γινόμενο επεκτείνεται ως προς το πρόσημο με βάση το σήμα neg_i
- Ένας 1 προστίθεται στο LSB στην επόμενη γραμμή (το συμπλήρωμα προς 2)
- Μεγάλες απαιτήσεις fanout για τα MSBs

247

247

Απλοποιημένη επέκταση προσήμου (1/2)

 - Τα Sign bits είναι είτε όλα 0's είτε όλα 1's
 - Όμως το όλα 0's είναι ισοδύναμο με το όλα 1's + 1 στην κατάλληλη στήλη
 - Η ιδέα αυτή χρησιμοποιείται για να ελαττώσει το φορτίο του MSB




248

248

Απλοποιημένη επέκταση προσήμου (2/2)

 - Δε χρειάζεται να γίνονται όλες οι προσθέσεις των 1's in hardware
 - Προϋπολογισμός έξω από τον πίνακα



249

249

Τροποποιημένος πίνακας για αρνητικούς αριθμούς

- Τα ψηφία προσήμου πρέπει να επεκταθούν κατάλληλα
 - Στη 1^η γραμμή έχουμε 11 αντί 6 ψηφία κοκ
- Αυξάνει την πολυπλοκότητα των multi-operand adder
- Αν χρησιμοποιηθεί 1's complement και πρόσθεση 1 στο LSB => ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των στηλών και πολυπλοκότητα των multi-operand adder

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○
•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○
•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	○
•	•	○	○	○	○	○	○	○	○	○
•	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

250

250

Μείωση πολυπλοκότητας

- Two's complement αριθμός $ssssss\ z_4z_3z_2z_1z_0$ με τιμή

$$-s \cdot 2^{10} + s \cdot 2^9 + s \cdot 2^8 + s \cdot 2^7 + s \cdot 2^6 + s \cdot 2^5 + z_4 \cdot 2^4 + z_3 \cdot 2^3 + z_2 \cdot 2^2 + z_1 \cdot 2^1 + z_0$$

- Αντικαθίσταται από $00000\ (-s)\ z_4z_3z_2z_1z_0$ αφού

$$\begin{aligned} & -s \cdot 2^{10} + s \cdot (2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5) \\ &= -s \cdot 2^{10} + s \cdot (2^{10} - 2^5) = -s \cdot 2^5. \end{aligned}$$

251

251

Νέος πίνακας ψηφίων

- Για την παραγωγή του $-s$ στη στήλη 5, συμπλήρωμα του αρχικού s σε $(1-s)$ και πρόσθεση 1

•Κρατούμενο 1 στη στήλη 6 λειτουργεί ως το επιπλέον 1 που χρειάζεται για ψηφίο προσήμου στο δεύτερο μερικό γινόμενο κ.ο.κ.

- Ο νέος πίνακας έχει λιγότερα ψηφία αλλά έχει στήλες με μεγαλύτερο ύψος (7 αντί 6)

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					1					
					$\overline{s_1}$	o	o	o	o	o
					$\overline{s_2}$	o	o	o	o	o
					$\overline{s_3}$	o	o	o	o	o
					$\overline{s_4}$	o	o	o	o	o
					$\overline{s_5}$	o	o	o	o	o
					$\overline{s_6}$	o	o	o	o	o

252

252

Εξάλειψη του επιπλέον 1 στη στήλη 5


- Τοποθέτηση των δύο sign bits **S₁**, **S₂** στην ίδια στήλη

- $(1-s_1)+(1-s_2) = 2 - s_1 - s_2$

- Το 2 είναι το carry out για την επόμενη στήλη

- Επιτυγχάνεται επεκτείνοντας αρχικά το sign bit **S₁**

 - Το μέγιστο ύψος της στήλης είναι πάλι 6 αντί 7



253

253


Χρήση One's Complement & Carry

- Αν το αρνητικό μερικό γινόμενο προκύπτει από 1's complement +1 τα επιπλέον carries εισέρχονται όπως φαίνεται στον πίνακα

- Οι κύκλοι δηλώνουν ότι τα συμπληρώματα των αντίστοιχων ψηφίων λαμβάνονται όταν $s_i=1$

- Το επιπλέον **s₆** στη στήλη **5** αυξάνει το ύψος σε **7**

 - Αν το τελευταίο μερικό γινόμενο είναι θετικό (ο πλο/στής είναι θετικός) **s₆** μπορεί να απαληφθεί



254

254

Πρόσθεση μερικών γινομένων


- Τα μερικά γινόμενα πρέπει να προστεθούν για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος
- Χρήση αθροιστών πολλαπλών ορισμάτων
 - Fast multi-operand adder
- Η δομή των μερικών γινομένων πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να ελαττωθεί η πολυπλοκότητα
- Μερικά μερικά γινόμενα έχουν μικρότερο πλήθος ψηφίων από το μέγιστο
 - πρέπει να ευθυγραμμιστούν κατάλληλά
 - απαιτούν λιγότερους και απλούστερους αθροιστές / μετρητές

260

260

Παράδειγμα - 6 Partial Products

 
- Παράγονται όταν πολ/νται μη προσημασμένοι 6-bit αριθμοί
- 6 operands μπορούν να προστεθούν χρησιμοποιώντας 3 επίπεδα CSAs (Wallace tree)
- Το πλήθος των (3,2) μετρητών μπορεί να μειωθεί δραστικά εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι μόνο μια στήλη έχει 6 ψηφία
- Επανασχεδίαση του διαγράμματος κουκίδων για την επιλογή των (3,2) μετρητών



261

261

 Μείωση πολυπλοκότητας - Χρήση (2,2) Counters (HAs)




- Ο αριθμός των επιπέδων παραμένει 3 αλλά λιγότεροι counters

262

262

Επιπλέον μείωση του πλήθους των μετρητών

 


- Reduce # of bits to closest element of 3,4,6,9,13,19,...
- 15 (3,2) and 5 (2,2) vs. 16 (3,2) and 9 (2,2) counters

263

263


Reduction by Rows – Adders Trees

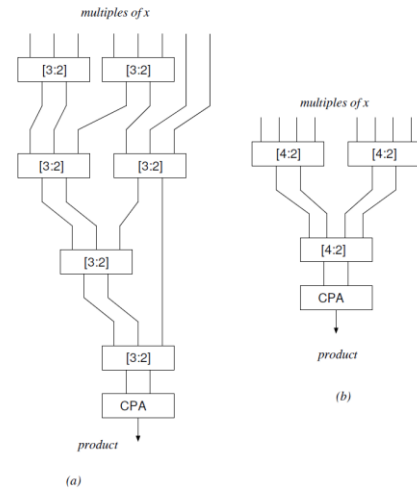

264

TREE ARRAYS OF ADDERS: a) with [3:2] adders. b) with [4:2] adders

Reduction by Rows – Adders Trees

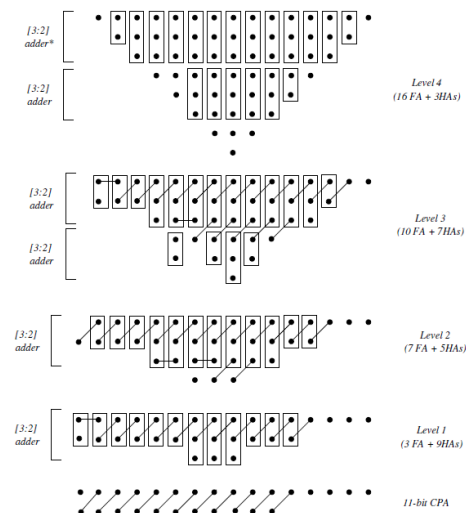

* [3:2] adder uses HAs when possible.

REDUCTION BY ROWS USING FAs AND HAs ($n = 8$): Cost 36 FAs, 24 HAs, 11-bit CPA

VLSI – II

203

Υπολογισμοί παράλληλου προθέματος (1/2)


- Πολλές λειτουργίες χειριστών δεδομένων περιλαμβάνουν υπολογισμό μιας ομάδας εξόδων από μια ομάδα εισόδων
 - κάθε ψηφίο εξόδου εξαρτάται από όλα τα προηγούμενα ψηφία εισόδου
- Η πρόσθεση δύο εισόδων N bit είναι ένα κλασικό παράδειγμα
 - Κάθε έξοδος Y_i εξαρτάται από ένα κρατούμενο εισόδου c_{i-1} από το προηγούμενο δυαδικό ψηφίο, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από ένα κρατούμενο εισόδου c_{i-2} από το δυαδικό ψηφίο που προηγείται αυτού κοκ
- Με μονάδες πρόβλεψης κρατουμένου αυξανόμενου μεγέθους μπορούμε να κατασκευάσουμε αθροιστές που έχουν $\log N$ επίπεδα

268

268

Υπολογισμοί παράλληλου προθέματος (2/2)

 - Η πρόσθεση είναι ένας προθεματικός υπολογισμός που περιλαμβάνει
 - Έναν προ-υπολογισμό σε επίπεδο bit,
 - Ένα δένδρο λογικής ομάδας για το σχηματισμό των προθεμάτων και
 - Ένα τελικό επίπεδο εξόδου, το οποίο
- Επέκταση τεχνικής σε άλλους προθεματικούς υπολογισμούς με σχετιζόμενες λογικές λειτουργίες ομάδας



269

269

Κωδικοποιητής προτεραιότητας (1/4)

- Η συνήθης εφαρμογή είναι να διαιτητεύει ανάμεσα σε N μονάδες που ζητούν πρόσβαση σε ένα κοινό πόρο
- Κάθε μονάδα i στέλνει ένα δυαδικό ψηφίο A_i (δηλώνει αίτηση) και λαμβάνει ένα δυαδικό ψηφίο Y_i (δηλώνει του δόθηκε πρόσβαση)
- Σε πολλαπλή αίτηση ακολουθείται σειρά προτεραιότητας

$$\begin{aligned} Y_1 &= A_1 \\ Y_2 &= A_2 \cdot \overline{A_1} \\ Y_3 &= A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \\ &\dots \\ Y_N &= A_N \cdot \overline{A_{N-1}} \cdot \dots \cdot \overline{A_1} \end{aligned}$$

- Αν το λιγότερο σημαντικό δυαδικό ψηφίο της εισόδου αντιστοιχεί στη υψηλότερη προτεραιότητα, η λογική μπορεί να εκφρασθεί ως εξής

VLSI – II

270

270

Κωδικοποιητής προτεραιότητας (2/4)

- Μπορούμε να εκφράσουμε την κωδικοποίηση προτεραιότητας ως μια λειτουργία προθέματος, καθορίζοντας ένα πρόθεμα $X_{i:j}$ που δηλώνει ότι καμία από τις εισόδους $A_i \dots A_j$ δεν έχουν τεθε.
- Η η κωδικοποίηση προτεραιότητας καθορίζεται με προ-υπολογισμούς σε επίπεδο ψηφίου, λογικής ομάδας και λογικής εξόδου με $i \geq k \geq j$:

$$\begin{aligned} X_{i:i} &= \overline{A_i} \\ X_{i:j} &= X_{i:k} \cdot X_{k-1:j} \\ Y_i &= A_i \cdot X_{i-1:1} \end{aligned}$$

VLSI – II

271

271



Κωδικοποιητής προτεραιότητας (3/4)

- Οποιοδήποτε από τα δίκτυα ομάδας (π.χ. κύματος, παράκαμψης, πρόβλεψης, επιλογής, αύξησης, δένδρου) της πρόσθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της λογικής ομάδας υπολογισμού του προθέματος $X_i:0$
- Οι κωδικ. μικρού μήκους κωδικοποιητές χρησιμοποιούν δομή κύματος, οι μεσαίου μήκους μπορούν να χρησιμοποιούν μια δομή παράκαμψης, πρόβλεψης, επιλογής ή αύξησης
- Οι μεγάλοι μήκους κωδικοποιητές χρησιμοποιούν δένδρα για να πετυχαίνουν καθυστέρηση $\log N$


VLSI – II

272


272

  


(a) Ripple

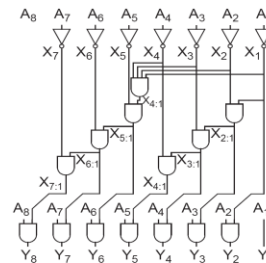

(b) Lookahead

 

(c) Increment

 

(d) Sklansky

VLSI – II

273

273