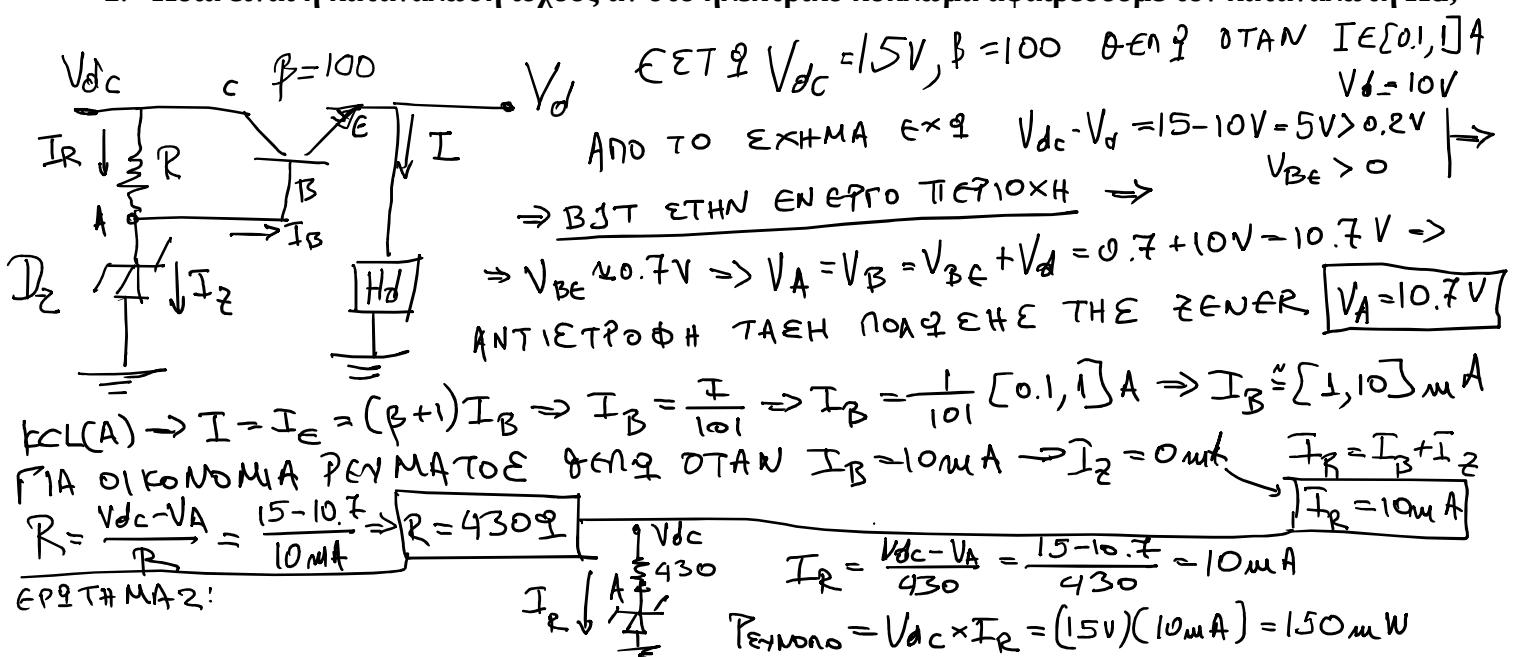


Για τις αριθμητικές τιμές πληκτρονικών στοιχείων που δεν σας δίνονται σαφείς αριθμητικές τιμές, να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές αναμενόμενες τιμές τους.


Θέμα 1. (Μονάδες 3). Φτιάχνετε το κύκλωμα τροφοδοσίας σταθερής τάσης του σχήματος που ακολουθεί. Το BJT έχει $\beta=Hfe=100$. Αν η τάση της DC πηγής είναι ίση με $Vdc=13V$ +το ψηφίο των μονάδων του αριθμού μητρώου σας σε Volt (Αν έχετε αριθμό μητρώου 56472 τότε $Vdc=13+2=15V$)

1. Υπολογίστε την τιμή της αντίστασης R και την τάση ανάστροφης πόλωσης της διόδου Zener Dz , έτσι ώστε όταν το ρεύμα I που διέρχεται από το ηλεκτρικό κύκλωμα Hd βρίσκεται στο διάστημα $[0.1,1]A$, τότε η τάση Vd στα άκρα του Hd να είναι πάντα ίση με 10V.
2. Ποια είναι η κατανάλωση ισχύος αν στο ηλεκτρικό κύκλωμα αφαιρέσουμε τον καταναλωτή Hd ;




Θέμα 2. (Μονάδες 3). Στο κύκλωμα που ακολουθεί

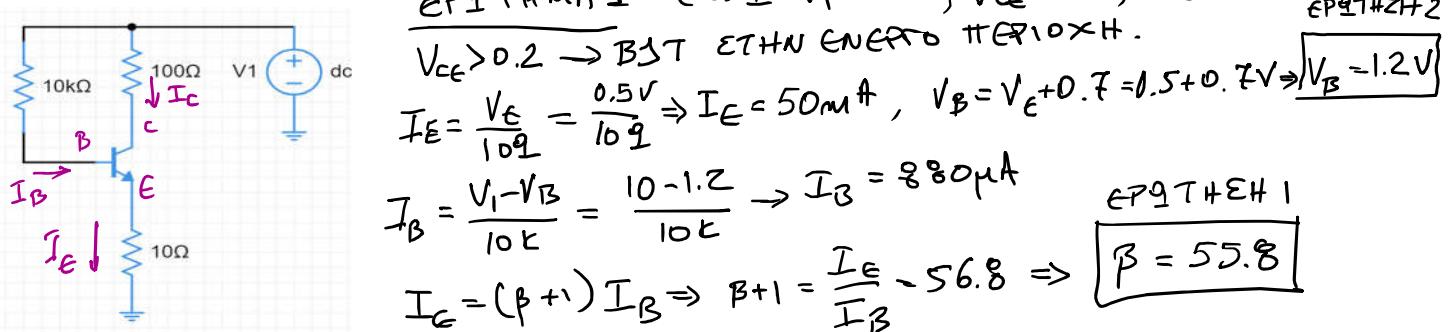
1. Υπολογίστε την αριθμητική τιμή του $\beta=Hfe$ για το BJT. Η τάση $V1 = 5V$ +το ψηφίο των μονάδων του αριθμού μητρώου σας σε Volt. Μετρήσατε διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον συλλέκτη και τον εκπομπό $Vce = 3V$ και την τάση του εκπομπού σε σχέση με την γείωση $V_E=0.5V$
2. Επίσης υπολογίστε την τάση της βάσης σε σχέση με την γείωση.



Θέμα 3. (Μονάδες 3). Στο κύκλωμα που ακολουθεί η τάση $V_1 = 10V$ +το ψηφίο των δεκάδων του αριθμού μητρώου σας σε Volt. Υπολογίστε την αριθμητική τιμή των ρευμάτων I_C για τα τρανζίστορ T1 και T2, αν τα δύο τρανζίστορ είναι πανομοιότυπα με $\beta=50$.

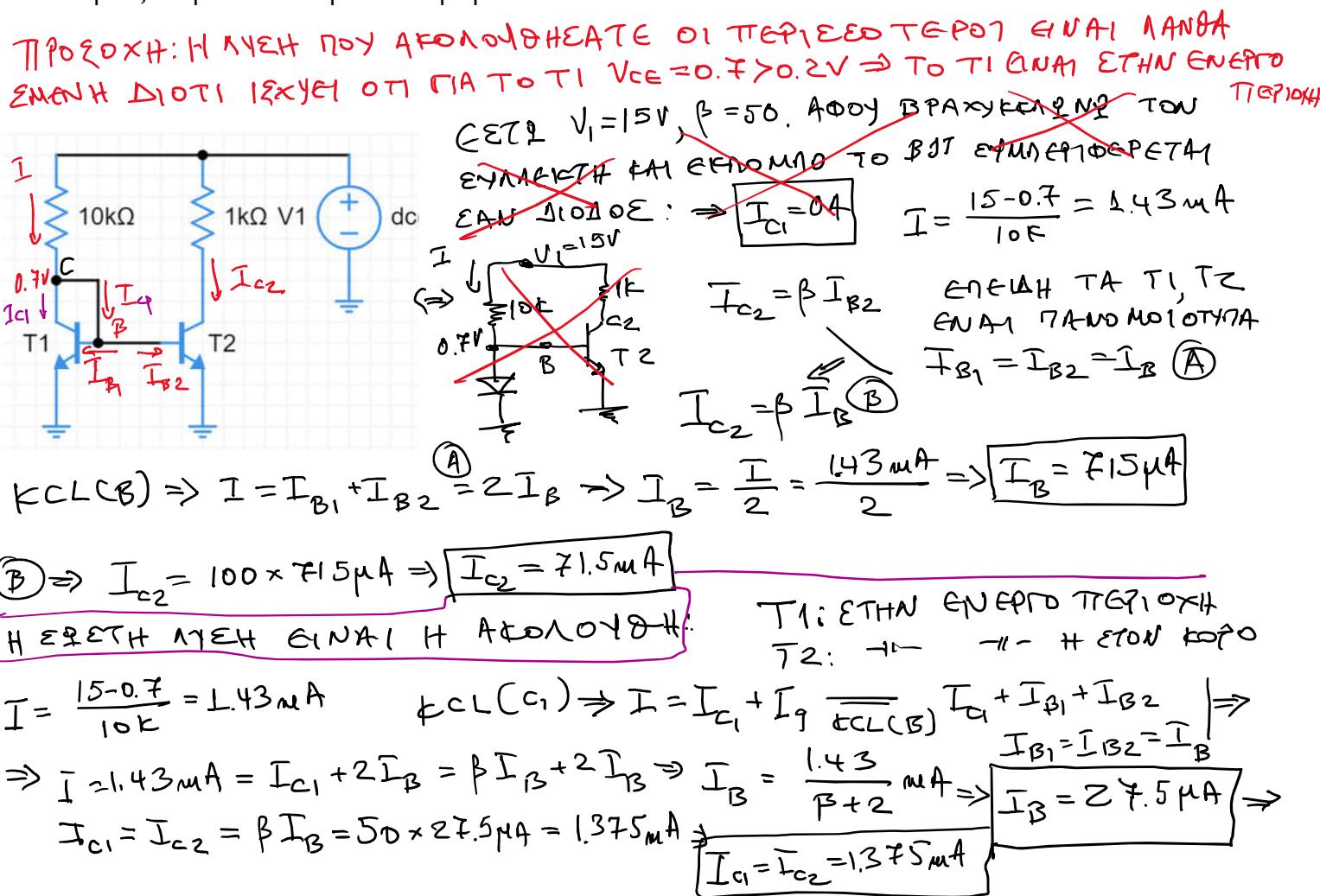

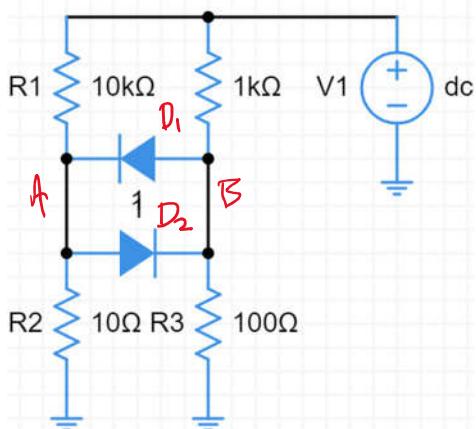Θέμα 4. (Μονάδες 3). Στο κύκλωμα που ακολουθεί η τάση $V_1 = 10V$ +το ψηφίο των δεκάδων του αριθμού μητρώου σας σε Volt. Υπολογίστε την αριθμητική τιμή των ρευμάτων στις αντιστάσεις $R1, R2, R3$.



ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΟΙ ΔΙΟΔΟΙ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ $\frac{R_3}{R_1+R_3} > \frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{10}{100+10} = \frac{V_A}{V_1} \Rightarrow V_B > V_A$ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΓΓΙ Η ΔΙΟΔΟΣ D_1 . (ΥΠΟΔΕΙΧΗ) ΕΣΤΩ $V_1 = 15V$ ΑΠΛΗ ΒΕΓΡΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

$$\begin{aligned} \text{KCL}(A) &\Rightarrow I_{R_1} = I + I_{R_2} \xrightarrow{\text{KCL}(B)} I_{R_1} - I_{R_3} = I_{R_2} - I_{R_4} \\ \text{KCL}(B) &\Rightarrow I_{R_3} = I + I_{R_4} \xrightarrow{\text{KCL}(B)} \frac{15 - V_A}{10k} - \frac{V_B}{100} = \frac{V_A}{10} - \frac{15 - V_B}{10k} \end{aligned}$$

$$15 - V_A - 100V_B = 1000V_A - 10(15 - V_B) \rightarrow 15 - 100V_B = 1001V_A - 150$$

$$+ 10V_B \Rightarrow 1001V_A + 110V_B = 165 \quad \boxed{④} \quad 1111V_B = 865.7 \Rightarrow V_B \approx 0.78V$$

$$- V_A + V_B = 0.7 \quad \rightarrow \quad V_A = V_B - 0.7 \Rightarrow V_A = 0.08V$$

$$- 1001V_A + 1001V_B = 700.7$$

$$I_{R1} = \frac{15 - 0.08}{10k} = \frac{15}{10k} = 1.5 \mu A, \quad I_{R2} = \frac{V_A}{10} = \frac{0.08}{10} = 0.008 \mu A, \quad I_{R3} = \frac{V_B}{R_3} = \frac{0.78}{100} = 7.8 \mu A \quad \text{Καλή επιτυχία}$$