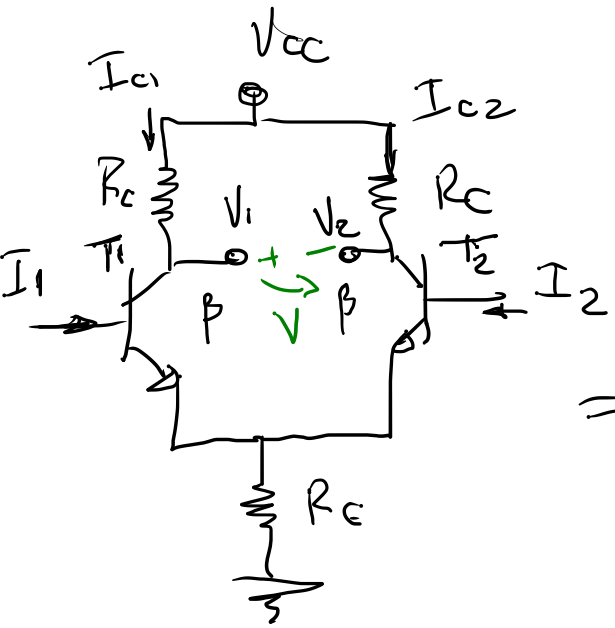


BJT : ΕΝΕΡΓΟ ΣΤΙΠΡΟΧΗ
 ΙΔΙΑ Τ₁ Τ₂



$$V = V_1 - V_2 =$$

$$= (V_{CC} - R_C I_{C1}) - (V_{CC} - R_C I_{C2}) =$$

$$= \cancel{V_{CC}} - R_C I_{C1} - \cancel{V_{CC}} + R_C I_{C2} =$$

$$= R_C (I_{C2} - I_{C1})$$


$$I_{C1} = \beta I_1$$

$$I_{C2} = \beta I_2$$

$$V = R_C (\beta I_2 - \beta I_1)$$



$$\Rightarrow V = R_C \beta (I_2 - I_1)$$

JFET

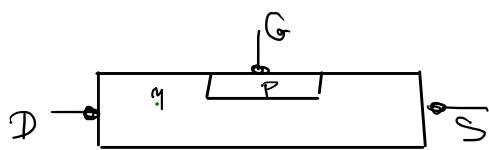

n-channel JFET

p-channel JFET

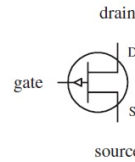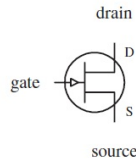

$\Delta(\sigma) \approx \sigma$





(2N5457)

$V_{DD} = 5V$

Common Drain-Source



I_D - DRAIN CURRENT (mA)

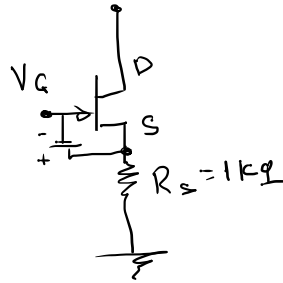
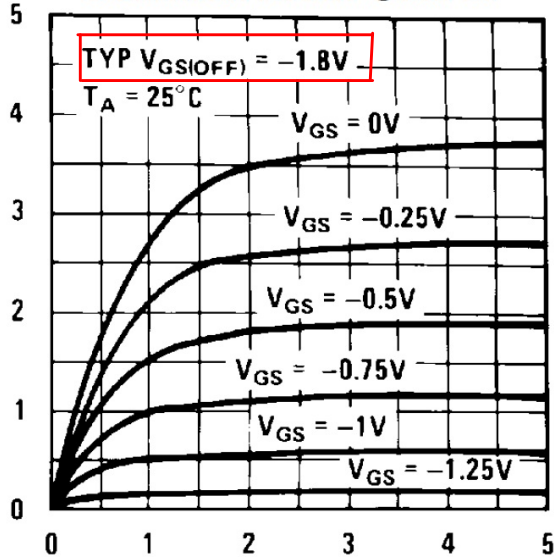


Av $V_{GS} = \phi \Rightarrow I_D = I_{DSS}$

Av $I_D = \phi \leftarrow V_{GS(OFF)}$

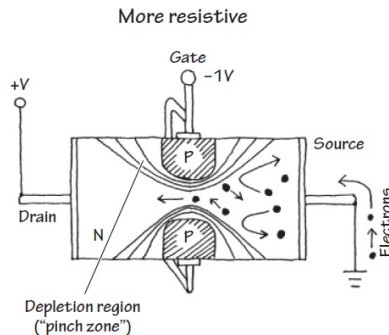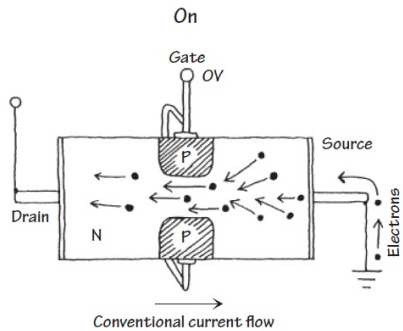ENAI H ENAHEH
TAEH V_{GS} ROY
KANEI TO $I_D = \phi$.



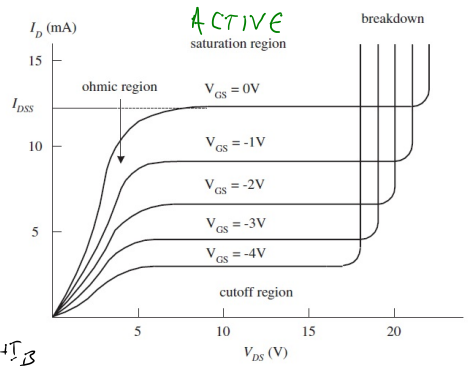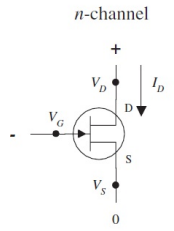

$I_S = I_C + I_{Ic}$
 $I_C = I_C + I_{Ic}$

DRAIN CURRENT (OHMIC REGION)


$$I_D = I_{DSS} \left[2 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,off}} \right) \frac{V_{DS}}{-V_{GS,off}} - \left(\frac{V_{DS}}{V_{GS,off}} \right)^2 \right]$$

DRAIN CURRENT (ACTIVE REGION)

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,off}} \right)^2$$

$V_{GS} = V_G - V_S$

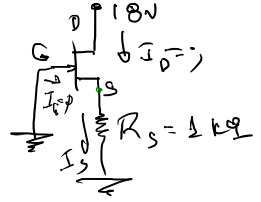ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΓΙΑ ΤΟ JFET ΓΝΩΡΙΖΩ $I_{DSS} = 8mA$



$V_{GS,OFF} = -4V$
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ I_D

ΥΠΟΘΕΤΩ JFET ΕΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗ.

ΤΟΤΕ $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,off}} \right)^2 = 8mA \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4V} \right)^2 =$

$$I_D = 8mA \left(1 + \frac{V_{GS}}{2} + \frac{V_{GS}^2}{16} \right)$$

$\Leftrightarrow V_{GS} = V_G - V_S = \phi - V_S$, $I_D = I_S = \frac{V_S}{R_S} = \frac{V_S}{1k\Omega}$



$$\frac{V_S}{1k\Omega} = 8mA \left(1 + \frac{-V_S}{2} + \frac{V_S^2}{16} \right) \Rightarrow V_S^2 - 10V_S + 16 = 0 \Rightarrow$$

$V_S = 2V$, $V_S = 8V \Rightarrow V_{GS} = -V_S \Rightarrow \underline{V_{GS} = -8V}$

ΑΔΙΑΤΑΤΩΝ
 ΔΕΤΙ
 $V_{GS,OFF} = -4V$

ΕΨΝ ΕΝΕΡΓ $V_{GS} = -V_S = -2V$

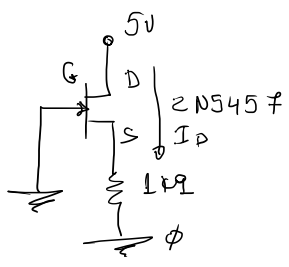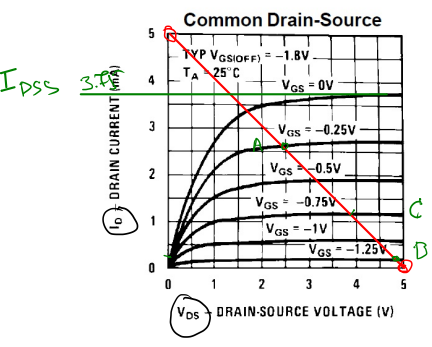$I_S = I_D = \frac{+V_S}{R_S} = \frac{2V}{1k\Omega} = 2mA \Rightarrow \boxed{I_D = 2mA}$



$V_G = \phi$
 $5V \Rightarrow 5V = V_{DS} + I_D \cdot (1k\Omega) \Rightarrow$
 $5V = V_{DS} + (1k\Omega) I_D$
 $I_D = \phi \Rightarrow V_{DS} = 5V$
 $V_{DS} = \phi \Rightarrow I_D = \frac{5V}{1k\Omega} = 5\mu A$

ΕΣΤΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΤΟ Α. $\Rightarrow V_{GS} = -0.25V \Rightarrow V_S = 0.25V$

ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡ \rightarrow (A) $I_D = \frac{0.25}{1k\Omega} = \frac{250\mu V}{1k\Omega} = 250\mu A$

- - - - - B $\rightarrow V_{GS} = -1.25 \Rightarrow V_S = 1.25V$

(B) $I_D = \frac{1.25}{1k\Omega} = 1.25\mu A$

ΓΝΩΡΙΖΩ $V_{GS,off} = -1.8V$

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡ. $I_{DSS} = 3.75\mu A$ $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,off}}\right)^2 \Rightarrow I_D = (3.75\mu A) \left(1 - \frac{V_{GS}}{-1.8}\right)^2$

$\Rightarrow I_D = (3.75\mu A) \left(\frac{-1.8 - V_{GS}}{-1.8}\right)^2 = (3.75\mu A) \frac{(V_{GS} + 1.8)^2}{(1.8)^2}$
 $V_{GS} = \phi - V_S = - (1k\Omega) \cdot I_D$

$I_D = (1.15) (-1k\Omega \cdot I_D + 1.8)^2 \cdot 10^{-3} \Rightarrow 10^3 I_D = 1.15 (1.8^2 + 2(1.8) 10^3 I_D + 1000 \cdot I_D^2)$
 $1000 \cdot I_D^2 \Rightarrow 10^3 I_D = 1.15 \times 1.8^2 - 3.6 \cdot 10^3 I_D + (1000 \cdot I_D^2)$
 ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΟ I_D ΕΝ ΜΑ

$I_D (\mu A) \Rightarrow I_D = 3.762 - 3.6 I_D + I_D^2 \Rightarrow I_D^2 - 4.6 I_D + 3.762 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow I_D \approx 1\mu A \vee I_D \approx 3.54\mu A$
 ΕΞΗ ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ.
 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΕΤΟ $I_{DSS} (3.75\mu A)$ ΟΠΟΤΕ ΕΜΠΕΤΡ ΠΛΗ

ΠΡΩΤΗ ΛΥΣΗ $\Rightarrow I_D \approx 1\mu A$
 $\Rightarrow V_{GS} = -1V$
 ΟΠΟΤΕ $V_{GS} = -V_S = -I_D \cdot 1k\Omega = -1V \Rightarrow$