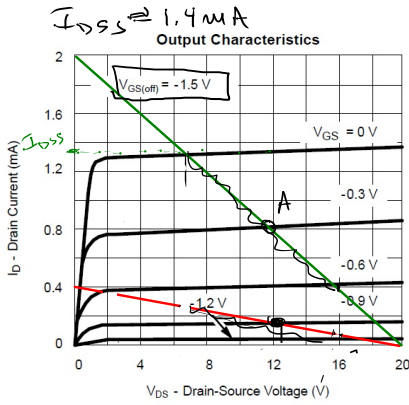



$$1k \parallel 100k \approx 1k \quad \frac{1 \cdot 100k}{100 + 1} = \frac{100k}{101} \approx \frac{100k}{100} \cdot \frac{1}{0.3} = 30$$



$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,OFF}} \right)^2$$

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΤΩΡΗΣΩ ΤΟ JFET ΕΤΗΝ ΘΕΣΗ Α.

$$V_{CC} = 20 \text{ V}$$

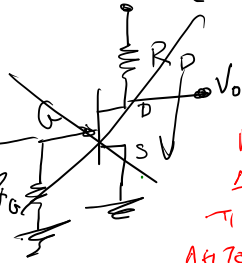


$$V_G = R_D \cdot I_D + V_{DS}$$

ΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΕΝ ΜΑΡΩ ΝΑ ΤΙΕΥΧΩ ΤΟ ΣΗΜΜΟ ΑΥΤΟΡΡΙΑΣ Α:

ΘΕΛΩ ΠΕΡΙΕΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

← ΑΣΥΜΠΤΟΝ ΔΙΟΤΙ $V_G = 0 \text{ V}$

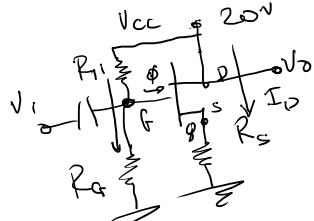

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 $V_{GS} = -0.3$
 $I_D = 0.8 \text{ mA}$
 $V_{DS} = 12 \text{ V}$

$$\frac{V_G}{V_{CC}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{7.7}{20} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{7.7}{20} = \frac{1k}{R_1 + 1k} \Rightarrow R_1 = 1.6k\Omega$$

$$R_1 + 1 = \frac{20}{7.7} \Rightarrow R_1 = \frac{20}{7.7} - 1 \Rightarrow R_1 = 2.6 - 1 = 1.6k\Omega \Rightarrow$$

$$R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{8 \text{ V}}{0.8 \text{ mA}} = 10k\Omega \Rightarrow R_S = 10k\Omega$$

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 $I_{DSS} = 1.4 \text{ mA}$
 $V_{GS,OFF} = -1.5 \text{ V}$
 (A) $V_{GS} = -0.3$
 $V_{CC} = 20 \text{ V}$
 $V_{DS} = 12 \text{ V}$

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ



$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,OFF}} \right)^2 = 1.4 \left(1 - \frac{-0.3}{-1.5} \right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_D = 1.4 \text{ mA} (1 - 0.2)^2 = 1.4 \text{ mA} (0.8)^2 \Rightarrow$$

$$I_D = 1.4 \text{ mA} \times 0.64 \approx 0.9 \text{ mA} \Rightarrow I_D = 0.9 \text{ mA}$$

$$20 \text{ V} = R_S \cdot I_D + V_{DS} \Rightarrow \left[20 \text{ V} = R_S \times 0.9 \text{ mA} + 12 \text{ V} \right] \Rightarrow R_S = \dots$$

BST AC ANALYSIS

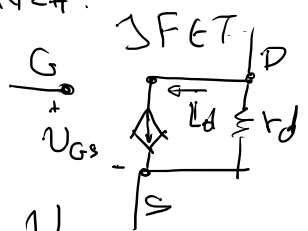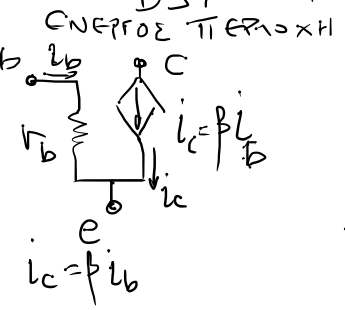

$$\underline{I_D = g_m \cdot V_{GS}}$$



$$I_D = g_m V_{GS}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,OFF}} \right)^2 \Rightarrow$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{2 I_{DSS}}{V_{GS,OFF}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,OFF}} \right) = g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,OFF}} \right)$$

$$g_{m_{min}} \triangleq \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_{V_{GS} = V_{GS,OFF}} = 0$$


$$g_{m0} \triangleq \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \Big|_{V_{GS} = 0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_{GS,OFF}|}$$

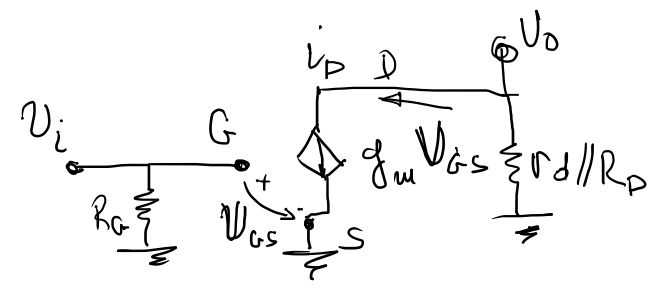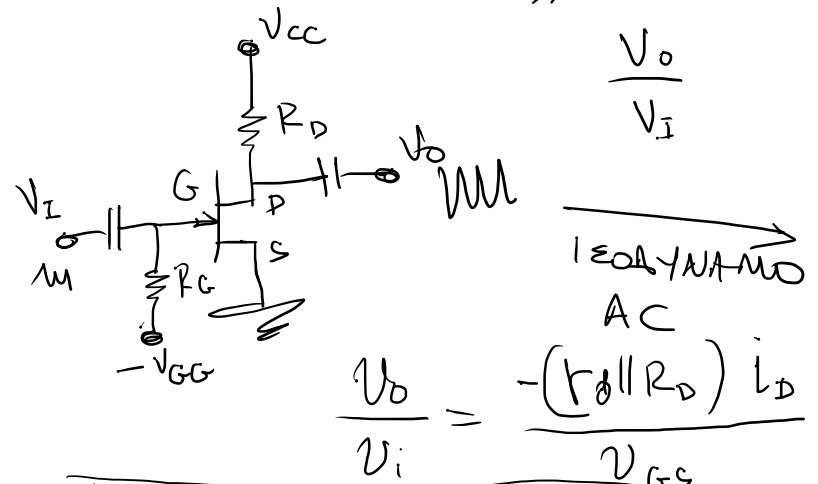

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-(r_d \parallel R_D) i_D}{V_{GS}} = \frac{-(r_d \parallel R_D) \cdot g_m V_{GS}}{V_{GS}} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = -(r_d \parallel R_D) \cdot g_m} = -(r_d \parallel R_D) \cdot g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,OFF}} \right)$$

$R_D \ll r_d$

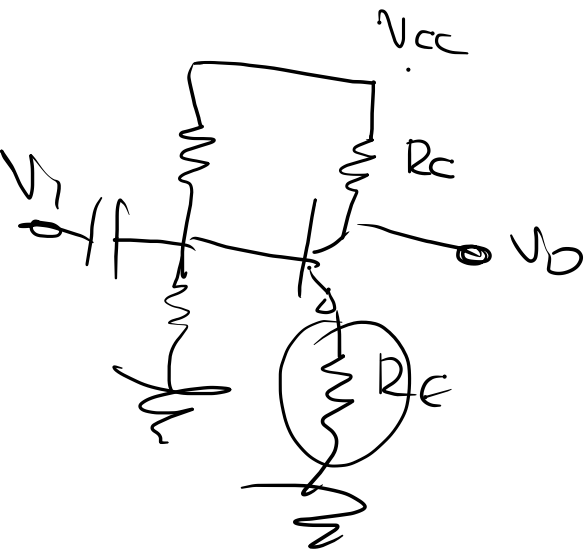

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} \approx \beta \frac{R_C}{R_E}$$

$\beta \gg 1$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{2 I_{DSS}}{V_{GS,off}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS,off}} \right)$$