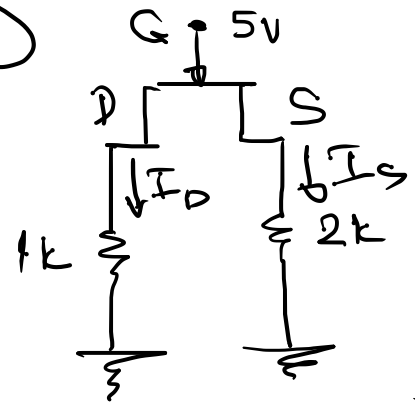



1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ I_D, I_S

ΕΠΙΧΑΗ $V_G > V_S$
 $V_G > V_D$

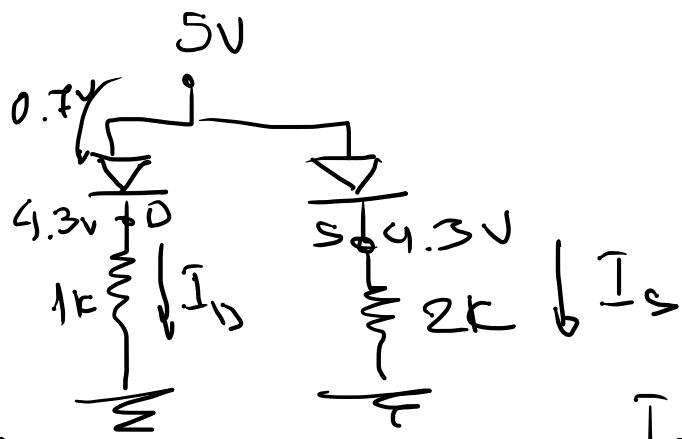
ΤΟ JFET ΛΗΤΟΥΡΓΕΙ
ΕΑΝ ΔΥΟ ΔΙΟΔΟΙ
ΟΡΘΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟΙ



$$I_D = \frac{4.3}{1k} = 4.3 \mu A$$

$$I_S = \frac{4.3}{2k} \approx 2.15 \mu A$$

2) ΦΟΡΤΙΕΤΗΕ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ LiON

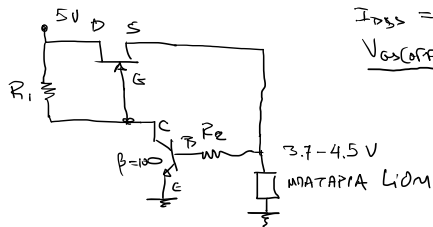


$I_{DSS} = 1A$
 $V_{GS(OFF)} = -3V$ } JFET
 $\beta = 100$
 $V_{CE(SAT)} = 0.2V$ } BJT

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΙΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ R_1, R_2 ΕΤΕΛΙ ΨΕΤΕ

1) ΟΤΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑΣΗ 3V ΤΟ ΠΡΩΜΑ ΦΟΡΤΙΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1A.

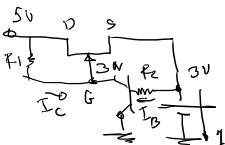2) ΟΤΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΤΑΝΗ ΕΙ ΤΑΣΗ 4.5V ΤΟ ΠΡΩΜΑ ΦΟΡΤΙΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 0A.



ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 1

$V_B = 0.7V$
 $R_2: 3V - 0.7V = R_2 \cdot I_B = 2.3V$ ①


$V_G = 5V - R_1 \cdot I_C = 5V - R_1 \beta I_B$

$I_D = I_{DSS} = 1A \Rightarrow V_{GS} = \phi = V_G - V_S = V_G - 3V = \phi \Rightarrow V_G = 3V$

$\Rightarrow 3V = 5V - 100 \cdot R_1 \cdot I_B \Rightarrow R_1 \cdot I_B = \frac{2V}{100} \Rightarrow R_1 I_B = 0.02V$ ②

$\frac{①}{②} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{2.3}{0.02} \Rightarrow R_2 = 115 \cdot R_1$ ③

ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 2:

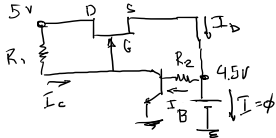

$R_2: 4.5 - 0.7 = R_2 \cdot I_B = 3.8V$ ④

$I_D = I_B$

$③ + ④ \Rightarrow 115 \cdot R_1 I_B = 3.8V \Rightarrow R_1 I_B = \frac{3.8V}{115} \Rightarrow R_1 I_B = 33mV$ ⑤

$I_D = I_B = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(OFF)}}\right)^2 =$


$I_D = I_B = (1A) \left(1 - \frac{V_G - V_S}{-3}\right)^2 = \left(1 - \frac{5 - R_1 \cdot I_C - 4.5}{-3}\right)^2 = \left(1 + \frac{0.5 - R_1 \beta I_B}{+3}\right)^2$

$\Rightarrow 9 I_B = (3.5 - 100 I_B R_1)^2 \Rightarrow 9 I_B = (3.5 - 100 I_B R_1)^2$

$\Rightarrow 9 I_B = (3.5 - 3.3)^2 \Rightarrow 9 I_B = (0.2)^2 \Rightarrow R_1 I_B = 33mV$ ⑤

$I_B = 4.4mA$ ⑥
 $\Rightarrow R_1 = \frac{33mV}{4.4mA} = 7.5\Omega \Rightarrow R_1 = 7.5\Omega$

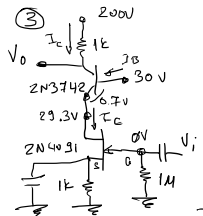$③ \Rightarrow R_2 = 115 R_1 \Rightarrow R_2 = 115 \cdot 7.5\Omega \Rightarrow R_2 = 862.5\Omega$



DC-ANALYZH AC-ANALYZH $\frac{V_o}{V_i} = ?$

$I_{DSS} = 30 \text{ mA}$
 $V_{GS(OFF)} = 15 \text{ V}$ BJT $\beta \approx 50$
 $V_{GS(OFF)} = -8 \text{ V}$ 2N3742

МОДЕЛИ ДФЕТ ЭТИ ВНЕШНО ПЕРЕКЛ:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(OFF)}}\right)^2 = 30 \text{ mA} \left(1 - \frac{V_G - V_E}{-8 \text{ V}}\right)^2 =$$

$$= (30 \text{ mA}) \left(1 - \frac{V_E}{-8}\right)^2 = (30 \text{ mA}) \left(1 - \frac{(1 \text{ k}\Omega) I_D}{8}\right)^2 \Rightarrow$$

$$I_D = (30 \text{ mA}) \left(1 - 12.5 I_D\right)^2 \Rightarrow I_{D1} = 13 \text{ mA}$$

$$V_E = (1 \text{ k}\Omega) \cdot 13 \text{ mA} = 13 \text{ V}$$

$$\Delta EKT \Rightarrow I_D = 4.8 \text{ mA} \Rightarrow I_C = 4.8 \text{ mA}$$



$$KCL \Rightarrow I_C + I_B = I_E \Rightarrow \beta I_B + I_B = I_E \Rightarrow I_B (\beta + 1) = I_E \Rightarrow$$

$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1} \Rightarrow I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E \Rightarrow I_C = \frac{50}{51} \times 4.8 \Rightarrow I_C = 4.7 \text{ mA}$$

$$V_o = 200 - (1 \text{ k}\Omega) I_C = 200 - (4.7 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) = 200 - 4.7 \text{ V} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_o = 195.3 \text{ V}$$

AC-ANALYZH.

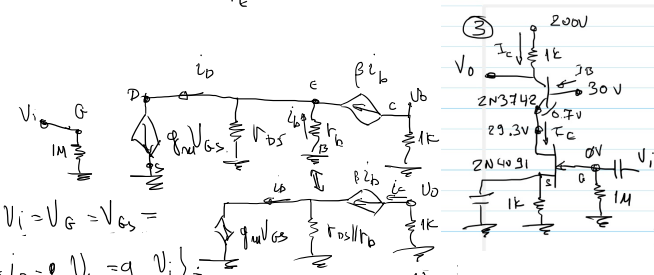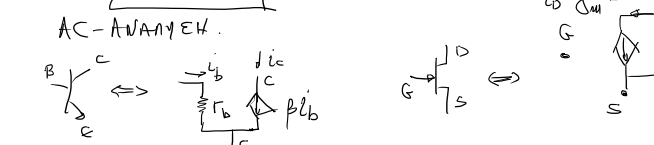

$$V_i = V_G = V_{GS} =$$

$$i_c = \beta i_b = -\frac{V_o}{1 \text{ k}\Omega}$$

$$\frac{i_c}{i_e} = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{-\frac{V_o}{1 \text{ k}\Omega}}{\frac{V_o}{1 \text{ k}\Omega}} = -1 \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta}{\beta + 1} \Rightarrow$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta}{\beta + 1} (1 \text{ k}\Omega) g_m \quad \text{A}$$

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{V_{GS(OFF)}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(OFF)}}\right) \Rightarrow$$


$$DC \text{ ANALYZH } I_D = 4.8 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS} = -I_D \cdot 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -4.8 \text{ V}$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{30 \text{ mA}}{4} (0.4) \Rightarrow g_m = 3 \text{ mS} \quad \text{B}$$

$$\text{A} \rightarrow \text{B} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{50}{51} (1 \text{ k}\Omega) \times 3 \text{ mS} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -2.34$$

4

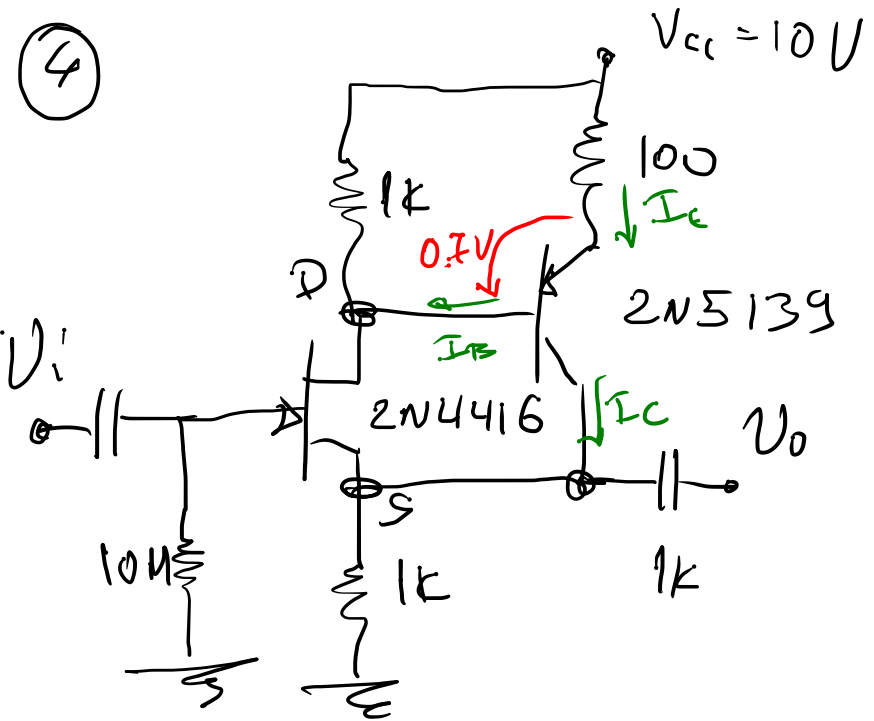

2N4416
 $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$
 $V_{GS(off)} = -5 \text{ V}$
 $V_{DS(on)} \approx 150 \text{ V}_{max}$

DC-ANALYSE

2N5139
 $\beta \approx 50$
 $r_b \approx 20 \Omega$

AC-ANALYSE

$$\frac{V_o}{V_i} = ?$$