

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ-ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ


Για τους παρακάτω ενισχυτές δίνονται:

Ενισχυτής (α)

$$\begin{aligned}\beta &= 125 \\ f_T &= 300 \text{ MHz} \\ C_\mu &= 0.5 \text{ pF} \\ V_A &= \infty \\ I_{CQ} &= 1 \text{ mA (για κάθε τρανζιστορ)} \\ R_{sig} &= 600 \Omega \\ R_{CI} = R_{C2} &= 1.2 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$

Ενισχυτής (β)
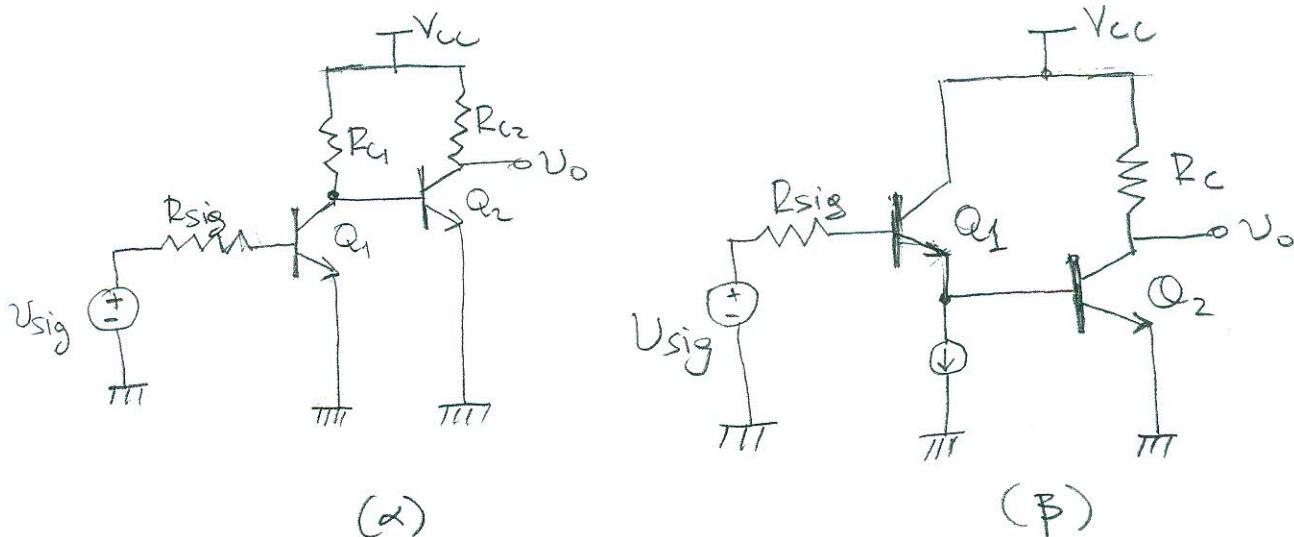
$$\begin{aligned}\beta &= 150 \\ f_T &= 400 \text{ MHz} \\ C_\mu &= 0.5 \text{ pF} \\ V_A &= 120 \text{ V} \\ I_{CQ} &= 0.1 \text{ mA} \\ R_{sig} &= 50 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 250 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$



Με αναλυτικό τρόπο:

- α) Να υπολογισθεί το κέρδος μεσαίων συχνοτήτων
- β) Να ευρεθεί η R_{in} . Δώστε αναλυτικές εκφράσεις και τους υπολογισμούς
- γ) Να ευρεθεί η τιμή της f_H με χρήση σταθερών χρόνου και να ευρεθεί η θέση του πλησιέστερου μετά τον κύριο πόλο.

Με χρήση του εξομοιωτή SPICE:

- δ) Να βρείτε και να επαληθεύσετε τις τιμές στα α), β) και γ)
- ε) Να λάβετε και να φτιάξετε διαγράμματα της απόκρισης συχνότητας στους δύο ενισχυτές.