

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΕ

Φροντιστήριο 1°

Ασκήσεις 3.1,3.2

# ΑΣΚΗΣΗ 1 (3.1)


Στο διάγραμμα  $R$ - $X$  σχεδιάστε το διάνυσμα μιας γραμμής με σύνθετη αντίσταση  $2.8 + j 5 \Omega$ . Στο ίδιο διάγραμμα δείξτε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ηλεκτρονόμων σύνθετης αντίστασης, μιγαδικής αντίστασης και  $mho$ , κάθε ένας από τους οποίους μόλις λειτουργεί για μηδενική αντίσταση βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής. Υποθέστε ότι το κέντρο των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτρονόμου  $mho$  βρίσκεται πάνω στο διάνυσμα σύνθετης αντίστασης της γραμμής (τι σημαίνει;). Υπολογίστε (γεωμετρικά) το μέγιστο τμήμα γραμμής, που κάθε ηλεκτρονόμος μπορεί να προστατέψει, όταν συμβεί ένα βραχυκύκλωμα οπουδήποτε στη γραμμή με αντίσταση τόξου  $1.5+j0 \Omega$ .

## ΛΥΣΗ


Η αντίσταση τόξου προστιθέμενη στη χαρακτηριστική βραχυκυκλώματος της γραμμής δημιουργεί τη νέα χαρακτηριστική βραχυκυκλώματος της γραμμής που δείχνεται με το κόκκινο βέλος.

Αυτή η μετατόπιση προκαλεί τα ακόλουθα αποτελέσματα:

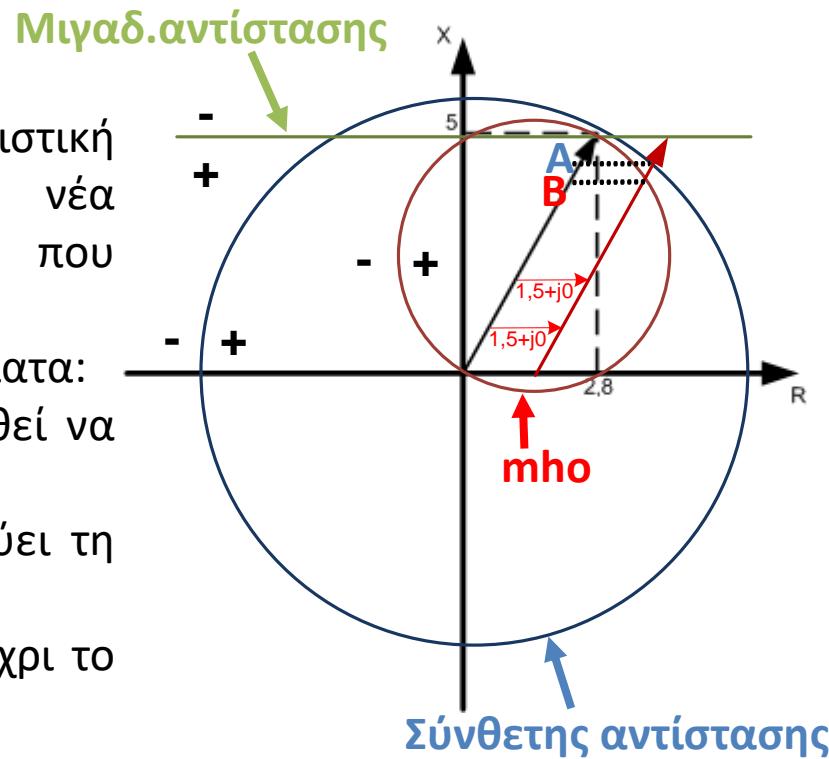- 1) Ο ηλεκτρονόμος μιγαδικής αντίστασης εξακολουθεί να προστατεύει το σύνολο της γραμμής.
- 2) Ο ηλεκτρονόμος σύνθετης αντίστασης προστατεύει τη γραμμή μέχρι το σημείο A.
- 3) Ο ηλεκτρονόμος  $mho$  προστατεύει τη γραμμή μέχρι το σημείο B.




# ΑΣΚΗΣΗ 2 (3.2)

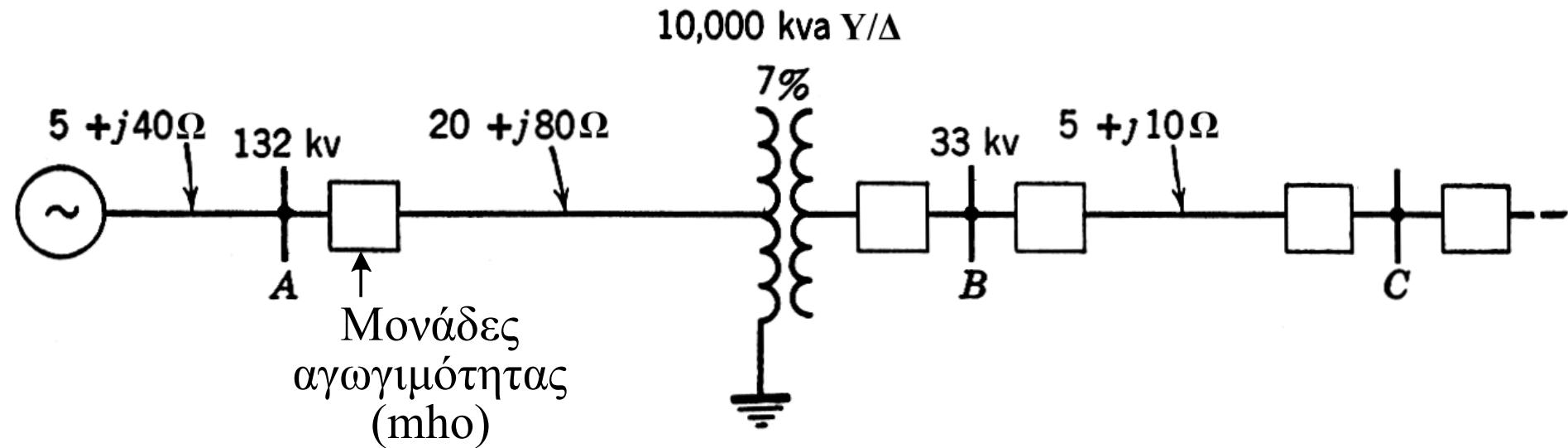

Δίνεται το σύστημα που φαίνεται στο σχήμα, που περιλαμβάνει δυο γραμμές μεταφοράς AB και BC και ηλεκτρονόμους απόστασης τύπου mho για την προστασία των γραμμών από φασικά βραχυκυκλώματα. Στο διάγραμμα R-X δείξτε ποσοτικά τις χαρακτηριστικές των τριών μονάδων mho για τον ηλεκτρονόμο που παρέχει πρωτεύουσα προστασία στη γραμμή AB και προστασία υποστήριξης στη γραμμή BC. Υποθέστε ότι τα κέντρα των χαρακτηριστικών των μονάδων mho βρίσκονται σε ευθεία με κλίση  $60^\circ$  στο διάγραμμα R-X.

# ΑΣΚΗΣΗ 2 (3.2)

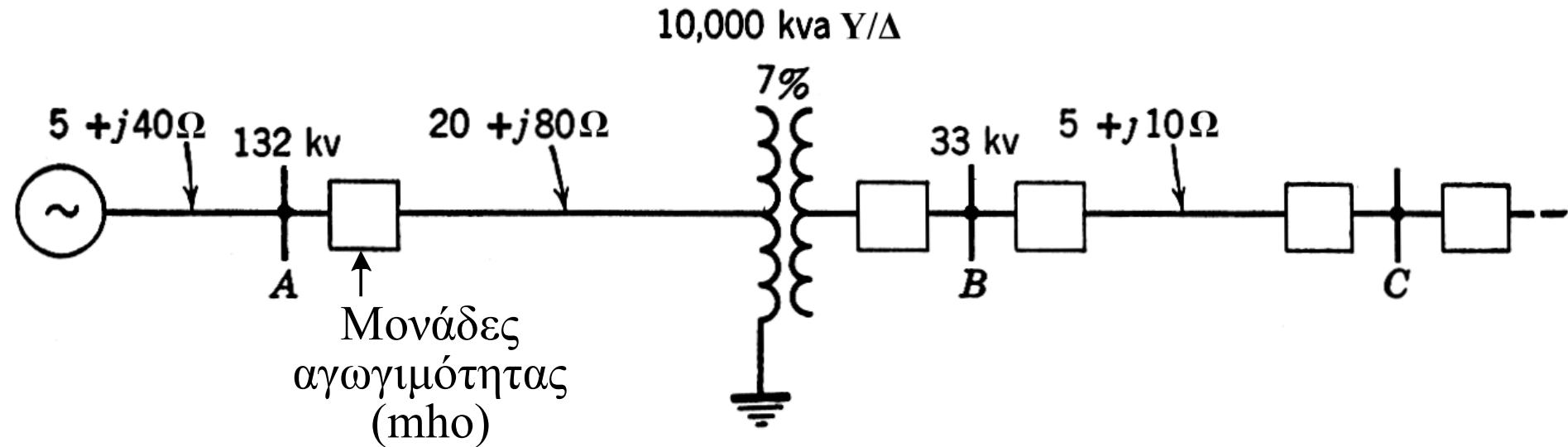

Επειδή υπάρχει το πρόβλημα της υπερεπέκτασης και υποεπέκτασης αυτών των ηλεκτρονόμων η πρακτική που ακολουθείται είναι:

Ζώνη Α' (80-90% γραμμής)

Πρωτεύουσα προστασία για την AB: εδώ επιλέγουμε 90% της AB.

Ζώνη Β' (γραμμή + 20-75% επόμενης γραμμής)

Πρωτεύουσα προστασία για την AB και μέρος της εφεδρικής για την BC. Εδώ επιλέγουμε 40% της BC.


Ζώνη Γ' (γραμμή + 110% επόμενης)

Εφεδρική προστασία στη γραμμή BC.
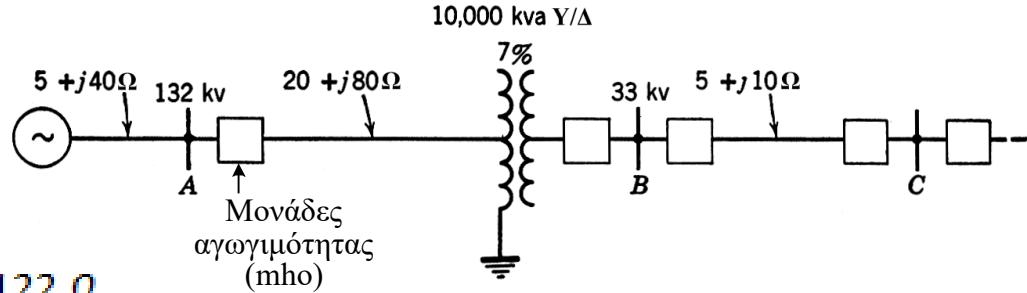
# ΑΣΚΗΣΗ 2 (3.2)

Υπολογισμός εμπεδήσεων στο επίπεδο τάσης του κυκλώματος που βρίσκεται ο ηλεκτρονόμος (YT) :

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} \Rightarrow Z_b = \frac{132^2 kV^2}{10 MVA} = 1742,4 \Omega$$



Εμπέδηση Μ/Σ

$$Z_{M/\Sigma} = Z_b \cdot Z_{\%} \Rightarrow Z_{M/\Sigma} = j1742,4 \cdot 0,07 \Omega = j122 \Omega$$

Αντίσταση γραμμής BC

$$Z_{BC} = Z_{bc} \left( \frac{V_A}{V_B} \right)^2 \Rightarrow Z_{BC} = (5 + j10) \left( \frac{132}{33} \right)^2 \Omega = 80 + j160 \Omega$$

Υπολογισμός εμπεδήσεων που θα πρέπει να βλέπει ο ηλεκτρονόμος ανά ζώνη :

$$\text{Ζώνη } A' \text{ (90% AB): } Z_A = 0,9 Z_{AB} = 0,9(20 + j80) \Omega = 18 + j72 \Omega = 74 \angle 76^\circ \Omega$$

Βέβαια, η παρουσία της μεγάλης εμπέδησης του Μ/Σ, εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να έχουμε υπερεπέκταση ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η ζώνη A' εκτείνεται έως το 100% της γραμμής AB.

$$\text{Ζώνη } B' \text{ (100% AB + M/Σ + 40% BC): } Z_B = 20 + j80 + j122 + 0,4 \cdot (80 + j160) \Omega = 52 + j266 \Omega = 271 \angle 79^\circ \Omega$$


Η ρύθμιση μπορούσε να είναι οποιαδήποτε τιμή από 20% έως 75%.

Ζώνη Γ' (100% AB + M/Σ + και 110%BC):

$$Z_\Gamma = 20 + j80 + j122 + 80 + j160 + 0.1 \cdot (80 + j160) = 108 + j378 \Omega = 393 \angle 74^\circ \Omega$$
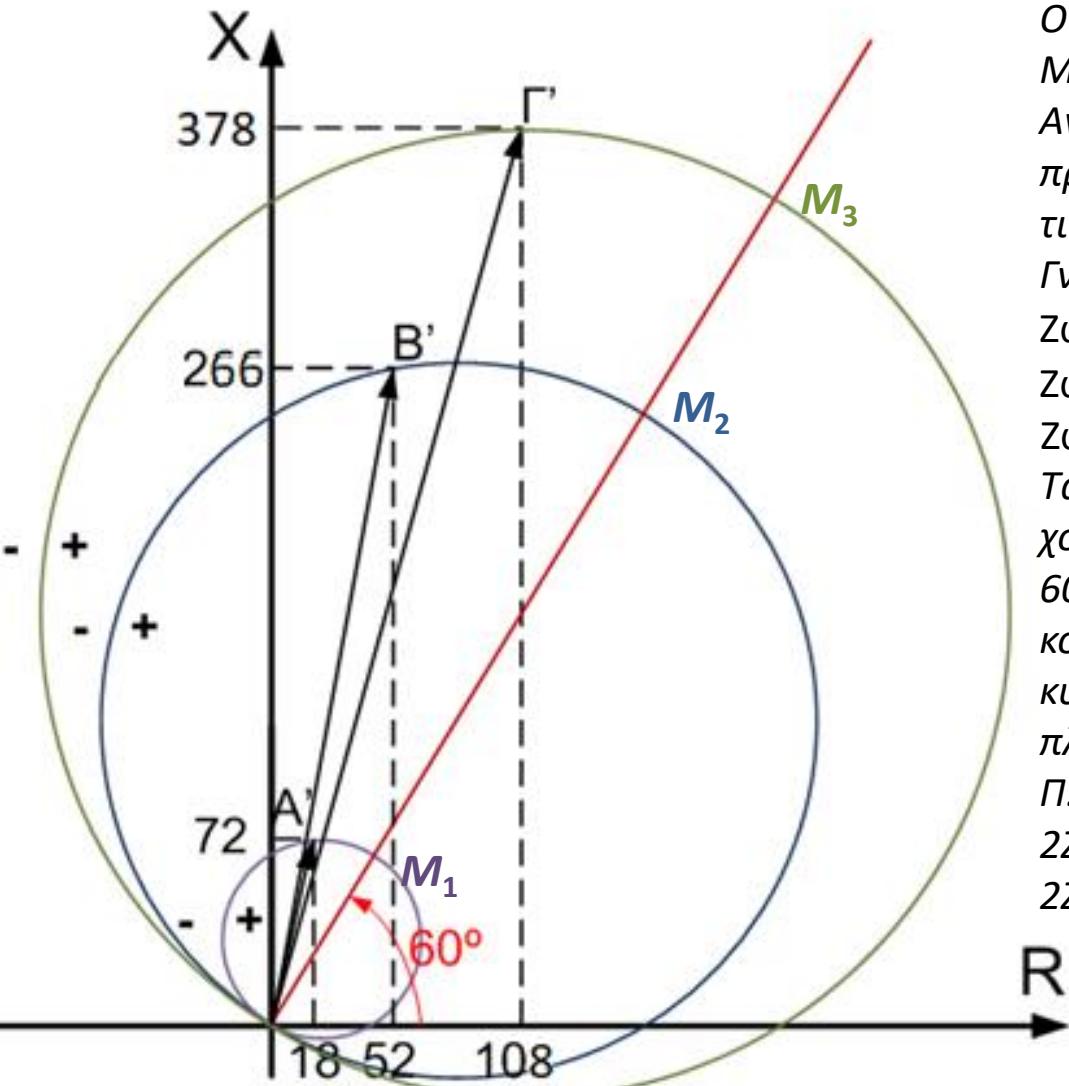
# ΑΣΚΗΣΗ 2 (3.2)

Χαρακτηριστικές των τριών μονάδων της για τον ηλεκτρονόμο σε διάγραμμα R-X



Οι διάμετροι των κύκλων των χαρακτηριστικών  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  είναι συγγραμμικοί με κλίση  $60^\circ$ .

Αν ήθελα να υπολογίσω τις εμπεδήσεις που θα πρέπει να ρυθμιστούν οι μονάδες, αρκεί να βρω τις διαμέτρους ( $2 \times Z$ ) των αντίστοιχων κύκλων. Γνωρίζω για κάθε κύκλο τις χορδές  $OA'$ ,  $OB'$ ,  $O\Gamma'$ :

$$\text{Ζώνη } A': Z_A = 74 \angle 76^\circ \Omega$$

$$\text{Ζώνη } B': Z_B = 271 \angle 79^\circ \Omega$$


$$\text{Ζώνη } \Gamma': Z_\Gamma = 393 \angle 74^\circ \Omega$$

Τα τρίγωνα που ορίζονται με πλευρές αυτές τις χορδές και τις συγγραμμικές διαμέτρους με κλίση  $60^\circ$  είναι ορθογώνια με  $90^\circ$  στις αντίστοιχες κορυφές  $A', B', \Gamma'$  (ως εγγεγραμμένα τρίγωνα σε κύκλους που έχουν τη διάμετρο τους ως μία πλευρά τους).

Π.χ. για το  $M_1$  θα είναι:

$$2Z_1 = d = OA' / \cos(\angle OA' - 60^\circ) \Rightarrow$$
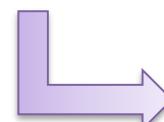
$$2Z_1 = 74 / \cos(76^\circ - 60^\circ) \Omega = 77 \Omega$$



$$Z = \frac{K_1}{K_2} \cos(\theta - \tau)$$